

Compito di linguaggi di descrizione dell'hardware

Esercizio 1

Si realizzi un modello comportamentale in VHDL di un full-adder. I ritardi di tale componente siano caratterizzati da: i) $t_r(sum)$ ritardo in salita per l'uscita sum ; ii) $t_f(sum)$ ritardo in discesa per l'uscita sum ; iii) $t_r(cout)$ ritardo in salita per l'uscita $cout$; iv) $t_f(cout)$ ritardo in discesa per l'uscita $cout$. Tali parametri siano passati come generic. Le transizioni di un uscita da 0,1 a X devono utilizzare come ritardo il minimo valore dei ritardi che caratterizzano tale uscita.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity fa is
  generic (trs,tfs,trcout,tfcout: time);
  port (a,b,cin: in std_logic;
        s,cout: out std_logic);
end entity fa;

architecture behav of fa is
begin
  process(a,b,cin)
    variable sum,co: std_logic; -- temporary variables
    variable k:boolean:=TRUE; -- flag
    variable tsmin,tcomin: time;
  begin
    -- compute the minimal delay at the first execution
    -- of the process
    if (k) then
      tsmin:=trs;
      tcomin:=trcout;
      if (tfs<tsmin) then
        tsmin:=tfs;
      end if;
      if (tfcout<tcomin) then
        tcomin:=tfcout;
      end if ;
      k:= FALSE;
    end if ;
    -- compute the outputs and select the delay
    sum:=a xor b xor cin;
    co:= (a and b) or (a and cin) or (b and cin);
    case sum is
      when '1' => s<='1' after trs;
      when '0' => s<='0' after tfs;
    end case;
  end process;
end architecture behav;
```

```

    when others => s<='X' after tsmin;
  end case;
  case co is
    when '1' => cout<='1' after trcout;
    when '0' => cout<='0' after tfcout;
    when others => cout<='X' after tcomin;
  end case;
end process;
end architecture behav;

```

Esercizio 2

Si descriva al livello comportamentale in VHDL un FF edge-triggered di tipo D con le seguenti caratteristiche: i) campionamento sul fronte di discesa del clock; ii) WE sincrono; iii) SET e RESET asincroni; iv) tempo di setup τ_{SU} e tempo di risposta τ_R passti come generic.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dff_cell is
  generic(tr,tsu: time);
  port(d,clk,we,set,reset: in std_logic;
       q: out std_logic);
end entity dff;

architecture behav of dff_cell is
begin

  process(clk,set,reset)
  begin
    if (set='1') then
      q<='1' after tr;
    elsif (reset='1') then
      q<='0' after tr;
    elsif (set='0') and (reset='0') then
      if (clk='0') and (clk'event) and (clk'last_value='1')
        and (we='1') then
        if (d'stable(tsu)) then
          q<=d after tr;
        else
          q<='X';
        end if;
      end if;
    else
      -- set, reset have invalid values
      q<='X';
    end if;
  end process;
end architecture behav;

```

```
    end if;  
    end process;  
end architecture behav;
```


Esercizio 3

Si consideri il seguente algoritmo:

 
0. $u0 := a + b$;
1. $u1 := c \ll d$;
2. $u2 := f \ll g$;
3. $u3 := h + i$;
4. $u4 := l * m$;
5. $u5 := u0 * u1$;
6. $u6 := u2 * u3$;
7. $u7 := u6 + n$;
8. $u8 := u7 + u4$;
9. $u9 := u8 + u5$;

Si tracci il DFG e si determinino lo scheduling ASAP e quello ALAP. Si determini poi uno scheduling a latenza minima che ottimizzi il numero di risorse utilizzate (nell'ipotesi di ciclo singolo). Si determini poi il numero minimo di registri da utilizzare, il binding delle risorse e si descriva il componente al livello RTL. Si determini la differenza di costo fra l'allocazione ottenuta e quella che si avrebbe sostituendo gli shifter con moltiplicatori (si considerino i seguenti costi $add = 1$, $mult = 16$ $shifter = 2$).


Algoritmo
 $u_0 := a + b;$
 $u_1 := c \ll d;$
 $u_2 := f \ll g;$
 $u_3 := h * i;$
 $u_4 := l * m;$
 $u_5 := u_0 + u_1;$
 $u_6 := u_2 * u_3;$
 $u_7 := u_6 + n;$
 $u_8 := u_7 + u_4;$
 $u_9 := u_8 + u_5;$



 
Scheduling ASAP: allocazione 2 shifter, 2 moltiplicatori, 1 sommatore



 
Scheduling ALAP: allocazione 2 moltiplicatori, 1 shifter, 2 sommatore



 Scheduling a latenza minima con ottimizzazione del numero di risorse: allocazione 1 moltiplicatore, 1 shifter, 1 sommatore



Tempo di vita delle variabili

 

Ottimizzazione del numero di registri tramite graph coloring

R1 (blue circle) R2 (yellow circle) R3 (green circle) R4 (blue circle)

Binding e descrizione RTL

	adder	shifter	mult
I)	$R1 := a + b;$	$R3 := f \ll g;$	$R3 := h * i;$
II)		$R2 := c \ll d$	$R1 := l * R1;$
III)	$R4 := R2 + n;$		$R1 := m * R1;$
IV)	$R2 := R4 + R1;$		$R1 := R1 * R3;$
V)	$R3 := R1 + R2;$		