

## Compito di linguaggi di descrizione dell'hardware

### Esercizio 1

Si realizzi un modello comportamentale in VHDL di un  $n$ -bit adder che lavora in aritmetica saturata. Il componente ha 2 parole in ingresso  $a$  e  $b$  di  $n$ -bit ciascuna che rappresentano interi senza segno e un uscita  $sum$  di  $n$  bit. L'uscita é uguale ad  $a + b$  se  $a + b \leq 2^n - 1$  e a  $2^n - 1$  se  $a + b > 2^n - 1$ . In caso di difficoltà, l'esercizio può essere semplificato fissando un valore per  $n$ .


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
constant n: integer;

entity saturated_adder is
    port(a,b: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
         sum: out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end entity saturated_adder;

architecture behav of saturated_adder is
begin
    process(a,b)
        variable a1,b1,sum1: unsigned(n downto 0);
    begin
        a1:=unsigned('0' & a);
        b1:=unsigned('0' & b);
        sum1:=a1+b1;
        if (sum1(n)='0') then
            sum<=std_logic_vector(sum1(n-1 downto 0));
        elsif (sum1(n)='1') then
            sum<=(others <= '1');
        end if;
    end process;
end architecture behav;
```
 
### Esercizio 2

Si descriva al livello comportamentale in VHDL una rete che ha un ingresso  $clk$  e che produce in uscita due forme d'onda  $clk1$  e  $clk2$ . Supponendo che  $clk$  sia periodico,  $clk1$  ha un periodo pari a due volte quello di  $clk$  e  $clk2$  pari a 4 volte.



clk2 \_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity div is
  port(clk: in std_logic;
        clk1,clk2: out std_logic);
end entity div;

architecture behav of div is
  signal tmp1, tmp2: std_logic:='0';
begin

  p0: process(clk)
  begin
    if (rising_edge(clk)) then
      tmp1<=not(tmp1);
    end if;
  end process p0;

  p1: process(tmp1)
  begin
    if (rising_edge(tmp1)) then
      tmp2<=not(tmp2);
    end if;
  end process p1;

  clk1<=tmp1;
  clk2<=tmp2;

end architecture behav;
```

### Esercizio 3

Si consideri il seguente algoritmo:

```
0. u0:=a+b;
1. u1:=c+d;
2. u2:=e*f;
3. u3:=g*u0;
4. u4:=h*u1;
5. u5:=u2*i;
6. u6:=l*u4;
7. u7:=u6+u3;
8. u8:=u5+u7;
```

Si tracci il DFG e si determinino lo scheduling ASAP e quello ALAP. Si determini poi uno scheduling che utilizza il minimo numero di risorse (1 adder e 1 moltiplicatore) e che ottimizza la latenza (nell'ipotesi di ciclo singolo). Si determini poi il numero minimo di registri da utilizzare, il binding delle risorse e si descriva il componente al livello RTL.