

VHDL strutturale

M. Favalli



DE Department of
Engineering
Ferrara


- Introduzione
- Includere oggetti VHDL
 - dichiarazione
 - binding
 - istanza
 - connessione
- Istruzione **generate**
- Esempi
- Sommario

- Rete di componenti interconnessi fra loro in maniera simile a un progetto schematico
- Il modello VHDL strutturale deve consentire di:
 - definire l'interfaccia verso l'esterno (porte)
 - elencare i componenti e i segnali interni utilizzati
 - descrivere le interconnessioni fra i componenti e le porte
 - fornire indicazioni su dove reperire i modelli VHDL di tali componenti

Nota

Il VHDL non ha componenti predefiniti, quindi una descrizione strutturale é comunque di tipo gerarchico e al livello piú basso ci saranno descrizioni comportamentali dei componenti utilizzati

Esempio di struttura gerarchica

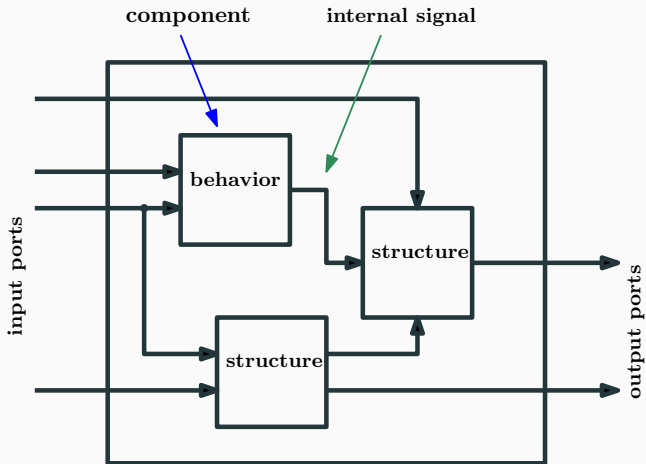

- Capacità di descrivere semplici reti al livello strutturale
- Supporto a metodologie di progetto basate su strutture gerarchiche
- Supporto alla descrizione di strutture ripetitive
- Capacità di interpretare modelli VHDL strutturali


- Metodologie di progetto di tipo top-down supportate da algoritmi e tool di EDA
 - **behavioral** ⇒ **RTL** ⇒ **gate**
- Metodologie di progetto di tipo bottom-up supportate da descrizioni strutturali di tipo gerarchico
 - **componenti elementari** ⇒ **blocchi funzionali** ⇒ **micro-architettura** ⇒
- In entrambi i casi si arriva a una descrizione strutturale in termini di componenti elementari interconnessi
 - ingresso ai tool di sintesi fisica

Tecniche per incorporare oggetti VHDL

- utilizzo di dichiarazioni e istanze di componenti
 - creare componenti (i.e. dichiarazioni) e connetterli a segnali locali (i.e. istanze)
 - le istanze a componenti si possono legare a oggetti VHDL sia:
 - localmente: dentro l'architettura dove essi sono dichiarati
 - a livelli piú alti nella gerarchia di progetto: mediante configurazioni
- **istanziamento diretta** (non disponibile prima del VHDL-93)

 Esempio di VHDL strutturale - specifiche

Descrizione strutturale di un registro a 4 bit realizzato con FF D



- approccio bottom-up, si suppone che siano disponibili FF D
- problema: i FF D disponibili (indicati nel lucido seguente) hanno funzionalità non richieste
- la descrizione é molto semplice
- i modelli VHDL possono essere nello stesso file o in file separati

Esempio di VHDL strutturale - basic building block

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all

entity dff is
  generic(tcq : time := 100 ps;
          tdc : time := 50 ps);
  port(d,clk,enable : in std_logic;
        q, qn : out std_logic);
end entity dff;
```

- rising edge triggered D flip-flop
- **tcq**: tempo di risposta
- **tdc**: tempo di setup

Esempio di VHDL strutturale - basic building block

```
architecture behav of dff is
begin
  one : process (clk)
  variable state: std_logic;
  begin
    -- check for rising clock edge and enable
    if ((clk = '1' and clk'last_value = '0')
        and enable = '1') then
      if (d'stable(tdc)) then -- setup requirement is met
        state := d;
      else -- setup not met
        state := 'X';
      end if;
    end if;
    q <= state after tcq;
    qn <= not state after tcq;
  end process one;
end architecture behav;
```

rising_edge(clk)

Esempio di VHDL strutturale - entity

Descrizione strutturale di un registro a 4 bit realizzato con FF D:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.all; -- optional
-- 4-bit register with no enable
entity reg4 is
  generic(tcq : time := 8 ns;
          tdc : time := 2 ns);
  port(d0,d1,d2,d3: in std_logic;
        clk: in std_logic;
        q0,q1,q2,q3: out std_logic);
end entity reg4;
```

Passi per incorporare un oggetto in un modello VHDL

- Si fa riferimento al modello entity/architecture
- Per incorporare un oggetto VHDL in un architettura di tipo strutturale, questo deve essere:
 - **dichiarato**: definendo un interfaccia locale
 - **istanziato**: connettendo i segnali locali (all'architettura) all'interfaccia locale
 - **legato**: selezionando una entity/architecture che lo realizza

Esempio di VHDL strutturale - architettura


```
architecture struct of reg4 is
  component reg1 is
    port (d, clk : in std_logic;
          q : out std_logic);
  end component reg1;
  constant enabled : std_logic := '1';
  for all : reg1 use work.dff(behav)
    port map (d=>d, clk=>clk, enable=>enabled, q=>q, qn=>OPEN);
  end for;
begin
  r0 : reg1 port map (d=>d0, clk=>clk, q=>q0);
  r1 : reg1 port map (d=>d1, clk=>clk, q=>q1);
  r2 : reg1 port map (d=>d2, clk=>clk, q=>q2);
  r3 : reg1 port map (d=>d3, clk=>clk, q=>q3);
end struct;
```

dichiarazione

legame (binding) e configurazione

istanza di componente

 La configurazione inserita nel binding costruisce un wrapper intorno al modello VHDL `dff` che mette a disposizione l'interfaccia del componente `reg1`




Configurazioni

- Le configurazioni sono utilizzate per legare un'istanza di componente a un'architettura e una entity
- Nell'esempio precedente si utilizza una configurazione di tipo **entity-architecture**
- Nel caso di descrizioni strutturali con più di due livelli gerarchici è possibile utilizzare configurazioni al livello di architettura
- In pratica, si consente ad architetture a un livello più alto che istanziano quella considerata di determinare quale configurazione questa debba utilizzare per i suoi componenti
- In questo modo, se si vogliono ad esempio cambiare i gate e i flip-flop di una libreria tecnologica, non bisogna iterare attraverso tutti i livelli del progetto

Esempio di configurazioni

- Si supponga che il componente `reg4` sia utilizzato in uno shift-register (parallelo - FIFO) a 4 stadi
- La rete ha 4 ingressi piú il clock e 4 uscite
- Il progetto consiste dei seguenti oggetti VHDL
 - descrizione comportamentale del flip-flop (slides precedenti)
 - descrizione strutturale del registro a 4 bit (senza configurazione)
 - descrizione strutturale dello shift-register
 - configurazione per il registro a 4 bit

Schema logico

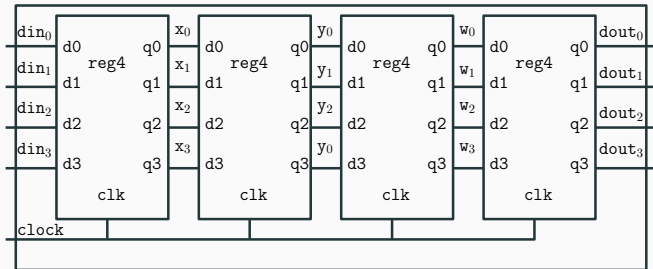

VHDL - register with no binding

```
-- library and entity omitted

architecture struct_2 of reg4 is
  component reg1 is
    port (d, clk : in std_logic;
          q : out std_logic);
  end component reg1;
  -- no binding
begin
  r0 : reg1 port map (d=>d0, clk=>clk, q=>q0);
  r1 : reg1 port map (d=>d1, clk=>clk, q=>q1);
  r2 : reg1 port map (d=>d2, clk=>clk, q=>q2);
  r3 : reg1 port map (d=>d3, clk=>clk, q=>q3);
end architecture struct_2;
```

VHDL - shift register entity I

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity sr_4x4 is
  port (din: in std_logic_vector(0 to 3);
        clock: in std_logic;
        dout: out std_logic_vector(0 to 3));
end entity sr_4x4;

architecture struct of sr_4x4 is
  component register4 is
    port (d0,d1,d2,d3: in std_logic;
          clk: in std_logic;
          q0,q1,q2,q3: out std_logic);
  end component register4;
  for all : register4 use configuration work.reg4_conf;
  signal x,y,w: std_logic_vector(0 to 3);
```

external configuration

VHDL - shift register architecture II

```
begin
  r0: register4
    port map (d0=>din (0) , d1=>din (1) , d2=>din (2) , d3=>din (3) ,
              clk=>clock,
              q0=>x (0) , q1=>x (1) , q2=>x (2) , q3=>x (3) ) ;
  r1: register4
    port map (d0=>x (0) , d1=>x (1) , d2=>x (2) , d3=>x (3) ,
              clk=>clock,
              q0=>y (0) , q1=>y (1) , q2=>y (2) , q3=>y (3) ) ;
  r2: register4
    port map (d0=>y (0) , d1=>y (1) , d2=>y (2) , d3=>y (3) ,
              clk=>clock,
              q0=>w (0) , q1=>w (1) , q2=>w (2) , q3=>w (3) ) ;
  r3: register4
    port map (d0=>w (0) , d1=>w (1) , d2=>w (2) , d3=>w (3) ,
              clk=>clock,
              q0=>dout (0) , q1=>dout (1) , q2=>dout (2) , q3=>dout (3) )
end architecture sr_4x4;
```

Se si vuole cambiare il componente al livello piú basso (flip-flop D) basta cambiare la configurazione

```
use work.all;
```

```
configuration reg4_conf of reg4 is
  constant enabled : level := '1';
  for struct_2
    for all : reg1 use entity work.dff(behav)
      port map(d=>d, clk=>clk, enable=>enabled, q=>q, qn=>OPEN);
    end for;
  end for;
end reg4_conf;
```

Istruzione di istanziazione

- Genera una copia di un componente dichiarato e lo connette ai segnali dell'architettura
- Nel caso piú semplice, l'istanziazione ha 3 parti
 - **name** - identifica una specifica istanza del componente
 - **component type** - seleziona uno dei componenti dichiarati
 - **port map** - connette le porte del componente ai segnali dell'architettura

```
r0 : reg1 port map (d=>d0, clk=>clk, q=>q0);
```



component type

- Permettono di specializzare il componente quando viene istanziato
- Esempio
 - nel modello di una porta logica i parametri **generic** possono essere utilizzati per definire dei valori di default di ritardo
 - in un circuito il ritardo varia da istanza a istanza dipendentemente dal fan-out di tali gate
- Tali ritardi possono essere mappati sulle varie istanze del gate tramite **generic map** che é simile alla **port map**

Esempio

```
....  
entity nor2 is modello del gate  
  generic (trise: time:=100 ps;  
          tfall: time:=80 ps);  
  port (a,b: in std_logic;  
        y: out std_logic);  
end entity nor2;  
  
  ....  
  architecture test of test_entity is architettura che usa  
tale componente  
    signal a,b,....,x,y,w: std_logic;  
    ....  
    begin  
      gate0: nor_gate  
        generic map (trise=>110 ps,tfall=>90 ps)  
        port map (a=>x,b=>y,y=>w);  
      gate1: nor_gate  
        generic map (trise=>200 ps, tfall=>160 ps)  
        port map (a=>w,b=>a,y=>b);  
    end  
  end architecture test;  
end architecture test_entity;
```

parametri di ritardo specifici dell'istanza

Specifiche per referenziare componenti

- Si utilizzano nella parte dichiarativa dell'architettura
- Mettono a disposizione le informazioni che servono per fare riferimento ai componenti

- singolo componente

```
for a1: and_gate use binding_indication;
```

- componenti multipli

```
for a1, a2: and_gate use binding_indication;
```

- tutti i componenti

```
for all: and_gate use binding_indication;
```

- Consentono di identificare il modello di un componente che viene istanziato
- Sono possibili diverse alternative
 - riferimento a entity/architecture

```
for all: reg1 use work.dff (behav);
```

- riferimento a una configurazione VHDL

```
for all : register4 use configuration work.reg4_conf;
```

- riferimenti diretti (VHDL93)

Riferimenti diretti

- Mettono a disposizione un semplice meccanismo per fare riferimento a oggetti definiti precedentemente
- Si perde la flessibilità delle configurazioni e vanno rispettate alcune regole sull'ordine di analisi degli oggetti VHDL

```
-- entity in other slides
```

```
architecture struct_1 of reg4 is
  constant enabled : std_logic := '1';
begin
  r0 : ENTITY work.dff(behav)
      PORT MAP (d0,clk,enabled,q0,OPEN);
  r1 : ENTITY work.dff(behav)
      PORT MAP (d1,clk,enabled,q1,OPEN);
  r2 : ENTITY work.dff(behav)
      PORT MAP (d2,clk,enabled,q2,OPEN);
  r3 : ENTITY work.dff(behav)
      PORT MAP (d3,clk,enabled,q3,OPEN);
end architecture struct_1;
```

port map per posizione

- Sono i termini utilizzati per indicare
 - le porte della entity o i segnali dichiarati nella architecture di una descrizione strutturale (**actual**)
 - le porte dei componenti (**local**)
- Regole di compatibilità (statiche)
 - local e actual devono essere dello stesso tipo
 - local e actual devono avere modi compatibili

- I diversi meccanismi di istanziazione possono luogo a un po di confusione
- L'istanziamento diretta é conveniente in piccoli progetti, quando si vuole realizzare un testbench o quando si usa un approccio bottom-up
- Il meccanismo entity-architecture conviene quando si realizzano progetti cooperativi (i componenti sono istanziabili anche senza un binding) o quando si vogliono riutilizzare oggetti esistenti con qualche modifica
- Le configurazioni sono da utilizzare in progetti complessi distribuiti su diversi livelli gerarchici


- Il VHDL mette a disposizione l'istruzione **generate** per creare strutture ripetitive quali RAM, adders
- Qualsiasi istruzione concorrente può essere inclusa in un'istruzione **generate**, comprese anche altre istruzioni dello stesso tipo
- Un utilizzo tipico è nelle descrizioni strutturali, dove dentro a un'istruzione **generate** si possono instanziare componenti

- Il costrutto **for/generate** serve per creare oggetti simili fra loro
- Il parametro di tale istruzione deve essere discreto e non é definito al di fuori dell'istruzione **generate**
 - facendo riferimento all'hardware, non é pensabile che il numero di gate in un integrato vari dinamicamente (almeno con le attuali tecnologie)
- Il ciclo non può essere terminato anticipatamente

```
name : for n in 1 to 8 generate
      -- concurrent-statements
end generate name;
```

 Esempio


```
architecture test_generate of test_entity is
-- and_gate component declaration and binding
signal s1, s2, s3: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
g1 : for n in 7 downto 0 generate
and_array : and_gate
generic map (100 ps, 150 ps)
port map (s1(n), s2(n), s3(n));
end generate g1;
end test_generate;
```



Utilizzo di `if` nell'istruzione `generate`

- L'istruzione `generate` non consente di gestire eccezioni
- Ad esempio un sommatore ripple-carry adder composto da n full-adder in cascata non sarebbe descrivibile perché il primo e l'ultimo full-adder sono diversi da quelli interni
- Il costrutto `if` consente di risolvere questo problema
 - si noti che non può essere seguito da `else` - `elsif`
 
```
name : if (boolean expression) generate
      -- concurrent-statements
end generate name;
```



Esempio: array di gate con un or seguito da 7 and

```
architecture test_generate of test_entity
signal s1, s2, s3: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
g1 : for n in 7 downto 0 generate
g2 : if (n = 7) generate
or1 : or_gate
    generic map (110 ps, 180 ps)
    port map (s1(n), s2(n), s3(n));
end generate g2;
g3 : if (n < 7) generate
and_array : and_gate
    generic map (100 ps, 160 ps)
    port map (s1(n), s2(n), s3(n));
end generate g3;
end generate g1;
end architecture test_generate;
```

Esempio precedente con else/elsif (VHDL-2008)

```
architecture test_generate of test_entity
signal s1, s2, s3: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
g1 : for n in 7 downto 0 generate
g2 : if (n = 7) generate
or1 : or_gate
    generic map (110 ps, 180 ps)
    port map (s1(n), s2(n), s3(n));
elsif (n < 7) generate
and_array : and_gate
    generic map (100 ps, 160 ps)
    port map (s1(n), s2(n), s3(n));
else generate
end generate g2;
end generate g1;
end architecture test_generate;
```

- Per quanto sia in teoria possibile avere un flusso automatico di progetto interamente top-down, l'utilizzo del VHDL strutturale é necessario per
 - comprendere i risultati della sintesi
 - scrivere i testbench durante la verifica di progetto
- Lo stile di progetto bottom-up é comunque molto seguito e reso necessario in applicazioni in cui
 - si vogliono riutilizzare moduli esistenti
 - gli strumenti di sintesi automatica si dimostrino inferiori alle conoscenze del progettista

