

Introduzione al linguaggio VHDL

Linguaggi di descrizione dell'hardware

M. Favalli



DE Department of
Engineering
Ferrara

- Illustrare i vantaggi dell'utilizzo dei linguaggi di descrizione dell'hardware (HDL) nel progetto di sistemi digitali
- Presentare il linguaggio VHDL
- Introdurre alcuni costrutti base per esempi
- Introdurre il ciclo di simulazione del VHDL e il suo modello timing

- 1 Introduzione
- 2 Esempi
- 3 Modelli dei componenti
- 4 Modello timing del VHDL

Introduzione

Ragioni per l'introduzione di HDL

- Torniamo ai primi anni 80, in cui i componenti LSI avevano al massimo poche migliaia di transistori
- Come venivano progettati questi oggetti?
 - schematici a livello gate
 - pochissimi strumenti di EDA
- Con l'aumentare della densità di integrazione, gli schematici iniziavano a occupare stanzoni in cui si disegnava con passerelle
- Esigenze molto sentite erano la verifica e la documentazione
- Alcune ditte di software iniziarono a sviluppare strumenti per la simulazione al livello logico con HDL proprietari
 - questo approccio metteva in difficoltà i produttori di circuiti integrati

Gli HDL come strumento per gestire la complessità


- Seguendo la legge di Moore la complessità dei circuiti integrati continuava ad aumentare
- Per gestirla sono stati sviluppati diversi strumenti e algoritmi
- Fra gli strumenti più importanti ci sono gli HDL che devono supportare
 - **diversi livelli di astrazione**
 - **progetti di tipo gerarchico**
 - **strumenti di sintesi in aggiunta a quelli di verifica**
- Questa esigenza è tuttora molto rilevante perché la complessità continua da aumentare

- Necessità di svincolare la progettazione di IC da HDL proprietari
- Sviluppato nell'ambito del programma DARPA Very High Speed Integrated Circuits (VHSIC)
 - 1980
 - sforzo per migliorare la tecnologia VLSI
 - bisogno di un linguaggio di descrizione dell'hardware comune
 - \$17M per lo sviluppo diretto del **VHDL** (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)
 - \$16M per la realizzazione di strumenti di progettazione basati sul VHDL
- Basato sul linguaggio ADA

- Nel 1983, Intermetrics, IBM and Texas Instruments furono incaricate di sviluppare il VHDL
- Nel 1985, rilascio della versione finale del linguaggio: VHDL Version 7.2
- Nel 1987, il VHDL divenne IEEE Standard 1076-1987 e nel 1988 ANSI standard
- Nel 1993, il VHDL fu ristandardizzato per semplificarne l'utilizzo e per potenziarlo
- Nuovi standard nel 2002 e 2008

- Il VHDL consente di modellare l' hardware a diversi **livelli di astrazione** da quello gate a quello di sistema
- Il VHDL può supportare **strumenti automatici per la sintesi e per la verifica**
- Il VHDL mette a disposizione meccanismi per il progetto digitale e la sua documentazione
- Alternative: Verilog, SystemVerilog, SystemC

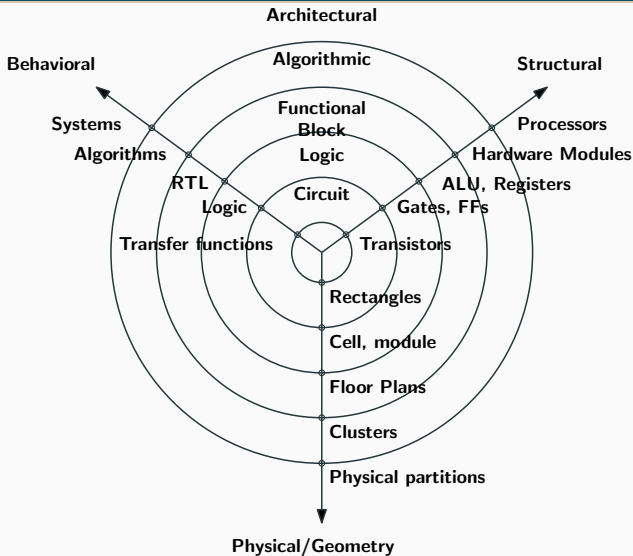Gajski and Kuhn chart: rappresentazioni di un sistema digitale



Vantaggi del VHDL (e degli HDL)

- **É indipendente dalla tecnologia**
- Permette di descrivere una grande varietà di hardware digitale a **diversi livelli di astrazione**
- Permette di usare diverse metodologie di progetto
- Facilita la comunicazione attraverso un linguaggio standard
- Permette una migliore gestione dei progetti (design reuse)
- É particolarmente versatile (secondo me il suo vantaggio rispetto ad altri HDL)
- Ha dato luogo a standard : WAVES, VITAL, Analog VHDL

Linguaggi di descrizione dell'hardware - Linguaggi di descrizione del software (imperativi)

Hardware

Si descrive una rete logica come insieme di componenti interconnessi o mediante il suo comportamento

Sintesi: realizzazione del circuito mediante una specifica tecnologia

Simulazione: realizzazione di un modello utilizzabile per predire il comportamento del sistema per un dato insieme di stimoli

Software

Si descrive un algoritmo come sequenza di operazioni eseguite da una specifica architettura hardware (Von-Neumann - o sistemi distribuiti)

Compilazione: traduzione del programma nel linguaggio macchina di una specifica CPU

Esecuzione: da parte di una CPU

- **La sintesi logica può essere vista come l'insieme di operazioni svolte per passare dalle specifiche funzionali a una descrizione al livello gate di una rete che rispetta tali specifiche**
- Tale processo può passare attraverso diversi stadi corrispondenti a diversi livelli di specifica e implementazione
- Alle specifiche funzionali si aggiungono anche obiettivi che riguardano costo (area), prestazioni (ritardo, banda), affidabilità e consumo di potenza

- Ciascun passo della sintesi é accompagnato da un processo di **ottimizzazione**, ovvero dalla ricerca di una soluzione soddisfacente in uno spazio le cui coordinate sono
 - **costo (area)**
 - **prestazioni (ritardo, banda)**
 - affidabilità
 - consumo di potenza
- La complessità dei sistemi attuali richiede l'uso di sistemi di Electronic Design Automation (EDA) per esplorare tale spazio
- Proseguendo con il parallelo col software si può notare che nella sintesi si ottimizza il progetto rispetto a una data tecnologia digitale, nel software si ottimizza il codice macchina rispetto a un architettura obbiettivo

- La verifica di progetto procede in senso inverso alla sintesi logica e può essere fatta in due modi diversi
 - Simulazione:** in generale produce risultati parziali
 - Verifica formale:** quando è fattibile, produce risultati completi
- Entrambi gli approcci hanno una complessità computazionale esponenziale
- La verifica viene fatta ad ogni passo di progetto
- La verifica non si limita ad aspetti funzionali, ma consente di valutare anche le prestazioni o l'affidabilità


Simulazione vs verifica formale

- Sia la simulazione che la verifica formale utilizzano un modello del componente da verificare
- **La simulazione calcola la risposta di tale modello a un insieme di stimoli e la confronta con quella attesa**
 - per componenti di dimensioni realistiche la simulazione non é mai completa
 - per simulare in maniera esaustiva un sommatore a 64 bit sarebbero necessari 2^{129} vettori di ingresso con un tempo di calcolo superiore all'età di questo universo
- **Nella verifica formale si utilizza un modello del componente e uno del suo comportamento corretto (specifiche) provando la loro equivalenza o meno**
 - i circuiti di grandi dimensioni possono non essere trattabili, in questo caso, diversamente dalla simulazione, non si hanno risultati parziali

Struttura di un progetto VHDL

- Un progetto complesso descritto in VHDL ha dei punti in comune con la descrizione di un algoritmo in un linguaggio ad alto livello
- Approccio strutturato alla programmazione
- La descrizione può passare attraverso diversi stadi nei quali alcune parti del progetto vengono specificate con maggiori dettagli
- **Possono essere possibili differenti viste dello stesso progetto (livello di astrazione, libreria di componenti)**

Visione di insieme

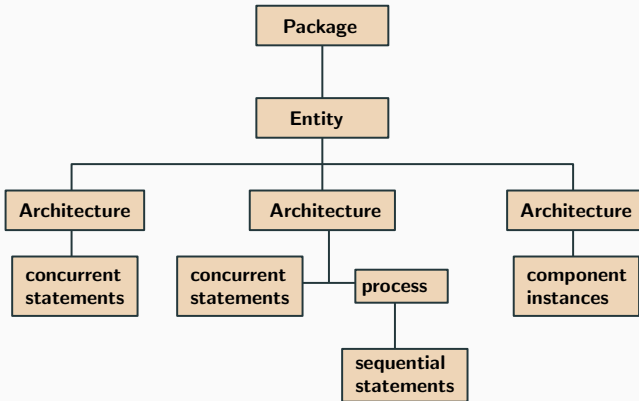

Esempi

- In questi esempi si assume una conoscenza di base di
 - algebra di commutazione
 - sintesi di reti combinatorie
 - componenti sequenziali

Esempio: half-adder

- L' half-adder (HA) é un componente combinatorio alla base di molte reti aritmetiche (sommatori, moltiplicatori)
- Il componente ha 2 ingressi (x e y) e 2 uscite (*result* e *carry*)
- Le uscite codificano in binario la somma (aritmetica) dei due bit in ingresso (si interpreti *carry* come bit di maggior peso)
- Tabella di verità

| x | y | <i>carry</i> | <i>result</i> |
|-----|-----|--------------|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

Esempio: half-adder

- Espressione aritmetica delle uscite:

$$result = (x + y)_{mod2} \quad carry = x \cdot y$$

- Mediante metodi di sintesi si ottiene l'espressione delle uscite con gli operatori dell'algebra di commutazione

$$result = (x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y) = xy' + x'y \quad carry = x \wedge y = xy$$

- Espressioni descritte mediante l'operatore di somma modulo 2 (aritmetica) o exclusive-OR (XOR, logica)

$$result = x \oplus y \quad carry = xy$$

- Il VHDL in teoria supporta tutte queste descrizioni, qui focalizzeremo su quelle logiche che sono tipicamente utilizzate nella descrizione di sistemi digitali

Esempio: half-adder con enable


- Le specifiche del nostro esempio prevedono che sia presente anche un ingresso di *enable*
- Quando *enable* = 1, il comportamento é quello di un half-adder
- Quando *enable* = 0, entrambe le uscite vanno a 0
- L'algebra di commutazione consente di scrivere le espressioni delle uscite anche in questo caso
- Il VHDL consente comunque di descrivere il componente anche senza tali espressioni

Progetto VHDL di un HA: dichiarazione di `entity`

Il primo passo é la **entity** declaration che definisce l'interfaccia del componente

- porte di input e output
- si noti che il VHDL é case insensitive
 
```
entity half_adder is
  port (x,y,enable : in bit;
        carry,result : out bit);
end entity half_adder;
```



Progetto VHDL di un HA: dichiarazione di architecture

Descrizione comportamentale simulabile e sintetizzabile

```
architecture behav_a of half_adder is
begin
  process (x, y, enable)
  begin
    if (enable = '1') then
      if (x/=y) then
        result <= '1';
      else
        result <= '0';
      end if;
      if (x='1' and y='1') then
        carry <= '1';
      else
        carry <= '0';
      end if;
    else
      carry <= '0';
      result <= '0';
    end if;
  end process;
end architecture behav;
```

Progetto VHDL di un HA: architettura alternativa

Gli operatori logici possono essere (overloaded) applicati anche al tipo di dato `bit` \Rightarrow descrizione behavioral piú compatta

```
architecture behav_b of half_adder is
begin
  process (x, y, enable)
  begin
    if (enable = '1') then
      result <= x xor y;
      carry <= x and y;
    else
      carry <= '0';
      result <= '0';
    end if;
  end process;
end architecture behav;
```

viene eseguito ogni volta
che uno dei segnali nella
sensitivity list cambia


- Si possono anche utilizzare soltanto espressioni logiche
- Anche questa descrizione é simulabile e sintetizzabile ed é riferita alla stessa entity delle precedenti

```
architecture dataflow of half_adder is
begin
    carry <= enable and (x and y);
    result <= enable and (x xor y);
end architecture dataflow;
```

- Si noti che le 3 espressioni sono funzionalmente equivalenti
- Fino al VHDL-2008 non veniva considerata la proprietà associativa di congiunzione e disgiunzione
 - Per cui l'espressione *abc* andava descritta come:
a **and** (b **and** c)
- Inoltre venivano ignorate le regole di priorità degli operatori forzando l'uso di parentesi
 - Per cui l'espressione *a + bc* andava descritta come:
a **or** (b **and** c)
- Si può osservare la flessibilità del linguaggio che supporta diversi stili descrittivi equivalenti

Progetto VHDL di un HA: descrizione strutturale

 - Si supponga sia disponibile una **libreria di componenti elementari** al livello logico e che tali componenti corrispondano a celle fisiche
- In questo caso il componente puó essere descritto al livello strutturale come una rete logica



VHDL strutturale - I

```
architecture struct of half_adder is
  component and2
    port (in0, in1 : in bit;
          out0 : out bit);
  end component;
  component and3
    port (in0, in1, in2 : in bit;
          out0 : out bit);
  end component;
  component xor2
    port (in0, in1 : in bit;
          out0 : out bit);
  end component;
  for all : and2 use entity work.and2_cmos (and2_a);
  for all : and3 use entity work.and3_cmos (and3_a);
  for all : xor2 use entity work.xor2_cmos (xor2_a);
  signal xor_res : bit; -- internal signal
```

riferimento alla stessa entity delle architetture nei lucidi precedenti

si suppone che nello spazio di lavoro corrente work sia stata definita un architettura and2_a per la entity and2_cmos

```
begin
```

```
    a0 : and2 port map (enable, xor_res, result);
```

```
    a1 : and3 port map (x, y, enable, carry);
```

```
    x0 : xor2 port map (x, y, xor_res);
```

```
end architecture struct;
```


Esempio di componente

```
entity and2_cmos is
  port (in0,in1: in bit;
        out0: out bit);
end entity and2_cmos;
```

```
architecture and2_a of and2_cmos is
begin
  out0<=in0 and in1;
end architecture and2_cmos;
```

- Perché vengono supportati stili diversi di progettazione anche solo nell'ambito comportamentale?
 - supporto a diversi stili e fasi di progetto
 - efficienza nello scrivere il codice
- **Differenza fra operatori logici** (es. `and`) e **componenti** (es. `and2`)
 - gli operatori logici operano sul tipo di dato booleano e sono stati estesi ad altri tipi di dato che rappresentano i segnali (es. `bit`)
 - i componenti fanno riferimento a celle di librerie che sono state descritte tramite un modello **entity/architecture**

- Componente con n ingressi $\{a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0\}$ e 2^n uscite $\{o_{2^n-1}, o_{2^n-2}, \dots, o_0\}$
- L'uscita il cui indice corrisponde al numero naturale codificato in binario dagli ingressi vale 1 e le altre valgono 0
- $o_k = 1$ se $k = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$ e 0 altrimenti
- Viene prodotto in uscita un codice del tipo 1-out-of- n
- Componente utilizzato ad esempio per selezionare una cella di memoria dato il suo indirizzo

Configurazioni binarie, variabili binarie e numeri

- **Configurazione binaria** di n bit: $b = \{0, 1\}^n$
 - esempio $n = 4$, $b = 1110$
- Insieme di n variabili binarie $X = \{x_{n-1}, \dots, x_1, x_0\}$ che può assumere un valore in $\{0, 1\}^n$
 - esempio $n = 4$, $X = \{x_3, x_2, x_1, x_0\}$
- **Mintermine**: prodotto logico di tutte le variabili in X prese in forma vera o negata
 - a ogni mintermine é associata una configurazione binaria: il mintermine vale 1 se e solo se le variabili hanno il valore 0 (se in forma negata) o 1 (se in forma vera)
 - esempio $n = 4$, $m = x_3x_2x_1x'_0 \leftrightarrow 1110$
- **Numero naturale** v in base 2 associato a una configurazione binaria b : $v = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i b_i$
 - esempio $n = 4$, $b = 1110 \leftrightarrow 2^3 + 2^2 + 2^1 = 14$

Esempi di decoder

Tabella di verità per $n = 1$

| a_0 | o_1 | o_0 |
|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Espressione delle uscite

$$o_0 = a'_0$$

$$o_1 = a_0$$

Tabella di verità per $n = 2$

| a_1, a_0 | o_3 | o_2 | o_1 | o_0 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Espressione delle uscite

$$o_0 = a'_1 a'_0$$

$$o_1 = a'_1 a_0$$

$$o_2 = a_1 a'_0$$

$$o_3 = a_1 a_0$$

Modello di decoder VHDL con enable - entity

Si tratta di un decoder a 2 ingressi e 4 uscite cui é stato aggiunto un segnale di enable

- quando tale segnale é a 1 il comportamento é quello di un decoder (descritto nel lucido precedente)
- quando é a 0 tutte le uscite vanno a 0.

```
entity decoder_2_to_4 is
  port (en, a0, a1: in bit;
        o0, o1, o2, o3: out bit);
end decoder_2_to_4;
```

Modello di decoder VHDL con enable - behavioral architecture

```
architecture behavioral of decoder_2_to_4 is
begin
  process (en, a0, a1)
  begin
    if (en='1') then
      o0 <= (not a0) and (not a1);
      o1 <= a0 and (not a1);
      o2 <= (not a0) and a1;
      o3 <= a0 and a1;
    else
      o0 <= '0';
      o1 <= '0';
      o2 <= '0';
      o3 <= '0';
    end if;
  end process;
end architecture decoder_2_to_4;
```

Modello di decoder VHDL con enable - dataflow architecture

In maniera simile al caso dell'HA, il segnale di enable può essere inserito nelle espressioni delle uscite.

```
architecture dataflow of decoder_2_to_4 is
  signal na0,na1: bit;
begin
  na0 <= not a0;
  na1 <= not a1;
  o0 <= (na0 and na1) and en;
  o1 <= (a0 and na1) and en;
  o2 <= (na0 and a1) and en;
  o3 <= (a0 and a1) and en;

end architecture dataflow;
```


- Il tipo di dato `bit` non é sufficiente a descrivere i possibili comportamenti di un segnale in un sistema digitale
- Ad esempio, le incertezze sul valore di uscita dei flip-flop all'accensione si descrivono con un valore denotato come `X` (unknown)
- Vedremo che il VHDL mette a disposizione la possibilità di costruire tipi di dato enumerati
- Tale possibilità é stata sfruttata per costruire il tipo di dato `std_logic` che é uno standard IEEE ampiamente utilizzato al livello industriale


Modello VHDL strutturale del decoder

- Utilizzeremo il tipo di dato `std_logic` per costruire un decoder al livello strutturale
- Per utilizzare tali segnali standard nei progetti industriali, dobbiamo definire una nuova entity
- Supporremo che i componenti disponibili si trovino in una libreria `cmos_simple` che mette a disposizione le porte logiche:

| tipo di gate | nome | espressione |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| inverter | not1_cmos | $out_1 = in_1'$ |
| nand a 2 ingressi | nand2_cmos | $out_1 = (in_1 in_2)'$ |
| nand a 3 ingressi | nand3_cmos | $out_1 = (in_1 in_2 in_3)'$ |
| nor a 2 ingressi | nor2_cmos | $out_1 = (in_1 + in_2)'$ |
| nor a 3 ingressi | nor3_cmos | $out_1 = (in_1 + in_2 + in_3)'$ |

- Mancano porte che realizzino direttamente un'espressione dell'AND, per cui si manipolano le espressioni delle uscite per mapparle sui componenti disponibili
- Esempio:
$$o_1 = a'_1 a_0 en = (a'_1 a_0 en)'' = (a''_1 + a'_0 + en')' = (a_1 + a'_0 + en')'$$
- Questa espressione é il NOR di a_1 , a'_0 e en'
- Quindi la rete può essere realizzata con i gate **not1_cmos** e **nor3_cmos**
- Nella sintesi queste operazioni vengono fatte nel technology mapping

Schema logico

 

Modello del decoder - I

```
library ieee, cmos_simple;
use ieee.std_logic_1164.all, cmos_simple.all;
entity decoder is
    port (a0, a1, en: in std_logic;
          o0, o1, o2, o3: out std_logic);
end entity decoder;

architecture struct of decoder is
    component not1
        port (in1: in std_logic;
              out1: out std_logic);
    end component;
    component nor3
        port (in1, in2, in3: in std_logic;
              out1: out std_logic);
    end component;
    for all not1: use entity cmos_simple.not1_cmos (behav);
    for all nor3: use entity cmos_simple.nor3_cmos (behav);
```

Modello del decoder - II

```
signal not_en, not_a0, not_a1: std_logic;
begin
  g0: not1 port map (in1 => a0, out1 => not_a0);
  g1: not1 port map (in1 => a1, out1 => not_a1);
  gen: not1 port map (in1 => en, out1 => not_en);
  g2: nor3 port map (in1 => a0, in2 => a1,
                    in3 => not_en, out1 => o0);
  g3: nor3 port map (in1 => not_a0, in2 => a1,
                    in3 => not_en, out1 => o1);
  g4: nor3 port map (in1 => a0, in2 => not_a1,
                    in3 => not_en, out1 => o2);
  g5: nor3 port map (in1 => not_a0, in2 => not_a1,
                    in3 => not_en, out1 => o3);
end architecture struct;
```

- Le descrizioni comportamentali e dataflow possono essere considerate al livello di design entry
- La descrizione strutturale può essere considerata come il risultato di un processo di sintesi (manuale o automatico) a partire dalle specifiche
- Tale descrizione può essere fornita in ingresso a tool che relizzano la parte fisica del processo di sintesi per circuiti integrati o FPGA
- Svantaggi della descrizioni viste fino ad ora:
 - cosa succede se il numero di ingressi aumenta?

Multiplexer

- Il multiplexer é un componente che ha $2^n + n$ ingressi partizionati fra:
 - ingressi dati $\{x_0, x_1, \dots, x_{2^n-1}\}$
 - ingressi di selezione $\{s_0, s_1, \dots, s_{n-1}\}$
- L'uscita é data da $y = x_i \mid i = \sum_{j=0}^{n-1} s_j 2^j$ (ove la sommatoria é aritmetica)
- Tradotta in un espressione booleana $y = \sum_{i=0}^{2^n-1} p_i x_i$ (ove la sommatoria é logica e p_i é il termine prodotto corrispondente alla configurazione i)
- Il multiplexer puó essere visto come un componente che riporta in uscita il valore dell'ingresso dati selezionato dagli ingressi di selezione

Espressione dell'uscita per MPX con $n = 1$, $n = 2$ e $n = 3$

- Espressioni booleane
- $n = 1$, un bit di selezione (s_0), due ingressi dati (x_0, x_1)

$$y = x_0s'_0 + x_1s_0$$

- $n = 2$

$$y = x_0s'_1s'_0 + x_1s'_1s_0 + x_2s_1s'_0 + x_3s_1s_0$$

- $n = 3$

$$y = x_0s'_2s'_1s'_0 + x_1s'_2s'_1s_0 + x_2s'_2s_1s'_0 + x_3s'_2s_1s_0 + x_4s_2s'_1s'_0 + x_5s_2s'_1s_0 + x_6s_2s_1s'_0 + x_7s_2s_1s_0$$

Modello VHDL dataflow di un MPX a 2 bit di selezione

Costrutto when-else

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity mpx_4_to_1 is  
    PORT (s : in std_logic_vector(1 downto 0);  
          x : in std_logic_vector(3 downto 0);  
          y : out std_logic);  
end entity mpx_4_to_1;
```

array di segnali

```
architecture function_table_we OF mpx_4_to_1 is  
begin  
    y <= x(0) when s = "00" else  
        x(1) when s = "01" else  
        x(2) when s = "10" else  
        x(3) when s = "11" else  
        'X';  
end architecture function_table_we;
```

boolean condition

costrutto when-else

tiene conto dei casi
rimanenti (ingressi a
'1')

Modello VHDL dataflow di un MPX a 2 bit di selezione

Costrutto `with-select`

```
architecture function_table_ws OF mpx_4_to_1 is
begin
  with s select
    y <=x(0) when "00",
      x(1)  when "01",
      x(2)  when "10",
      x(3)  when "11",
      'X'   when others;
end architecture function_table_ws;
```

costrutto

`with-select`

value of s

Confronto fra i due costrutti (when-else e with-select)

- Sembrano piuttosto simili, il **when-else** é piú generale
- Supponiamo di aggiungere al componente un segnale di *en* che manda a 0 l'uscita quando vale 0

```
architecture dataflow OF mpx_4_to_1_en is
begin
    y <=x(0) when s = "00" and en='1' else
        x(1) when s = "01" and en='1' else
        x(2) when s = "10" and en='1' else
        x(3) when s = "11" and en='1' else
        '0' when en = '0' else
        'X' ;
end architecture dataflow;
```

- Con il **with-select** bisognerebbe riportare tutta la tabella di verità del nuovo multiplexer

Modelli dei componenti


- Una descrizione completa di un componente VHDL richiede una **entity** e un **architecture**
- La **entity** definisce l'interfaccia dei componenti
- L'**architettura** definisce la funzione dei componenti
- Diverse possibili architetture possono essere utilizzate per la stessa **entity**
- Tre diversi tipi di descrizione di un componente in VHDL:
 - strutturale
 - comportamentale (behavioral)
 - timing e delay

- L'unità fondamentale per la descrizione del behavior di un componente é il **processo**
- I processi possono essere definiti esplicitamente o implicitamente e sono contenuti nelle architetture
- **Il meccanismo primario di comunicazione tra processi é il segnale**
- Modo in cui viene simulato un componente VHDL
 - l'esecuzione di un processo risulta in nuovi valori assegnati a segnali che sono poi accessibili ad altri processi
 - un segnale può essere reso accessibile a processi in altre architetture connettendo il segnale a porte nelle entities associate alle due architetture

Dichiarazione di `entity`

- Lo scopo primario di una `entity` è dichiarare i segnali nell'interfaccia del componente
 - tali segnali sono elencati nella dichiarazione di `port`
- Con la dichiarazione di `generic` si possono fornire ulteriori parametri al componente
 
```
entity half_adder is
  generic(prop_delay: time:=200 ps);
  port(x,y,enable : in bit;
        carry,result : out bit);
end entity half_adder;
```



Dichiarazione di `entity: port`

- `port` dichiara i segnali di interfaccia verso il mondo esterno

```
port (signal_name : mode data_type);
```

- Nella `port` sono presenti tre campi

- **nome**
- **modo**
- **tipo di dato**

- Esempio di clausola `port`:

```
port ( input : in bit_vector(3 downto 0);  
      ready, output : out bit );
```

Segnali di interfaccia (i.e. 'ports') dello stesso modo e tipo o sottotipo si possono dichiarare nella stessa linea

Dichiarazione di `entity`: modo delle `port`

- Il modo descrive la direzione cui viaggia il segnale rispetto al componente
- Ci sono cinque modi disponibili per una porta:
 - **in** - il dato entra nella porta e si può solo leggere
 - **out** - il dato esce dalla porta e si può solo scrivere
 - **buffer** - il dato può muoversi in entrambe le direzioni, ma solamente un driver per volta può essere attivo (da evitare)
 - **inout** - il dato si può muovere in entrambe le direzioni, può essere scritto da un numero qualsiasi di drivers e letto, ma richiede una Bus Resolution Function
 - **linkage** - la direzione del dato è sconosciuta (in teoria servirebbero per connettersi a un simulatore analogico)

Dichiarazione di entity: generic

- Le dichiarazioni di parametri **generic** si possono utilizzare per leggibilità, manutenzione e configurazione
- Sintassi:

```
generic (generic_name : type [:= default_value]);
```

- il valore di default é opzionale, se manca deve essere fornito quando il componente é istanziato
- Esempio:

```
generic (my_id : integer :=37);
```

- il generic **my_id** ha un valore di default pari a 37 e può essere referenziato in qualsiasi architettura di questa entity
- il valore di default può essere sovrascritto quando il componente viene istanziato

- Descrive le operazioni del componente
- Consiste di due parti:
 - **parte dichiarativa**
 - tipo
 - segnale
 - componente
 - sottoprogramma
 - **parte istruzioni**
 - assegnamento concorrente di segnali
 - istruzioni di processo
 - istanze di componenti

Esempio - I

```
-- entity in slide 21
-- used only to provide an instance
architecture mix of half_adder is

-- begin declarative part
component and2
    port(a,b: in bit;
         output: out bit);
end component;
signal tmp0, tmp1 : bit;
for all and2: use entity work.and2 (behav);
-- end declarative part
```

Esempio - II

```
begin -- architecture body
  a0: and2 port map (a=>x, b=>y, output=>tmp0);
  tmp1 <= x xor y;
  process (tmp0,tmp1,enable)
  begin
    if (enable = '0') then
      result <= '0';
      carry <= '0';
    else
      result <= tmp1;
      carry <= tmp0;
    end if;
  end process;
end architecture; -- end architecture body
```

component instance

concurrent assignment

process

implicit and explicit processes

- I componenti VHDL definiti in librerie (il VHDL non ha componenti predefiniti) sono istanziati e connessi insieme
- Le descrizioni strutturali possono connettere semplici gate o componenti piú complessi a loro volta descritti in maniera strutturale o comportamentale
- **Il VHDL supporta descrizioni gerarchiche**
- Il VHDL consente di descrivere facilmente strutture altamente ripetitive

Architetture con descrizioni di tipo comportamentale (behavioral o dataflow)


- Il VHDL mette a disposizione due stili per descrivere il behavior di un componente
 - **dataflow**: istruzioni concorrenti di assegnamento dei segnali
 - **behavioral**: processi utilizzati per descrivere comportamenti complessi mediante costrutti di linguaggi ad alto livello e.g. variabili, cicli, if-then-else
- Un modello behavioral model può' essere largamente indipendente dall'implementazione del sistema

- Modellazione dei sistemi digitali a diversi livelli di astrazione nell'ambito della loro verifica e sintesi
- Consideriamo la verifica tramite **simulazione logica** il cui scopo é riprodurre nel modo piú accurato possibile il comportamento (funzionale e timing) dei sistemi digitali
- Il modello VHDL del componente e il simulatore devono corrispondere a questa esigenza
- Vedremo quindi quella che puó essere considerata la macchina virtuale del VHDL
- Rispetto a un linguaggio software sequenziale come il C dobbiamo tenere in conto del comportamento concorrente dei sistemi digitali
 - se in un circuito half-adder cambia un ingresso le due uscite vengono calcolate in parallelo

Modello timing del VHDL

Modello timing

 Il VHDL utilizza il seguente ciclo per modellare il comportamento dell'hardware




- Tutti gli assegnamenti di segnali del VHDL devono avere un ritardo non nullo prima che il segnale possa assumere il suo nuovo valore
- Il ritardo può essere in una di queste tre forme:
 - **trasporto** - definisce un ritardo di propagazione finito
 - **inerziale** - definisce sia il ritardo di propagazione sia la minima durata di un impulso in ingresso tale da dare luogo a una risposta sull'uscita
 - **delta** - valore di default se non viene specificato alcun ritardo

Ritardo di tipo trasporto

- Il ritardo di tipo trasporto deve essere specificato con la keyword `transport`
- Il segnale assume il suo nuovo valore dopo il ritardo specificato
 
```
output <= transport not input after 40 ps;
```




Ritardo di tipo inerziale

- Oltre a specificare il ritardo di propagazione, specifica un valore di soglia per la dimensione degli impulsi di ingresso al di sotto del quale non sono propagati:

```
target <= [reject time_expression] inertial waveform;
```

- Il ritardo inerziale é di default mentre `reject` é opzionale

 
```
output <= not input after 40 ps;  
-- Propagation delay and minimum pulse width  
-- are 40 ps
```



Ritardo di tipo inerziale

 
- Esempio di gate con 'inerzia' piú piccola del ritardo di propagazione
- Invertitore con ritardo di propagazione di 40 ps che elimina impulsi di durata inferiore a 20 ps

```
output <= reject 20 ps not input after 40 ps;
```



Confronto fra ritardo di tipo trasporto e inerziale

 - Perché il VHDL mette a disposizione i due tipi di ritardo ?
- Simulazione a livello circuitale di un invertitore con applicato in ingresso un impulso di durata decrescente



Confronto fra ritardo inerziale e ritardo di tipo trasporto

- Nessuno dei due modelli é esatto perché al livello logico si perdono dettagli rispetto al livello circuitale
- Quale usare ?
 - il modello di tipo inerziale é piú efficiente perché elimina diversi eventi che non devono essere calcolati dal simulatore
 - il modello di tipo trasporto é conservativo e puó essere utilizzato in reti (come quelle asincrone) in cui un impulso puó dare portare a malfunzionamenti
- Applicazione: consumo di potenza in presenza di hazard


- Default se non si specifica niente
 - nel VHDL l'assegnamento dei segnali non avviene immediate per evitare problemi al simulatore
 - Delta é l'unitá minima di tempo (discreta ma non quantificabile)

```
output <= not input;  
-- output assumes a new value in a delta cycle
```

- Consente di supportare un modello concorrente per l'esecuzione dei processi VHDL
 - **L'ordine in cui i processi sono eseguiti dal simulatore non cambia il risultato della simulazione**

 
Esempio di simulazione VHDL

- Simulazione su una singola CPU
- **Tempo di simulazione** indipendente dal tempo di CPU
- **Evento**: segnale, nuovo valore e istante dell'assegnamento




| time (ps) | signal values | evaluated processes |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| 0 | $a=1, b=0, c=1,$ $d=0, e=1, f=1$ | init |
| 20 | $b=1$ | P_0, P_1 |
| 70 | $e=0$ | P_2 |
| 100 | $d=1$ | P_2 |
| 160 | $f=0$ | |
| 190 | $f=1$ | |

simulation time ↓

 

Ritardo Delta

 - Si vuole conoscere il comportamento di c supponendo che non ci sia il ritardo Delta
- Dipendentemente dall'ordine in cui la CPU processa i segnali ci sono due possibili casi



NAND gate valutato prima

in 1 \rightarrow 0

a 0 \rightarrow 1

b 1 \rightarrow 0

c 0 \rightarrow 0

AND gate valutato prima

in 1 \rightarrow 0

a 0 \rightarrow 1


c 0 \rightarrow 1

b 1 \rightarrow 0

c 1 \rightarrow 0

Ritardo Delta

 - Si vuole conoscere il comportamento di c utilizzando il ritardo Delta
- Si noti che i cicli Delta si sommano senza mai raggiungere un unità di tempo



Utilizzo del ritardo Delta

| time | Delta | events | eval |
|------|-------|--|-----------|
| 0 ns | 1 | $in\ 1 \rightarrow 0$ | INV |
| | 2 | $a\ 0 \rightarrow 1$ | NAND, AND |
| | 3 | $b\ 1 \rightarrow 0, c\ 0 \rightarrow 1$ | AND |
| | 4 | $c\ 1 \rightarrow 0$ | |
| 1 ns | | | |

- Si sono visti alcuni esempi di descrizione di semplici componenti nel linguaggio VHDL
- Si é introdotto il modello timing del VHDL dal punto di vista della simulazione logica
- Rimane da vedere la sintassi del linguaggio e da esplorare meglio le sue possibilitá
- Guarderemo anche brevemente alla struttura di un simulatore logico