

Modelli VHDL per simulazioni a basso livello

- Per simulare reti il cui comportamento non può essere descritto in termini puramente logici (0, 1) il VHDL mette a disposizione la possibilità descrivere insiemi di valori logici (“algebra” in maniera molto impropria) molto più complessi
- Il VHDL non dispone di primitive per simulare reti al livello switch

Modelli VHDL per simulazioni a basso livello

- Ci sono due livelli di problemi:
 - simulazioni in cui si possono individuare dei segnali pilotati da driver: **estensione dell'insieme di valori logici e bus resolution function**
 - simulazioni in cui non si hanno più elementi unidirezionali per controllare i segnali, ma il transistor (bidirezionale) diventa il componente fondamentale per determinare il valore dei segnali: **simulazione livello switch**

Modello “logico” dei segnali

- Valori logici: 0,1
- Segnali non inizializzati o conflitti: X
- Nodi in stati ad alta impedenza: Z
- Non si possono modellare bus o segnali il cui valore è determinato sulla base dell’esito di conflitti di conduttanze o che presentano capacità di hold
- **Concetto di “drive strength” di un segnale**

**reti
logiche**

**tristate
bus**

**altri tipi
di bus**

Modello dei segnali basato su reticoli (lattice)

- Stato logico: $A=\{0,1,X,Z\}$
- Drive strength: $G=\{g_0,g_1, \dots, g_n\}$
- Valore di un segnale $V=A \times G$
- Si ottiene un insieme parzialmente ordinato
 - si dice che un elemento a di V ne copre un altro b se $a > b$ e non esiste x tale che $a > x > b$



Modello dei segnali basato su reticoli (lattice)

- Diagramma di Hasse = rappresentazione grafica della relazione di copertura

- Algebra di Bryant:


– $A = \{0, 1, X, Z\}$

– $G = \{S, W\}$

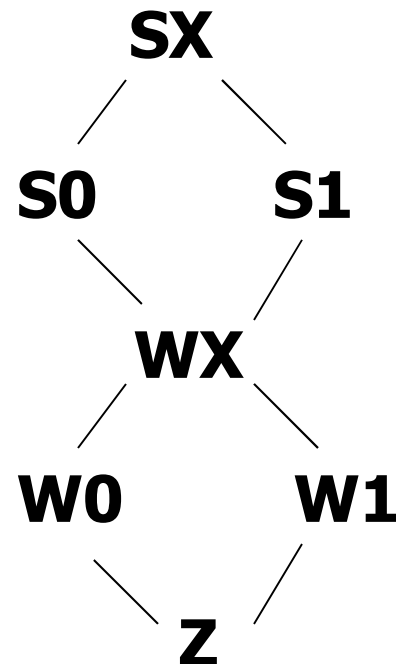 

Applicazioni

 - Il lattice è in pratica una bus resolution function per un bus
- Limitazioni:
 - transistori o driver di cui non si conosce la strength
 - non si cumulano gli effetti




- Simulazioni al livello switch

Package:

`ieee_std_logic_1164.t_wlogic`

- Signal strengths:

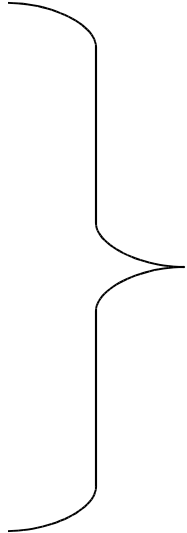- Forced (F)
- Strong resistive (R)
- Weak resistive (W)
- High impedance (Z)
- Disconnect (D)
- distinzione fra uno stato non valido e uno valido ma non noto



un valore di drive non noto
può variare in qualsiasi
intervallo di valori di
strength

Package:

ieee_std_logic_1164.t_wlogic

- Un valore di drive non noto per un buffer che pilota un valore noto è caratterizzato come:
 - b massima strength con cui si pilota K
 - d minima strength con cui si pilota K
 - $K=\{0,1\}$

Package:

ieee_std_logic_1164.t_wlogic


- Un valore di drive non noto per un buffer che pilota un valore anch'esso non noto è caratterizzato come:
 - p massima strength con cui si può pilotare uno 0
 - q massima strength con cui si può pilotare un 1
 - X

Package:

ieee_std_logic_1164.t_wlogic


- Complessivamente si ottengono 46 valori
- Rimane la limitazione di non riuscire a cumulare gli effetti di diversi driver in parallelo

t_wlogic = 46 valori

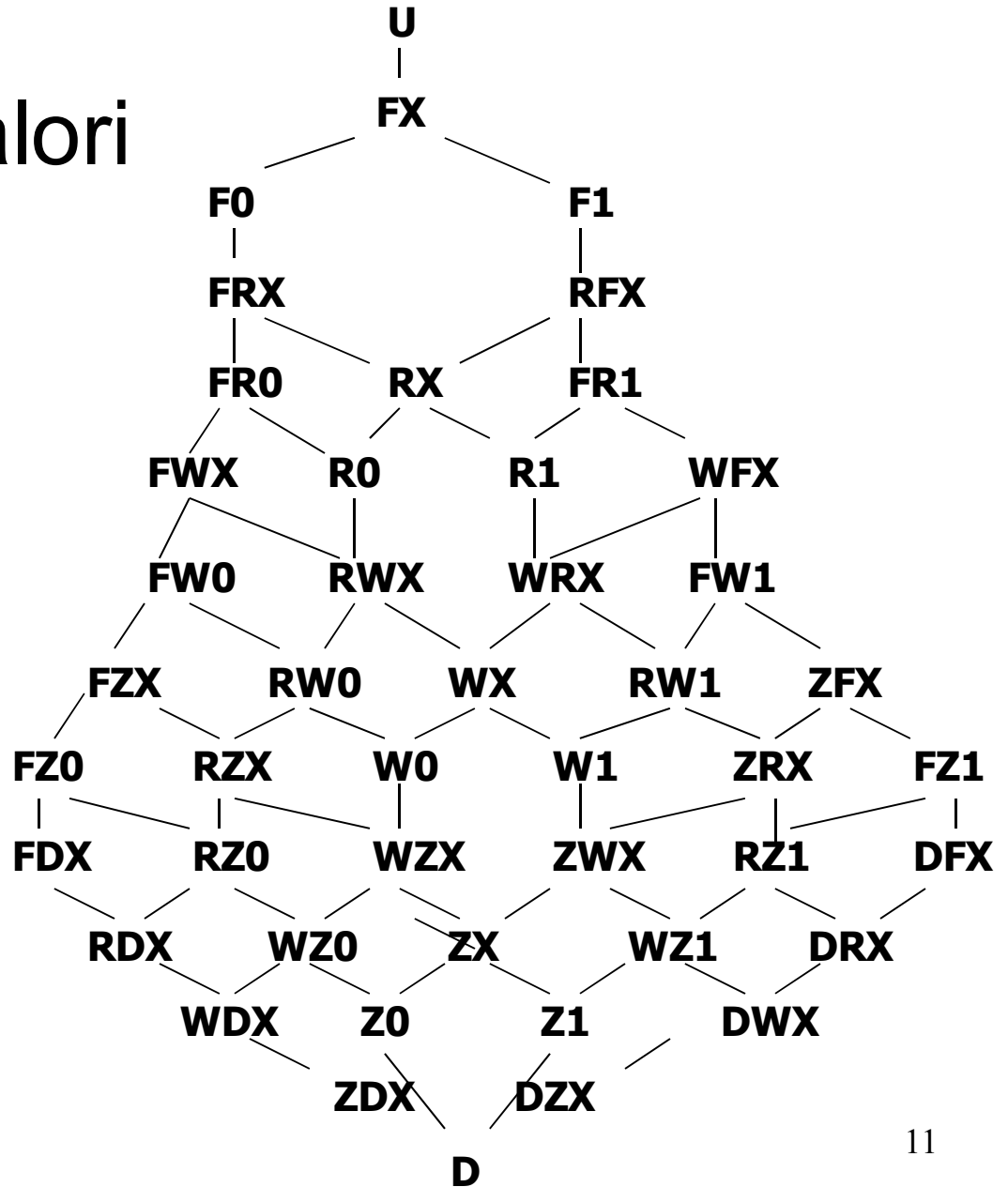


logica wired-and (nMOS ratioed)

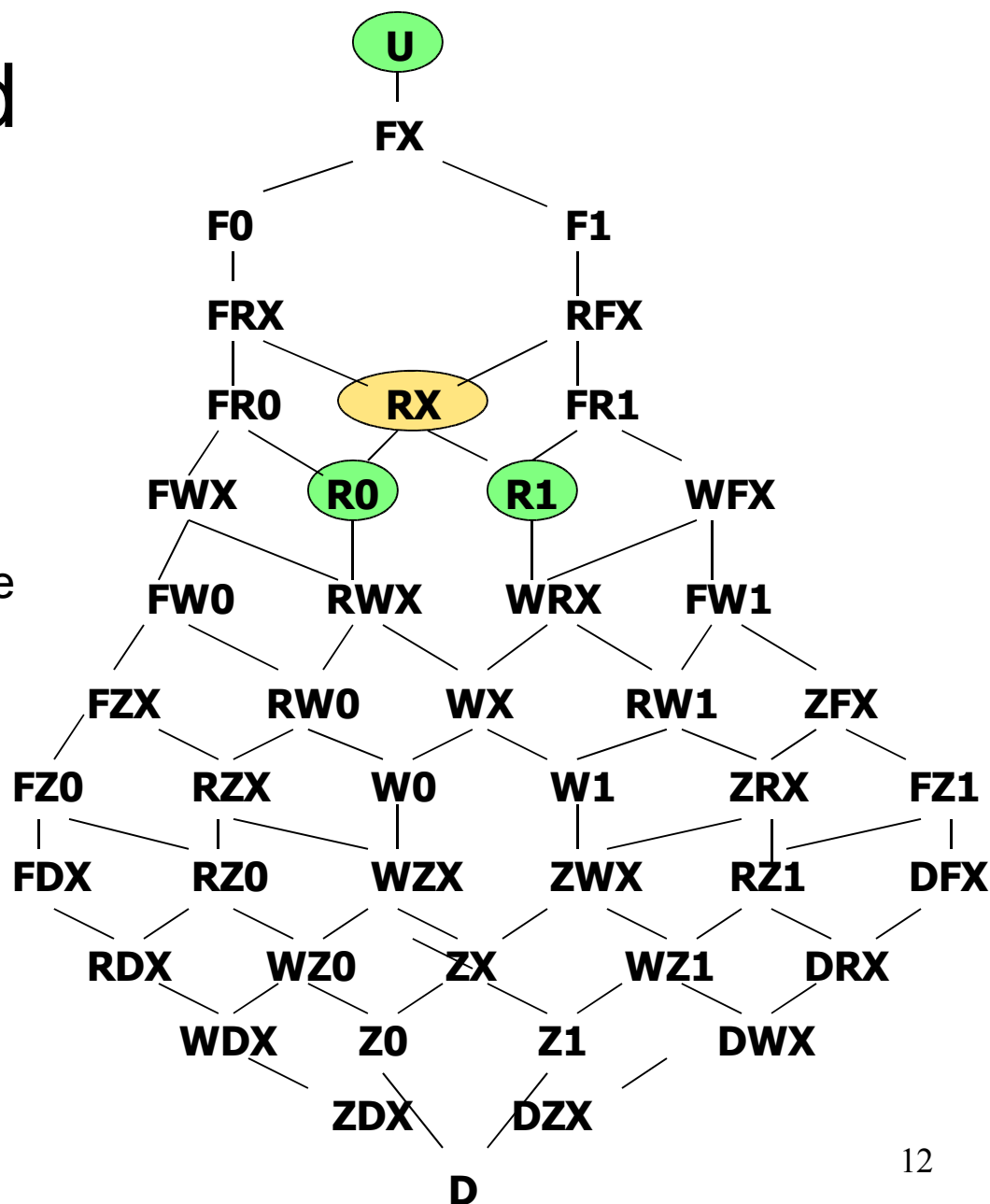In presenza di due valori,
il valore in cui viene risolto
il conflitto è dato dal least
upper bound (ovvero il valore
più piccolo fra quelli > dei due
valori in conflitto)



Esempio - cella di RAM statica

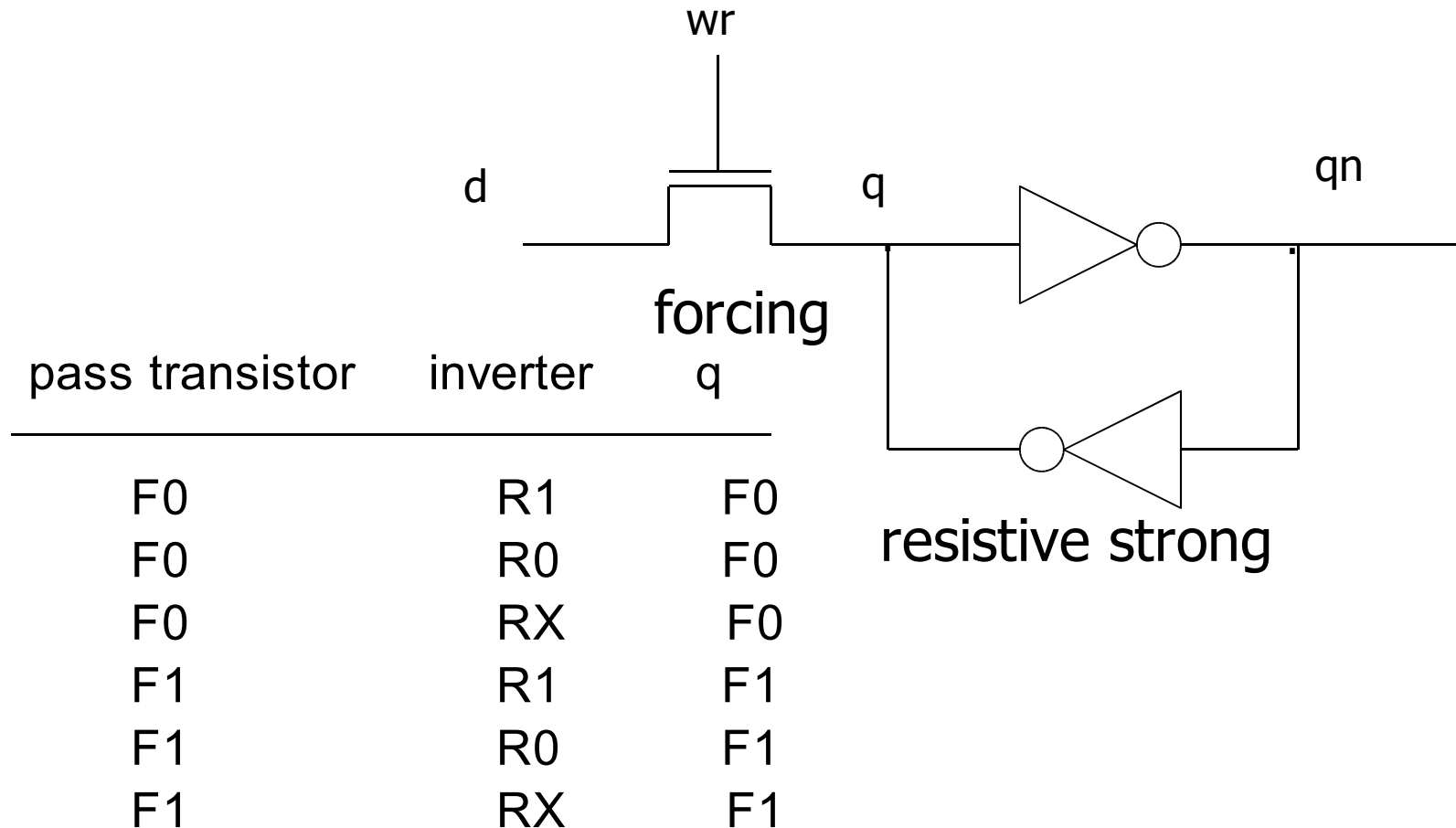

Simulazione livello switch

- Motivazioni
 - non tutti i sistemi digitali sono ben descrivibili al livello gate
 - logiche dinamiche
 - logiche a pass transistor
 - logiche differenziali
 - il livello elettrico (analogico) risulta inefficiente nella simulazione di sistemi di grandi dimensioni

Modello switch del transistor MOS

- In molti sistemi digitali il comportamento dei transistori MOS può essere ben approssimato in maniera digitale
- Stati: ON/OFF
- In realtà sono necessarie maggiori informazioni riguardo conduttanza dei dispositivi e capacità dei nodi


Simulazione al livello switch

- Gate level
 - Switch level
 - logic (0,1,X,Z)
 - discrete strengths
 - Electrical level
 - RC approximate (relaxation methods)
 - SPICE
- } mixed-mode

Simulazione al livello switch in VHDL

- Il VHDL presenta rilevanti problemi nel trattare componenti bidirezionali come gli switch
- La valutazione dello stato di una rete di switch può richiedere diverse iterazioni per arrivare a un punto di lavoro fisso per il circuito in esame:
 $f(x)=x$
- Tali iterazioni non corrispondono a relazioni di causa effetto reali e quindi non devono comparire nella simulazione event-driven

Simulazione mixed-mode

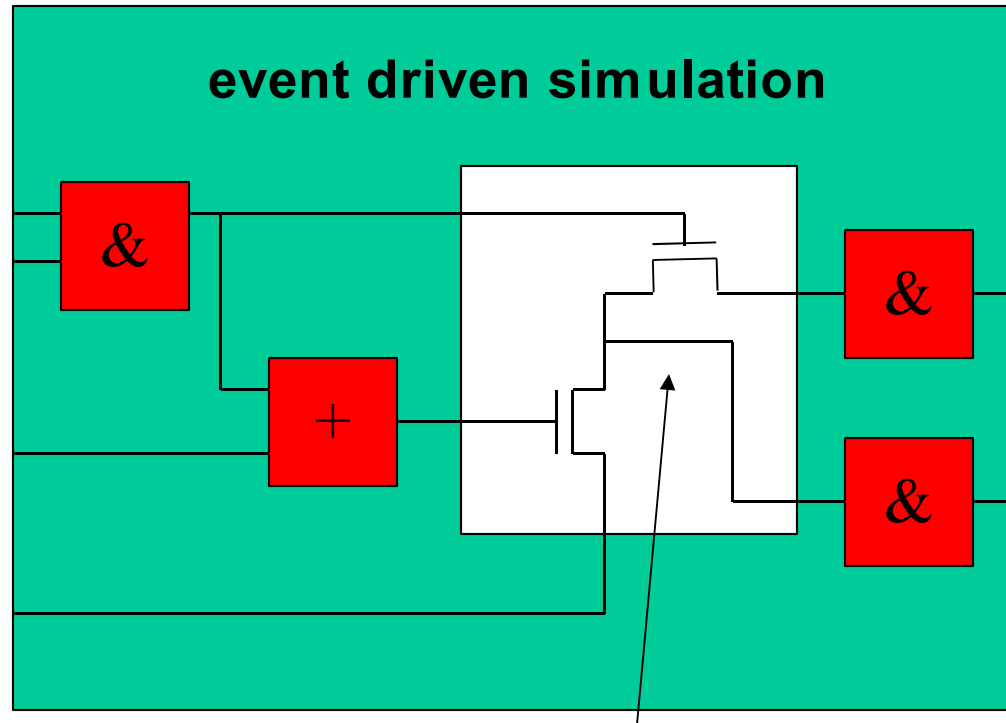

switch - electrical level simulation

Simulazione al livello switch in VHDL

- Il VHDL mette a disposizione un meccanismo per calcolare lo stato di un componente al livello switch senza coinvolgere la gestione degli eventi nel dominio dei tempi
- Questo è dato dal ritardo delta con il quale non è necessario separare la simulazione dei dispositivi MOS da quella event driven
- Le iterazioni necessarie per calcolare lo stato della rete al livello switch sono nascoste nei cicli delta
- Il VHDL non riesce a mettere in gioco considerazioni di tipo globale => metodi di rilassamento locali

Modello switch


- Obiettivo: non considerare le istanze a livello switch come casi particolari
- Nuove primitive per il simulatore
 - switch (p,n) (porte di tipo inout)
 - node (che sono equivalenti a segnali con risoluzione del VHDL)
- O in alternativa, la descrizione di processi che le implementano
- weakness values [0....255] => weakest
- Questi valori non sono trasmessi oltre i confini della rete al livello switch

Valutazione

- Non è diversa da quella al livello gate, tutto però è contenuto nei cicli delta
- Quando uno switch ON viene valutato trasmette il suo “voto” (in due direzioni) per il valore dei nodi cui è connesso
- Per simulare la resistività dei dispositivi reali, la weakness dei segnali viene incrementata a ogni dispositivo attraversato
- La funzione di risoluzione dei nodi aggiorna il valore di tali segnali
- La simulazione si ferma quando è stato raggiunto uno stato stabile

Risoluzione dei nodi

 - Metodo least upper bound su un reticolo



Limitazioni: le resistenze in un circuito reale si compongono in maniera globale, il calcolo della weakness dei driver è del tutto locale (altrimenti non sarebbe simulabile in VHDL). La funzione di risoluzione non tiene conto del numero di driver.

Package

```
package bit_types is;
type bit_code is ('0', '1', 'X', 'Z');
type bit_code_vector is array (natural range <>) of weakness_value;
type weakness_value is range 0 to 255;
type switch_state is (mos_on, mos_off, mos_x);
procedure lattice_lub(new_value: inout bit_code;
                     new_weakness: inout weakness_value;
                     value: in bit_code;
                     weakness: in weakness_value);
function new_node_wins(new_value: bit_code;
                      new_weakness: weakness_value;
                      old_value: bit_code;
                      old_weakness: weakness_value) return boolean;
end bit_types;
```

Switch (I)

```
use work.bit_types.all;

entity nswitch is
  generic (chann_degr: weakness_value := 1);
  port (gate: in bit code;
        source, drain: inout bit_code;
        source_weakness, drain_weakness: inout weakness_value);
end nswitch;

architecture arch of nswitch is
  signal state: switch_state;
begin
  process (gate, source, drain, state)
  begin
    if (gate'event) then
      case gate is
        when '0' => state <= mos_off;
        when '1' => state <= mos_on;
        when others => state <= mos_x;
      end case;
    end if;
  end process;
end arch;
```


Switch (II)

```
case state is
  when mos_off => drain <= 'X' ;
    drain_weakness <= weakness_value'high;
    source <= 'X' ;
    source_weakness <= weakness_value'high;
  when mos_on => drain <= source;
    drain_weakness <= source_weakness + channel_degr;
    source <=drain;
    source_weakness <= source_weakness + channel_degr;
  when mos_x => drain <= 'X' ;
    drain_weakness <= source_weakness + channel_degr;
    source <= 'X' ;
    source_weakness <= source_weakness + channel_degr;

  end case;
end process;
end arch;
```

Node (I)

```
use work.bit_types.all;
entity ideal_node is
    port (states: inout bit_code_vector;
          strenghts: inout weakness_value_vector);
end ideal_node;

architecture arch of ideal_node is
begin
    process (states, strenghts)
        variable node_value, result_value: bit_code;
        variable node_weakness, result_weakness: weakness_value;
    begin
        result_value := 'X';
        result_value := weakness_value'high;


        for i in states'range loop
            lattice_lub(result_value, result_weakness, states(i), strenghts(i));
        end loop;
    end process;
end arch;
```

Node (II)

```
if new_node_wins(result_value,result_weakness,node_value,node_weakness)
  then
    for i in states'range loop
      if new_node_wins(result_value,result_weakness,
        states(i),strenghts(i)) then
        states(i) <= result_value;
        strength(i) <= result_weakness;
      end if;
    end loop;
  end if;
  node := result_value;
  node_weakness := result_weakness;
end process;
end arch;
```

Alternativa

 
- Metodi di rilassamento simbolici
- Stato del sistema: matrice booleana di interconnessioni




$$\mathbf{M} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & r & b \\ 0 & 1 & a' & 0 & 0 \\ 0 & a' & 1 & d' & 0 \\ r & 0 & d' & 1 & d \\ b & 0 & 0 & d & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Modello simbolico

 - Applicazione della legge transitiva: $\mathbf{M}(k+1) = \mathbf{M} \times \mathbf{M}(k)$
- Fino a quando: $\mathbf{M}(k+1) = \mathbf{M}(k)$


 
$$\mathbf{M} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & bd+r & bd \\ 0 & 1 & a' & a'd' & 0 \\ d'r & a' & 1 & d' & 0 \\ bd+r & a'd' & d' & 1 & d \\ b & 0 & 0 & d & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



**Modello
VHDL**

