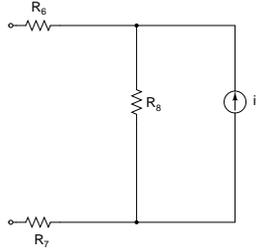


## Soluzione dell'Esame di Teoria dei Circuiti - 11 luglio 2001

**1-a)**


Scollegando il sottocircuito a monte da quello a valle, le resistenze  $R_3$  e  $R_4$  risultano non percorse da corrente; la tensione equivalente di Thevenin vista dai morsetti A-B guardando a monte sarà quindi data da  $v_{eq} = v_{o1} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10V$ ; la resistenza equivalente si calcola immediatamente spegnendo il generatore indipendente  $v_{o1}$ , ottenendo  $R_{eq} = (R_1 // R_2) + R_4 + R_3 = 5k\Omega$ .

Convieni ora calcolare il bipolo equivalente anche a valle dell'interruttore:



Si ottiene semplicemente:  $v_{eq} = R_8 i_0 = 30V$ ,  $R_{eq} = R_6 + R_7 + R_8 = 5k\Omega$ .

Il circuito risulta equivalente a:

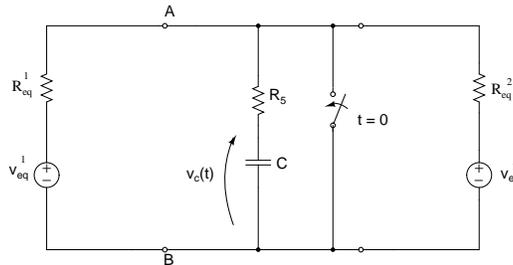

$t < 0$  Per calcolare  $v_c(0^-)$ , basta applicare il Teorema di Millmann, ottenendo  $v_c(0^-) = \left( \frac{v_{eq}^1}{R_{eq}^1} + \frac{v_{eq}^2}{R_{eq}^2} \right) / \left( \frac{1}{R_{eq}^1} + \frac{1}{R_{eq}^2} \right) = 20V$

$t > 0$  L'interruttore chiuso mette in corto il bipolo  $R_5, C$  per cui si ha una semplice scarica del condensatore attraverso la resistenza suddetta:  $v_c(t) = v_c(0^+) e^{-\frac{t}{R_5 C}} = 20e^{-2 \cdot 10^5 t}$

**1-b)**

Convieni calcolare dapprima la matrice delle conduttanze  $\underline{G}'$  del 2-porte intrinseco (ossia a meno della resistenza  $R_4$ ). Si può notare che  $R_2$  è in parallelo ad un generatore di tensione e  $R_5$  è in serie ad un generatore di corrente, quindi tali resistori non hanno alcun effetto.

$v_1 = R_1 i_1 + \alpha v_2 \Rightarrow R_5 = \frac{v_1 - \alpha v_2}{R_1}$ , e  $i_2 = \frac{v_2}{R_3} + g_m v_1 - i_0$ ; si ottiene quindi:

$$\begin{cases} i_1 = \frac{v_1}{R_1} - \frac{\alpha}{R_1} v_2 \\ i_2 = \frac{v_2}{R_3} + g_m v_1 - i_0 \end{cases} \Rightarrow \underline{G}' = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{\alpha}{R_1} \\ g_m & \frac{1}{R_3} \end{bmatrix}$$

La matrice conduttanza  $\underline{G}$  può quindi essere ottenuta facilmente considerando la particolare connessione del resistore  $R_4$ , ottenendo:

$$\underline{G} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} & -\frac{\alpha}{R_1} - \frac{1}{R_4} \\ g_m - \frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -14 \\ 3 & 12 \end{bmatrix} (\Omega^{-1})$$

Quando la porta di uscita viene chiusa sul generatore reale di tensione, questo impone la seguente equazione di vincolo alla porta di uscita  $i_2 = \frac{v_0 - v_2}{R_6}$  che, assieme alla equazione che caratterizza il comportamento della porta di uscita del doppio bipolo, porta a:

$$v_2 = \frac{v_0/R_6 + i_0 - G_{21}v_1}{(G_{22} + 1/R_6)}$$

Sostituendo nella prima equazione del doppio bipolo si ottiene:

$$i_1 = \left[ G_{11} - \frac{G_{11}G_{21}}{G_{22} + 1/R_6} \right] v_1 + \frac{G_{12}}{G_{22} + 1/R_6} \left[ i_0 + \frac{v_0}{R_6} \right] = G_{eq}v_1 + i_{eq}$$

dove  $G_{eq} = 8\Omega^{-1}$ ,  $i_{eq} = 4A$ .

### 1-c)

Equivalente di Thevenin ai morsetti A-B.

Ragionando nel dominio dei fasori:

$$\tilde{V}_{eq} = \tilde{V}_{AC} \Big|_{\tilde{I}=0} = \tilde{V}_{AB} \Big|_{\tilde{I}=0} \Rightarrow \tilde{V}_{AB} = -\tilde{V}_0 \frac{R_2 + j\omega L_2}{R_2 + j\omega L_2 + R_1 + (1/j\omega C_1)} = -10 \angle 40^\circ V$$

Per quanto riguarda l'impedenza equivalente, considerando  $Z_1 = R_1 + (1/j\omega C_1) = 1 - j$ ,  $Z_2 = R_2 + j\omega L_2 = 1 + j$ ,  $Z_3 = (1/j\omega C_3) = -j$ ,  $Z_4 = R_4/(j\omega L_4) = j/(1 + j)$  si ottiene:


$$Z_{eq} = Z_4 + Z_3 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{2 + j}{1 + j} = (1.5 - j0.5)$$

La corrente di corto circuito puo' essere quindi ottenuta semplicemente:  $\tilde{I} = -\frac{\tilde{V}_{eq}}{Z_{eq}} = 2\sqrt{10}e^{j \arctan(1/3)}$

Nel dominio del tempo si avra':  $i(t) = 2\sqrt{10} \cos(t + 18.43^\circ)$
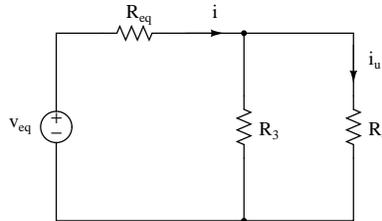
### 2-a)

Poiche' si e' a regime, il condensatore e' assimilabile ad un circuito aperto, mentre l'induttore e' equivalente ad un cortocircuito; risulta conveniente calcolare l'equivalente di Thevenin a monte del resistore  $R_3$  ottenendo banalmente:  $V_{eq} = v_{01} \frac{R_2}{R_1 + R_2} - v_{02} = \frac{v_{01}}{2} - 2$ ,  $R_{eq} = R_1 // R_2 = 1k\Omega$ . Il circuito da considerare risulta quindi:



$$i_u = i \frac{G_4}{G_3 + G_4} = i \frac{R_3}{R_3 + R_4}, \quad i = i_u \left( 1 + \frac{R_4}{R_3} \right) = 2i_u = 14mA.$$

Risulta evidente che  $i = \frac{v_{eq}}{R_{eq} + R_3 // R_4}$ , da cui:

$$v_{eq} = \frac{v_{01}}{2} - 2 = (R_{eq} + R_3 // R_4) i \Rightarrow v_{01} = 2 [2 + (R_{eq} + R_3 // R_4) i] = 74V$$

### 2-b)

- Un esempio di albero (insieme di rami che tocca tutti i nodi ma che non forma percorsi chiusi) e'  $\mathfrak{R}_a = \{4, 5, 6, 8, 9\}$
- Un esempio di taglio NON nodale e'  $\mathfrak{R}_b = \{1, 3, 6, 10, 11, 13\}$  che congiunge i due insiemi di nodi  $\aleph_1 = \{A, B, C\}$  e  $\aleph_2 = \{D, E, F\}$
- L'unico taglio nodale che e' anche un albero e' quello relativo al nodo F, ossia  $\mathfrak{R}_c = \{1, 3, 7, 8, 13\}$