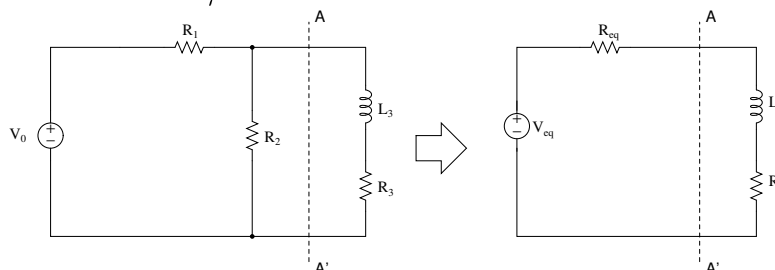


Soluzione dell'Esame di Teoria dei Circuiti - 30 gennaio 2002

1-a)

1. Per $t < 0$, dato che nella rete si e' gia' instaurato un regime stazionario, L_3 si comporta come un cortocircuito e quindi $i_{L_3}(0^-) = -\frac{V_0}{R_3} = -1A$.

2. In questo caso occorre considerare la rete per $t > 0$ dato che la presenza di un induttore non mantiene alcuna condizione sulla continuita' di di/dt .



Calcolando l'equivalente di Thevenin a monte della sezione AA' si ottiene il circuito mostrato nella parte destra della figura dove $V_{eq} = V_0 \frac{R_2}{R_1+R_2} = \frac{V_0}{2} = 3V$ e $R_{eq} = R_1 // R_2 = 1\Omega$. Per tale circuito, vale la seguente relazione:

$$V_{eq} - (R_{eq} + R_3) i_{L_3}(t) - L_3 \frac{di_{L_3}(t)}{dt} = 0$$

Calcolando per $t = 0^+$ si ottiene $\frac{di_{L_3}(0^+)}{dt} = \frac{1}{L_3} [V_{eq} - (R_{eq} + R_3) i_{L_3}(0^+)] = \frac{1}{3}[3 + 3] = 2 A/sec$.


3. Sfruttando nuovamente l'equivalente di Thevenin, si ottiene un semplice circuito R-L dove $R = (R_{eq} + R_3)$, quindi:

$$i_{L_3}(t) = i_{L_3}(+\infty) + [i_{L_3}(0) - i_{L_3}(+\infty)] e^{-t/\tau}$$

dove $\tau = \frac{L_3}{R} = 1sec$, $i_{L_3}(0) = -1A$, mentre $i_{L_3}(+\infty)$ e' la corrente che scorre nel circuito quando si e' raggiunto un nuovo regime, ossia L_3 e' nuovamente assimilabile ad un cortocircuito e $i_{L_3}(+\infty) = \frac{V_{eq}}{R} = \frac{3}{(1+2)} = 1A$. Si ottiene quindi:

$$i_{L_3}(t) = (1 - 2e^{-t})A \quad i_{L_3}(+\infty) = 1A$$

1-b)

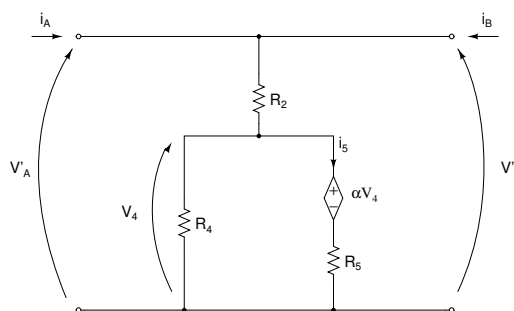

Conviene calcolare dapprima la matrice delle resistenze \underline{R}' del 2-porte rappresentato in figura (ossia a meno delle resistenze R_1 e R_4); v'_A e v'_B sono le tensioni alle porte, mentre le correnti rimangono ovviamente inalterate.

Si puo' osservare che $\alpha v_4 + R_5 i_5 = v_4$, dove $i_5 = (i_A + i_B) - \frac{v_4}{R_4}$ da cui $v_4 = \frac{R_5(i_A + i_B)}{1 - \alpha + R_5/R_4} = -\frac{3}{2}(i_A + i_B)$

Inoltre $v'_A = R_2(i_A + i_B) + v_4 = (R_2 - \frac{3}{2})(i_A + i_B) = -\frac{1}{2}i_A - \frac{1}{2}i_B$

Essendo ovviamente $v'_A = v'_B$ si ottiene la matrice:

$$\begin{cases} v'_A = -\frac{1}{2}i_A - \frac{1}{2}i_B \\ v'_B = -\frac{1}{2}i_A - \frac{1}{2}i_B \end{cases} \Rightarrow \underline{R}' = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} (\Omega)$$

La matrice resistenza \mathbf{R} puo' quindi essere ottenuta facilmente considerando che le resistenze R_1 e R_3 sono in serie alle porte A' e B' per cui si sommano agli elementi R'_{11} e R'_{22} della matrice :

$$\underline{\mathbf{R}} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} (\Omega)$$

Quando la porta di uscita viene chiusa sulla resistenza R_c , viene imposta la relazione $v_B = -R_c i_B$ e quindi:

$$\begin{cases} v_A = R_{11} i_A + R_{12} i_B \\ v_B = R_{21} i_A + R_{22} i_B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_A = R_{11} i_A + R_{12} i_B \\ -R_c i_B = R_{21} i_A + R_{22} i_B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_A = \left[R_{11} - \frac{R_{12} R_{21}}{R_c + R_{22}} \right] i_A \\ i_B = -\frac{R_{21}}{R_c + R_{22}} i_A \end{cases}$$


da cui si ottiene $R_{eq} = v_A / i_A = \left[R_{11} - \frac{R_{12} R_{21}}{R_c + R_{22}} \right] = 0.4\Omega$.

La tensione equivalente di Thevenin e' ovviamente nulla, essendo la rete "inerte" ossia priva di generatori indipendenti.

1-c)

Convien calcolare l'equivalente di Thevenin a monte della sezione A-A'. La tensione equivalente e' data da $\tilde{V}_{eq} = \tilde{V}_{AA'} = n\tilde{V}_{BB'}$; essendo \tilde{I}_A (supposta entrante nel trasformatore) nulla, si ha che $\tilde{I}_B = 0$ (supposta anch'essa entrante nel trasformatore), da cui $\tilde{V}_{BB'} = \tilde{V}_1$ e quindi $\tilde{V}_{eq} = n\tilde{V}_1$.

La resistenza equivalente e' data da $R_{eq} = \tilde{V}_{AA'} / \tilde{I}_A |_{\tilde{V}_1=0} = (n\tilde{V}_{BB'}) / (-\tilde{I}_B / n) = -n^2 (\tilde{V}_{BB'} / \tilde{I}_B)$ da cui, essendo $\tilde{V}_{BB'} = -R_g \tilde{I}_B$ si ottiene $R_{eq} = n^2 R_g$.

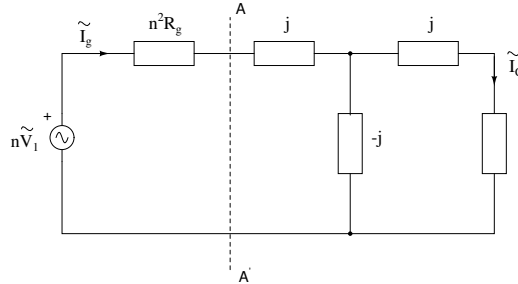

Con riferimento alla figura, $\tilde{I}_g = n\tilde{V}_1 / Z_{eq}$ dove $Z_{eq} = n^2 R_g + j + (-j) / (1 + j) = 1 + n^2 R_g$; applicando la formula del partitore di corrente, si ha $\tilde{I}_C = \frac{-j}{-j + (1+j)} \tilde{I}_g = -j \frac{n\tilde{V}_1}{1+n^2 R_g}$. La potenza dissipata sulla resistenza R_c e' quindi $P_m = \frac{1}{2} R_c |\tilde{I}_C|^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{n}{(1+4n^2)} \right)^2$ da cui, imponendo $P_m = \frac{1}{32} W$ si ottiene $\left(\frac{n}{(1+4n^2)} \right)^2 = \frac{1}{16} \Rightarrow \frac{n}{(1+4n^2)} = \pm \frac{1}{4} \Rightarrow \pm 4n = (1+4n^2) \Rightarrow 4n^2 \mp 4n + 1 = 0$ che risolta porta a $n = \pm 1/2$ ossia $n = \frac{1}{2}$, non essendo accettabile una soluzione negativa.

Essendo $\tilde{V}_C = R_c \tilde{I}_C$, e sostituendo il valore di n nella espressione di \tilde{I}_C trovata in precedenza, si ottiene $\tilde{V}_C = -\frac{j}{4}$. Guardando dalla sezione B-B' verso valle, si vede una impedenza equivalente data da $Z'_{eq} = \frac{1}{n^2} [j + (-j) / (1+j)] = \frac{1}{n^2} = 4\Omega$; applicando il partitore di tensione al circuito equivalente cosi' ottenuto si ottiene $\tilde{V}_{BB'} = \tilde{V}_1 \frac{Z'_{eq}}{Z'_{eq} + R_g} = \frac{1}{2}$ da cui segue $\tilde{V}_C / \tilde{V}_{BB'} = -\frac{j}{2}$.

2-a)

I bipoli I_0 , I_1 e R_C formano un taglio, per cui $I_0 + I_1 - I_{R_C} = 0$ (I_{R_C} definita secondo la convenzione dell'utilizzatore) da cui $I_{R_C} = I_0 + I_1$ indipendentemente dal resto del circuito; la potenza dissipata dalla resistenza sara' quindi in entrambi i casi $P_{R_C} = R_C I_{R_C}^2 = R_C (I_0 + I_1)^2 = 4 \cdot (5)^2 = 100W$.

(Il generatore di corrente I_0 e' in serie a due sottoreti; ai fini del calcolo di tensioni e correnti su $(R_c // I_1)$, tali sottoreti sono del tutto ininfluenti)