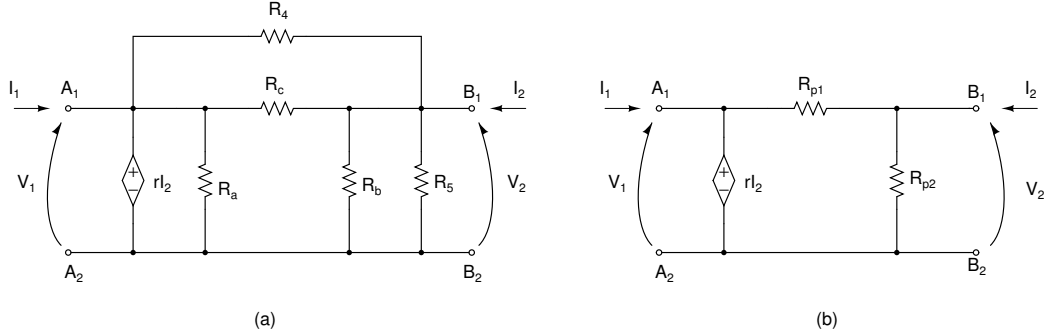


## Soluzione dell'Esame di Teoria dei Circuiti - 23 luglio 2002

**1-a)** Conviene operare una trasformazione stella-triangolo passando dalla stella  $R_1, R_2, R_3$  al triangolo  $R_a, R_b, R_c$  mostrato in figura (a). Si ottiene  $G_a = \frac{G_1 G_3}{G_1 + G_2 + G_3} = \frac{(1/2)(1/2)}{1/2 + 1/2 + 1/2} = \frac{1}{6}S$ ,  $G_b = \frac{G_2 G_3}{G_1 + G_2 + G_3} = \frac{1}{6}S$ ,  $G_c = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3} = \frac{1}{6}S$ , da cui si ricava immediatamente  $R_a = 1/G_a = 6\Omega$ ,  $R_b = 1/G_b = 6\Omega$ ,  $R_c = 1/G_c = 6\Omega$ .




Si nota inoltre che  $R_a$  e' in parallelo ad un generatore di tensione, per cui puo' essere rimossa, mentre  $R_b$  e  $R_c$  sono in parallelo rispettivamente a  $R_5$  e a  $R_4$ . Si ottiene quindi il circuito di figura (b), dove  $R_{p1} = R_4 // R_c = 3\Omega$ ,  $R_{p2} = R_5 // R_b = 3\Omega$ .

Risulta immediato ricavare l'espressione della tensione alla porta di ingresso:  $v_1 = R_{11}i_1 + R_{12}i_2 = ri_2$  da cui segue  $R_{11} = 0\Omega$ ,  $R_{12} = r$ . La corrente che scorre nella resistenza  $R_{p2}$  e' data da  $i_{Rp2} = i_2 + i_{Rp1} = i_2 + \frac{(v_1 - v_2)}{R_{p1}}$  e quindi  $v_2 = R_{p2}i_{Rp2} = R_{p2}i_2 + \frac{R_{p2}}{R_{p1}}(v_1 - v_2)$ . Sostituendo:  $v_2 = \frac{R_{p1} + r}{R_{p1} + R_{p2}}R_{p2}i_2$  da cui si ottiene  $R_{21} = 0\Omega$  e  $R_{22} = \frac{R_{p1} + r}{R_{p1} + R_{p2}}R_{p2}$ . La matrice delle resistenze del due porte sara' quindi  $\underline{R} = \begin{bmatrix} 0 & r \\ 0 & \frac{R_{p1} + r}{R_{p1} + R_{p2}}R_{p2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \Omega$ .

Per calcolare l'equivalente di Thevenin alla porta 1 quando il generatore reale viene collegato alla porta di uscita, si ha che, essendo  $v_2 = V_0 - R_0 i_2$ , l'equazione per  $v_2$  precedentemente calcolata fornisce  $i_2 = \frac{V_0}{\frac{R_{p1} + r}{R_{p1} + R_{p2}}R_{p2} + R_0}$  che sostituita nell'equazione relativa alla porta di ingresso  $v_1 = \frac{rV_0}{\frac{R_{p1} + r}{R_{p1} + R_{p2}}R_{p2} + R_0} = 5V$ . Risulta evidente quindi che l'equivalente di Thevenin e' costituito da un generatore indipendente di tensione di valore pari a  $V_{eq} = 5V$  ( $R_{eq} = 0\Omega$ ).

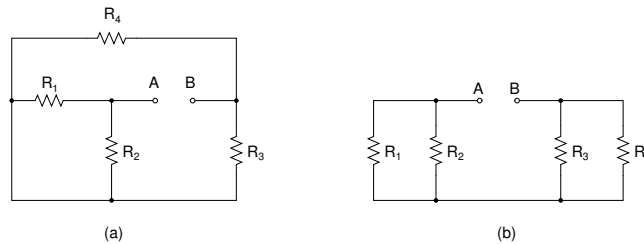**1-b)** Per  $t = 0^-$  il condensatore e' a regime ed e' quindi assimilabile ad un circuito aperto; si ottiene quindi  $v_C(0^-) = v_{R2} - V_1 = \frac{R_2}{R_2 + R_1 + R_4}V_1 - V_1 = -2.4V$ .



Il condensatore raggiunge un nuovo regime per  $t \rightarrow \infty$ ; essendo a regime  $i_C = 0$  si ottiene  $v_C(+\infty) = V_{R2}(+\infty) - V_{R3}(+\infty) = V_0 \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = 0V$ . Si ha quindi una scarica del condensatore  $v_C(t) = v_C(0^-)e^{-t/\tau}$  con  $\tau = R_{eq}C$ , essendo  $R_{eq}$  la resistenza che si vede ai capi del condensatore per  $t > 0$ . Il circuito da considerare ai fini del calcolo di tale resistenza e' quello di figura (a), che puo' essere ridisegnato ottenendo quello di figura (b).

La resistenza equivalente  $R_{eq}$  vista dai morsetti del condensatore vale  $R_{eq} = (R_2 // R_1) + (R_3 // R_4) = 3k\Omega$ . Si ha quindi  $\tau = 3 \text{ sec}$  e  $v_C(t) = -2.4e^{-t/3}$ .

### 1-c)

Il circuito lavora in regime sinusoidale; si ha:  $\tilde{I}_0 = \sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) = (1 - j)A$ ,  $\tilde{V}_1 = (1 + j)V$ ,  $Z_{L1} = j\Omega$ ,  $Z_{C2} = -2j\Omega$ .

Dall'equazione delle correnti di nodo di Kirchoff, si ha:  $\tilde{I}_{C2} = \tilde{I}_3 + \tilde{I}_{L1} = -\tilde{I}_1 + \left(\frac{\tilde{V}_1 - r\tilde{I}_3 - \tilde{I}_{C2}}{Z_{L1}}\right)$  dove con  $\tilde{I}_1$  e' stata indicata la corrente ENTRANTE nel morsetto del trasformatore; indicando con  $\tilde{I}_2$  la corrente del secondario del trasformatore, applicando le equazioni caratteristiche del trasformatore, e considerando che  $\tilde{I}_3 = -\tilde{I}_1$  si ottiene quindi  $\tilde{I}_{C2} = -(-n\tilde{I}_2) + \left(\frac{\tilde{V}_1 - r\tilde{I}_3 - \tilde{I}_{C2}}{Z_{L1}}\right) = n\tilde{I}_0 + \left(\frac{\tilde{V}_1 - r\tilde{I}_3 - \tilde{I}_{C2}}{Z_{L1}}\right)$  da cui si ricava  $\tilde{I}_{C2} = \frac{\tilde{V}_1 - nr\tilde{I}_0(Z_{L1}-1)}{Z_{L1}+Z_{C2}} = (-5 + j) A = \sqrt{26} \angle 168.69^\circ A = \sqrt{26} e^{j2.944} A$  da cui  $i_{C2}(t) = \sqrt{26} \cos(t + 2.944) A$

### 2-a)

Essendo l'operazionale ideale, si ha  $V_+ = V_-$ ;


1) la corrente che scorre su  $R_2$  e' nulla, per cui  $V_u = V_- = V_+$  e  $V_+ = V_0 \frac{R_3}{R_1+R_3}$  quindi  $k = \frac{R_3}{R_1+R_3}$ ;

2)  $V_- = V_+ = 0V$  per cui  $I_{R1} = V_0/R_1$  che e' la corrente che attraversa  $R_2$ , per cui  $V_u = -R_2 I_{R1} = -(R_2/R_1)V_0$  da cui  $k = -\frac{R_2}{R_1}$ ;


3) essendo  $V_- = V_+ = 0V$  ed essendo nulla la corrente sulla resistenza  $R_2$  si ha  $V_u = V_- = V_+ = 0V$  da cui  $k = 0$ .
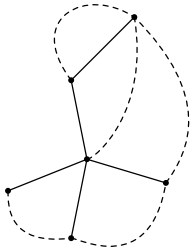
### 2-b)

Esempi di grafi in cui l'albero definisce un coalbero che e' a sua volta un albero sono mostrati in figura (a) (albero in tratto continuo); in figura (b) e' mostrato un taglio nodale che e' anche un albero. Non e' possibile che un taglio nodale/albero ammetta un coalbero che sia anche un albero. Infatti, per definizione di taglio nodale, TUTTI i rami collegati al nodo fanno parte del taglio; questo significa che il coalbero non puo' toccare il nodo in questione, per cui non potendo toccare TUTTI i nodi, viene meno una condizione necessaria per essere un albero. (Nella figura (b), il nodo 1 non viene raggiunto dal coalbero)



(a)

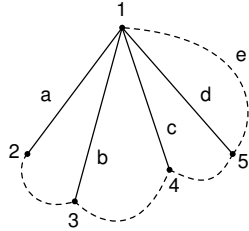

(b)