

Soluzione dell'Esame di Teoria dei Circuiti - 6 settembre 2002

1-a)

1) Sfruttando la definizione dei parametri resistenza del due porte, si ottiene:

$$R_{11} = \left. \frac{v_1}{i_1} \right|_{i_2=0} = R_1 // (R_2 + R_3 + R_4) = 8k\Omega,$$

$$R_{12} = \left. \frac{v_1}{i_2} \right|_{i_1=0} = \frac{R_1 [i_2 R_3 / (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)]}{i_2} = 4k\Omega,$$

$$R_{21} = \left. \frac{v_2}{i_1} \right|_{i_2=0} = \frac{R_3 [i_1 R_1 / (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)]}{i_1} = 4k\Omega,$$

$$R_{22} = \left. \frac{v_2}{i_2} \right|_{i_1=0} = R_3 // (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) = 8k\Omega,$$

$$\text{da cui si ricava } \bar{R} = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} k\Omega.$$

2) Poichè la rete è formata da resistori, la resistenza equivalente al primario può essere calcolata semplicemente come $R_{eq} = R_1 // [R_2 + R_4 + (R_3 // R_0)] = 7.2k\Omega$.

3) Considerando il generatore V_0 collegato direttamente alla resistenza equivalente calcolata in precedenza, la potenza dissipata dall'intero circuito è data dalla potenza dissipata da tale resistenza equivalente; si ha quindi $P = \frac{V_0^2}{R_{eq}} = 5mW$ da cui si ricava $V_0 = \pm \sqrt{5 \cdot 10^{-3} \cdot 7.2 \cdot 10^3} = \pm 6V$.

1-b)

Il circuito lavora in regime sinusoidale; le impedenze valgono (essendo $\omega = 1\text{rad/sec}$) $Z_3 = \frac{R_3}{1+j\omega R_3 C_3} = \frac{20}{1+j2 \cdot 10^{-5}}$ e $Z_4 = \frac{R_4}{1+j\omega R_4 C_4} = \frac{10}{1+j2 \cdot 10^{-5}}$, e $\tilde{I}_0 = 6A$.

Risulta evidente che $\tilde{I}_0 = \tilde{I}_1 + \tilde{I}_2$; vale inoltre la seguente relazione $r_1 \tilde{I}_2 + R_1 \tilde{I}_1 + Z_3 \tilde{I}_1 = r_2 \tilde{I}_1 + R_2 \tilde{I}_2 + Z_4 \tilde{I}_2$. Sostituendo i valori numerici delle impedenze nella precedente equazione ed esplicitando si ottiene $\tilde{I}_2 = 2\tilde{I}_1$ da cui, sfruttando la relazione con la corrente \tilde{I}_0 , si ricava $\tilde{I}_1 = \tilde{I}_0/3 = 2A$ e $\tilde{I}_2 = 2\tilde{I}_0/3 = 4A$.

$$1. \tilde{V}_1 = r_1 \tilde{I}_2 + R_1 \tilde{I}_1 = (2r_1 + R_1) \tilde{I}_1 = (2r_1 + R_1) \frac{\tilde{I}_0}{3} \text{ da cui si ricava } \frac{\tilde{V}_1}{\tilde{I}_0} = (2r_1 + R_1)/3 = 10\Omega$$

$$2. \tilde{V}_4 = Z_4 \tilde{I}_2 = \frac{R_4}{(1+j\omega R_4 C_4)} \frac{2\tilde{I}_0}{3} \text{ da cui si ricava } \frac{\tilde{V}_4}{\tilde{I}_0} = \frac{20}{3} \frac{1}{1+j2 \cdot 10^{-5}} \Omega.$$

$$3. \tilde{V}_0 = \tilde{V}_4 - Z_3 \tilde{I}_1 = \left[\frac{2R_4}{1+j\omega R_4 C_4} - \frac{R_3}{1+j\omega R_3 C_3} \right] \frac{\tilde{I}_0}{3} \text{ da cui, sostituendo i valori numerici si ottiene } \tilde{V}_0 = 0V \text{ e quindi } \frac{\tilde{V}_0}{\tilde{I}_0} = 0\Omega.$$

1-c)


Il resistore R_1 è in serie ad un generatore di corrente e può essere rimosso.

Per $t < 0$ il circuito lavora a regime, per cui l'induttore è assimilabile ad un corto circuito. La corrente che attraversa l'induttore è quindi data da $i_L(0^-) = I_0 \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 6A$. La corrente richiesta può essere calcolata come

$$i_u(t) = \frac{V_{R6}}{R_6} = \left[\frac{r i_L (R_5 // R_6)}{R_4 + R_5 // R_6} \right] \frac{1}{R_6} = i_L(t) \text{ per cui } i_u(t) = 6A \text{ per } t < 0.$$

Per $t > 0$ conviene calcolare l'equivalente di Thevenin a valle della sezione AA; il resistore R_3 e la serie di resistori $(R_4 + R_5 // R_6)$ sono influenti al calcolo della resistenza equivalente, essendo in parallelo ad un generatore di tensione. Si ottiene quindi banalmente $R_{eq} = r$.

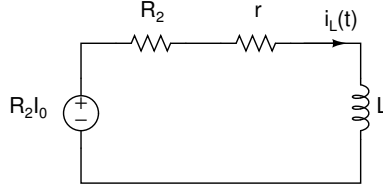Trasformando il generatore reale di corrente (I_0, R_2) in generatore reale di tensione si ottiene il circuito di figura



Risulta evidente che $R_{eq} = R_2 + r = 4\Omega$ da cui $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 1\text{sec}$. Inoltre, $i_L(+\infty) = \frac{R_2 I_0}{R+r} = 3\text{A}$ da cui si ricava $i_L(t) = i_L(+\infty) - (i_L(+\infty) - i_L(0))e^{-t/\tau} = 3(1 + e^{-t})\text{A}$.

Poiche' la relazione $i_u(t) = i_L(t)$ risulta ancora verificata, si ha $i_u(t) = 3(1 + e^{-t})\text{A}$ per $t > 0$.

2-a)

Essendo gli operazionali ideali, si ha $V_+ = V_-$; dall'operazionale 1 si ottiene $V_i = V_+^{(1)} = V_-^{(1)} = V_{o2}$.

Dall'operazionale 2 si ottiene $V_i = V_+^{(2)} = V_-^{(2)}$ ed essendo anche $V_{o2} = V_i$ la differenza di potenziale sul resistore R_2 e' nulla per cui lo e' anche la corrente che lo attraversa. Essendo gli operazionali ideali, si ha $i_-^{(2)} = 0$ per cui $i_{R1} = i_-^{(2)} + i_{R2} = 0$ per cui anche la corrente su R_1 e' nulla.

Si ottiene quindi $V_{o1} = V_-^{(2)} - R_1 i_{R1} = V_-^{(2)} = V_i$.

2-b)

I bipoli I_1 , R_1 , I_2 , R_2 e il ramo su cui scorre i_x formano un taglio; vale quindi $-i_x + I_1 + I_2 + i_{R1} + i_{R2} = 0$ dove le correnti sui resistori si intendono con verso concorde ai generatori indipendenti. Essendo $i_{R2} = V_1/R_2 = 1\text{A}$ e $i_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{V_1 - (V_0 + V_2)}{R_1} = -3\text{A}$ si ottiene $i_x = 0\text{A}$.