

## Soluzione dell'Esame di Teoria dei Circuiti - 8 gennaio 2004

### 1-a)

La matrice delle conduttanze della rete (a) si ricava facilmente dalla matrice delle resistenze della rete a stella:  $\underline{R}^{(a)} = \begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix}$  da cui  $\underline{G}^{(a)} = \frac{1}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \begin{bmatrix} R_2 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_1 + R_3 \end{bmatrix}$ .


Per la rete (b) risulta evidentemente  $\underline{G}^{(b)} = \begin{bmatrix} G_4 + G_5 & -G_5 \\ -G_5 & G_5 + G_6 \end{bmatrix}$ .

Per la rete (c) si puo' scrivere  $i_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_7} + \frac{V_1}{R_9}$  e  $i_2 = \frac{V_2}{R_8} + gV_2 - \frac{V_1 - V_2}{R_7}$  da cui si ricava  $\underline{G}^{(c)} = \begin{bmatrix} G_7 + G_9 & -G_7 \\ -G_7 & G_8 + g + G_7 \end{bmatrix}$  (notare che il generatore dipendente e' perfettamente equivalente ad una resistenza di conduttanza pari a  $g$ , e quindi anche la rete (c) e' una rete a stella). Poiche' i due-porte sono tutti in parallelo si puo' scrivere  $\underline{G} = \underline{G}^{(a)} + \underline{G}^{(b)} + \underline{G}^{(c)} = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 2 \end{bmatrix} \text{ m}\Omega^{-1}$ .

Collegando il generatore indipendente di corrente, si ha (essendo  $i_2 = 0$ )  $V_{BD} = -\frac{G_{21}}{G_{22}} V_{AC}$  da cui  $V_{AC} = \frac{G_{22}}{G_{11}G_{22} - G_{12}G_{21}} I_0$  e quindi, essendo la potenza dissipata dal due porte complessivo pari a quella generata dal generatore indipendente di corrente, si ha

$$P = V_{AC} I_0 = \frac{G_{22}}{G_{11}G_{22} - G_{12}G_{21}} I_0^2 = 56 \text{ mW}.$$


### 1-b)

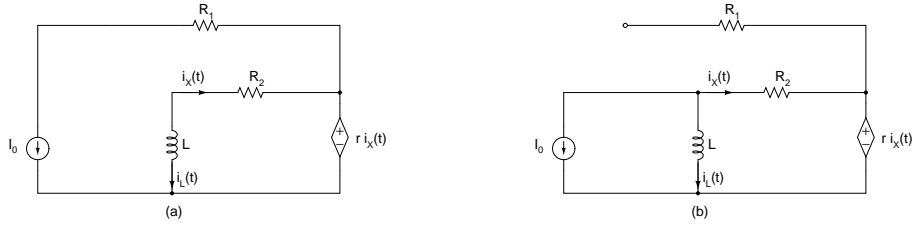

Per  $t < 0$  il circuito da considerare e' quello di figura (a). Poiche' vale  $r i_X(t) = -R_2 i_X(t)$  si ottiene  $i_X(t) = -i_L(t) = -i_L(0) = 0 \text{ A}$ .

Per  $t > 0$  il circuito diventa quello di figura (b). Risulta evidente che  $i_{L\infty} = -I_0$ ; inoltre, calcolando la resistenza equivalente che si vede ai morsetti dell'induttore (con i generatori indipendenti spenti) si ottiene banalmente  $R_{eq} = R_2 + r$ . Quindi si puo' calcolare  $i_L(t) = i_{L\infty} - (i_{L\infty} - i_L(0))e^{-t/\tau} = -5(1 - e^{-t/\tau}) \text{ mA}$ , dove  $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 1 \mu\text{sec}$ . Risulta evidente infine  $i_X(t) = -(i_L(t) + I_0) = -5e^{-10^6 t} \text{ mA}$ .

1-c)

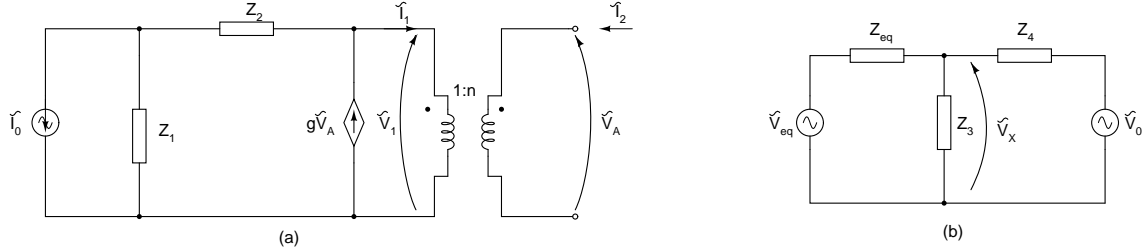

Si ha  $\omega = 1 \text{ rad/sec}$  e passando al dominio dei fasori si ottiene:  $Z_1 = 1/j\omega C_1 + R_1 = (1 - j)\Omega$ ,  $Z_2 = R_2 + j\omega L_2 = (1 + j)\Omega$ ,  $Z_3 = 1/j\omega C_3 = -j\Omega$ ,  $Z_4 = j\omega L_4 = j\Omega$ ,  $Z_5 = R_5 + j\omega L_5 = (1 + j)\Omega$ ,  $\tilde{I}_0 = 4\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}} \text{ A}$ ,  $\tilde{I}_1 = \sqrt{2}e^{j\frac{3\pi}{4}} \text{ A}$ ,  $\tilde{V}_0 = 1 \text{ V}$ .

Conviene innanzitutto calcolare l'equivalente di Thevenin a monte del secondario del trasformatore come mostrato in figura (a). Per il calcolo della tensione equivalente, si può osservare che  $\tilde{V}_1 = (g\tilde{V}_a - \tilde{I}_0)Z_1 + g\tilde{V}_a Z_2 = \tilde{V}_a/n$  da cui  $\tilde{V}_{eq} = \tilde{V}_a = -\frac{n\tilde{I}_0 Z_1}{1 - ng(Z_1 + Z_2)} = 16 \text{ V}$ .

Per la  $Z_{eq}$  si procede analogamente avendo cura di spegnere il generatore indipendente di corrente e imponendo una corrente  $\tilde{I}_N$  sul secondario del trasformatore concorde alla corrente  $\tilde{I}_2$ ; si ottiene  $\tilde{I}_1 = g\tilde{V}_N - \frac{\tilde{V}_N}{n(Z_1 + Z_2)}$  da cui  $\tilde{I}_N = -\frac{\tilde{I}_1}{n} = -g\tilde{V}_N/n + \frac{\tilde{V}_N}{n^2(Z_1 + Z_2)}$  e quindi  $Z_{eq} = \frac{n^2(Z_1 + Z_2)}{1 - ng(Z_1 + Z_2)} = -8\Omega$ .

Ai fini del calcolo della tensione  $\tilde{V}_X$  il circuito risulta quello di figura (b). Applicando il teorema di Millmann si può scrivere  $\tilde{V}_X = \frac{\tilde{V}_{eq}/Z_{eq} + \tilde{V}_0/Z_4}{1/Z_4 + 1/Z_3 + 1/Z_{eq}} = 16\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}} \text{ V}$ .

Risulta inoltre evidente che  $\tilde{V}_Y = -\tilde{I}_1 Z_5 = e^{j\pi}(\sqrt{2}e^{j\frac{3\pi}{4}})(\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}}) = 2 \text{ V}$  e quindi  $\phi = \phi_Y - \phi_X = 0 - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} \text{ rad}$ .

2-a)

Essendo gli operazionali ideali, vale  $V_- = V_+$  e  $I_- = I_+ = 0 \text{ A}$ . Indicando con  $I_{R1}$  la corrente che scorre in  $R_1$  si ha  $I_{R1} = \frac{V_i - V_-}{R_1} = V_i/R_1$  essendo  $V_- = V^+ = 0 \text{ V}$  e quindi  $V_{R3} = 0 - I_{R1}R_2 = -\frac{R_2}{R_1}V_i = -V_i$ . Vale inoltre  $V_{01} = V_{R3} - R_4(I_{R1} - V_{R3}/R_3) = -3V_i$ .

Per il secondo operazionale, vale  $I_{R7} = 0 \text{ A}$ ,  $V^- = V^+ = V_{R3} = -V_i = V_{02}$ ; risulta evidente quindi  $V_5 = V_{01} - V_{02} = -3V_i + V_i = -2V_i$ .

2-b)

I bipoli  $ri_1$ ,  $R_x$  e  $I_3$  formano un taglio per cui vale  $i_x + I_3 - ri_1 = 0$ ; essendo ovviamente  $i_1 = \frac{V_0}{R_1 + R_2} = 5 \text{ A}$  si ottiene banalmente  $i_x = ri_1 - I_3 = 0 \text{ A}$ .