

## Soluzione dell'Esame di Teoria dei Circuiti - 10 giugno 2004

### 1-a)

Risulta evidente che  $I_1 = gV_2 + I_{R1} = gV_2 + \frac{V_1 - \alpha V_1 - V_2}{R_1} = \left(\frac{1-\alpha}{R_1}\right)V_1 + \left(g - \frac{1}{R_1}\right)V_2$  e anche  $I_2 = I_{R2} - I_{R1} = \frac{V_2 - \alpha V_1}{R_2} + \frac{V_2 + \alpha V_1 - V_1}{R_1} = \left[\alpha\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) - \frac{1}{R_1}\right]V_1 + \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right]V_2$  da cui si ricava



$$\underline{G} = \begin{bmatrix} \frac{1-\alpha}{R_1} & g - \frac{1}{R_1} \\ \alpha\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) - \frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \text{m}\Omega^{-1}$$

Per calcolare l'equivalente di Norton quando alla porta 1 e' collegato il generatore reale  $(I_0, R_0)$ , basta osservare che  $I_1 = I_0 - \frac{V_1}{R_0} = G_{11}V_1 + G_{12}V_2$ , da cui si ricava  $V_1 = \frac{I_0 - G_{12}V_2}{1 + G_{11}R_0} R_0$  e quindi  $I_2 = G_{21}V_1 + G_{22}V_2 = \frac{G_{21}R_0 I_0}{1 + G_{11}R_0} + \left[G_{22} - \frac{G_{12}G_{21}R_0}{1 + G_{11}R_0}\right]V_2$  quindi, essendo  $I_2 = -I_{eq} + G_{eq}V_2$  ( $I_2$  ha verso opposto a quello della corrente di corto circuito) si ha  $I_{eq} = -\frac{G_{21}R_0 I_0}{1 + G_{11}R_0} = -12\text{mA}$  e  $G_{eq} = G_{22} - \frac{G_{12}G_{21}R_0}{1 + G_{11}R_0} = -1\text{m}\Omega^{-1}$ .

Quando anche il generatore  $V_0$  e' collegato alla porta 2, si puo' scrivere banalmente  $V_1 = \frac{I_0 - G_{12}V_0}{1 + G_{11}R_0} R_0 = 3\text{V}$ , da cui  $P_{R0} = \frac{V_1^2}{R_0} = 18\text{mW}$ .
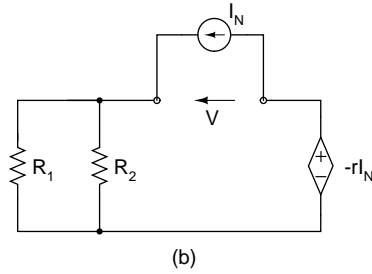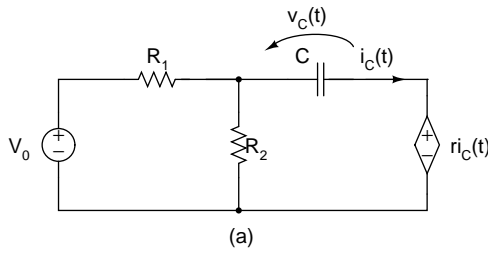
### 1-b)

Per  $t < t_0 = 1\text{msec}$  essendo l'interruttore aperto, e considerando il circuito a regime, si ha  $i_C(t) = 0\text{A}$  da cui  $v_C(t) = V_{R2} - r i_C(t) = 0\text{V}$ . Quindi  $i_{R4}(t) = -\frac{V_1}{R_4} = -1\text{mA}$ .



Per  $t > t_0$  il circuito e' quello di figura (a); occorre dapprima calcolare l'andamento della tensione sul condensatore.

Quando il circuito raggiunge il regime, il condensatore e' un circuito aperto, per cui si puo' scrivere  $V_{C\infty} = V_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2\text{V}$ .

Per il calcolo della resistenza equivalente vista ai capi del condensatore, si consideri la figura (b). Si ha ovviamente  $V = (R_1 // R_2)I_N + rI_N$  da cui  $R_{eq} = R_1 // R_2 + r = 2\text{k}\Omega$  e quindi  $\tau = CR_{eq} = 10\text{msec}$ .

La tensione sul condensatore puo' essere calcolata come  $v_C(t) = V_{C\infty} - (V_{C\infty} - v_C(t_0))e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} = 2\left(1 - e^{-\frac{t-10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}}}\right)\text{V}$ .

Ne segue che  $i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} = C \frac{V_{C\infty} - v_C(t_0)}{\tau} e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} = e^{-\frac{t-10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}}} \text{mA}$ .

Infine,  $i_{R4}(t) = \frac{r i_C(t) - V_1}{R_4} = \left[ -1 + 0.1 e^{-\frac{t-10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}}} \right] \text{mA}$ .

### 1-c)

Passando al dominio dei fasori si ha:  $\tilde{V}_0 = 5\sqrt{2}e^{-j\frac{3}{4}\pi}$ ,  $\omega = 2\text{rad/sec}$ ,  $Z_1 = Z_{R1} + Z_{L1} = [0.5 + j4]\Omega$ ,  $Z_2 = Z_{R2} + Z_{C2} = [0.5 - j0.5]\Omega$ ,  $Z_3 = j4\Omega$ ,  $Z_4 = Z_{R4} + Z_{C4} = [0.5 + j0.5]\Omega$ .

Affinche' la tensione  $v_x(t)$  sia in fase con la corrente  $i_X(t)$  e' sufficiente imporre che il parallelo  $Z_4, Z_5$  sia puramente resistivo, ossia, il che e' equivalente, che la somma delle ammettenze  $Y_4 + Y_5$  sia puramente reale. Questo implica  $\text{Im} \left[ \frac{1}{Z_{R4} + Z_{C4}} + Y_{C5} \right] = 0$  ossia  $\text{Im} \left[ \frac{2}{1+j} \right] + \omega C_5 = 0$  da cui si ricava  $C_5 = 500\text{mF}$ .

[ Volendo calcolare la tensione  $\tilde{V}_X$ , si puo' procedere calcolando l'equivalente di Thevenin a monte dei morsetti di uscita del trasformatore. Si ha immediatamente  $\tilde{V}_{eq} = n\tilde{V}_3$  dove  $\tilde{V}_3$  e' la tensione ai capi dell'impedenza  $Z_3$ , e puo' essere determinata dalla legge di Kirchhoff delle tensioni  $\tilde{V}_3 + r\tilde{I}_3 = \tilde{V}_0$  da cui si ottiene  $\tilde{V}_3 = \tilde{V}_0 \frac{Z_3}{Z_3 + r}$  e quindi  $V_{eq} = 10e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{V}$ .

L'impedenza equivalente risulta nulla, in quanto la tensione ai morsetti quando il circuito e' inerte ( $\tilde{V}_0$  spento) e' imposta dal generatore comandato, e la variabile di controllo e' la corrente di  $Z_3$  che si trova collegata in parallelo al generatore comandato stesso, per cui si puo' scrivere  $\tilde{V}_3 = -r\tilde{I}_3 = -r \frac{\tilde{V}_3}{Z_3}$  da cui si ricava  $\tilde{V}_3 = 0\text{V}$  per cui anche  $Z_{eq} = \frac{\tilde{V}}{I_N} = \frac{n\tilde{V}_3}{I_N} = 0\Omega$ .

Ne risulta che  $\tilde{V}_X = \tilde{V}_{eq}$  e quindi  $v_X(t) = 10 \cos(2t - \pi/2) \text{V}$  mentre la corrente  $i_X(t)$  si puo' calcolare semplicemente considerando che  $\tilde{I}_X = \tilde{V}_X(Y_4 + Y_5) = \tilde{V}_X \text{Re}[Y_4] = \tilde{V}_X \frac{R_4}{|Z_4|^2} = 10e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{A}$ .

Quindi  $i_X(t) = 10 \cos(2t - \pi/2) \text{A}$ .]

### 2-a)

Essendo l'operazionale ideale, vale  $V_- = V_+ = V_1$ ; ne segue che, indicando con  $V_1^{(T')}$  la tensione alla porta di ingresso della matrice di trasmissione inversa,  $V_1^{(T')} = V_1$ . Inoltre, essendo  $I_- = I_+ = 0\text{A}$ , la corrente  $I_1^{(T')} = I_0 - I_1 = 1\text{mA}$ . Quindi,  $\begin{bmatrix} V_2^{(T')} \\ I_2^{(T')} \end{bmatrix} = \underline{T}' \begin{bmatrix} V_1^{(T')} \\ I_1^{(T')} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t'_{11} & t'_{12} \\ t'_{21} & t'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_0 - I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3000 \\ -0.001 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0.001 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0.001 \end{bmatrix}$ .

La corrente di uscita dell'operazionale vale quindi  $I_{OUT} = I_2 - I_2^{(T')} = 1\text{mA}$ .

### 2-a)

Essendo il circuito a regime, tutti i condensatori sono assimilabili a circuiti aperti, e tutti gli induttori a corto circuiti. Ne segue che la resistenza  $R_2$ , a regime, si trova in corto circuito tramite  $L_3$  e  $L_1$ , per cui la corrente  $I_{L2}$  risulta nulla  $\forall R_2 \neq 0$  (per  $R_2 = 0$  si ha il parallelo di due corto circuiti, per cui le correnti  $I_{L2}$  e  $I_{L3}$  risultano indeterminate).