

## Soluzione dell'Esame di Teoria dei Circuiti - 26 giugno 2006

**1-a)**

Si può scrivere  $I_{R1} = \frac{V_1 - V_{R2}}{R_1}$ ,  $V_{R2} = (I_{R1} - \alpha I_{R4})R_2$  da cui  $I_{R1} = \frac{V_1}{R_1 + R_2} + \alpha \frac{R_2}{R_4(R_1 + R_2)} V_2$ . Poiché inoltre si può scrivere  $I_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_3} + I_{R1}$  e  $I_2 = \frac{V_2 - V_1}{R_3} + \frac{V_2}{R_3}$  si ottiene

$$\underline{G} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} & \alpha \frac{R_2}{R_4(R_1 + R_2)} - \frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ m}\Omega^{-1}.$$


Passando alla descrizione mediante matrice di trasmissione  $\underline{T}'$ , cioè  $\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \underline{T}' \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$  si ottiene  $\underline{T}' = \begin{bmatrix} 2 & 1000 \\ 5 \cdot 10^{-3} & 2 \end{bmatrix}$  da cui si può ricavare la matrice del due porte ottenuto dal collegamento in cascata dei due doppi-bipoli identici:  $\underline{T}'_{\text{tot}} = \underline{T}' \cdot \underline{T}' = \begin{bmatrix} 9 & 4000 \\ 20 \cdot 10^{-3} & 9 \end{bmatrix}$ .

Essendo  $V_2^{tot} = 0$ , data l'assenza di generatori indipendenti, si ha immediatamente  $V_{eq} = 0V$ . Infine, essendo come detto il circuito inerte, dalla descrizione a parametri trasmissione si ricava immediatamente  $R_{eq} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{T'_{12} I_2}{T'_{22} I_2} = \frac{T'_{12}}{T'_{22}} = 444.44\Omega$ .

(Alternativamente, si può calcolare l'equivalente di Thevenin a valle della porta 2 del primo doppio-bipolo della cascata. Si ottiene banalmente  $V'_{eq} = 0$  (circuito inerte)  $R'_{eq} = 1/G_{11}$  (dalla def di  $G_{11}$ ). Ponendo poi  $I_2 = -\frac{1}{R'_{eq}} V_2 = -G_{11} V_2$  e risolvendo il sistema di equazioni imposto dalla descrizione a matrice conduttanza, si ottiene  $I_1 = \left(G_{11} - \frac{G_{12}G_{21}}{G_{11} + G_{22}}\right) V_1$  da cui  $R_{eq} = \frac{G_{11} + G_{22}}{G_{11} + G_{22} - G_{12}G_{21}} = 444.44\Omega$ ).

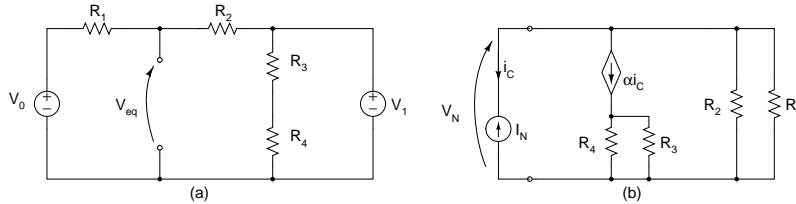**1-b)**

Per  $t < 0$ sec il circuito è a regime e il condensatore è assimilabile ad un circuito aperto. Il generatore dipendente è spento, e l'interruttore chiuso impone  $v_C(t) = v_C(0^-) = V_1 = 4V$ .



Per  $t > 0$  conviene calcolare l'equivalente di Thevenin ai capi del condensatore. La tensione equivalente si ricava dal circuito di figura (a). Si nota subito che  $V_{eq} = \frac{V_0/R_1 + V_1/R_2}{1/R_1 + 1/R_2} = 3V$  (la serie  $R_3 + R_4$  si trova in parallelo ad un generatore di tensione, per cui può essere ignorata ai fini del calcolo della  $V_{eq}$ ).


Per il calcolo della resistenza equivalente, dopo aver spento tutti i generatori indipendenti si ottiene il circuito di figura (b). Si noti come il parallelo  $R_3 // R_4$  essendo in serie ad un generatore

di corrente possa essere ignorato ai fini del calcolo della tensione  $V_N$ . Evidentemente vale  $V_N = (R_1//R_2)(I_N - \alpha i_c) = (1 + \alpha)(R_1//R_2)I_N$  che implica direttamente  $R_{eq} = (1 + \alpha)(R_1//R_2) = 2k\Omega$ .

Si può scrivere quindi,  $v_C(t) = v_{C\infty} - (v_{C\infty} - v_C(0^+))e^{-t/\tau}$  dove  $v_{C\infty} = V_{eq} = 3V$ ,  $v_C(0^+) = v_C(0^-) = 4V$  e  $\tau = R_{eq}C = 1msec$ . Quindi  $v_C(t) = [3 + e^{-1000t}]V$ .
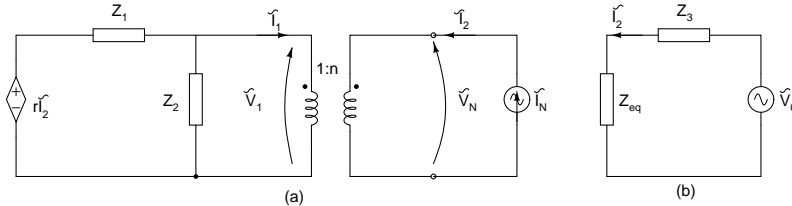
### 1-c)

Passando al dominio dei fasori si ha ( $\omega = 1rad/sec$ ):  $Z_1 = R_1 + j\omega L_1 = (1 + j)\Omega$ ,  $Z_2 = R_2 + j\omega L_2 = (1 + j)\Omega$ ,  $Z_3 = 1/(j\omega C_3) = -j4\Omega$ ,  $\tilde{V}_0 = 16(1 + j)V$ ,  $\tilde{I}_0 = (1 - j)A$  (essendo  $i_0(t) = \sqrt{2}\cos(t - \pi/4)A$ ).



Il generatore di corrente  $\tilde{I}_0$  e' influente al calcolo della corrente  $\tilde{I}_2$ , e puo' quindi essere rimosso. Conviene calcolare l'equivalente di Thevenin a monte della porta 2 del trasformatore. Essendo il circuito inerte, l'equivalente di Thevenin sara' una sola impedenza  $Z_{eq}$ .

Il circuito per il calcolo di tale impedenza equivalente nel dominio dei fasori è mostrato in figura (a). Poiche'  $\tilde{I}_2 = \tilde{I}_N$ ,  $\tilde{I}_2 = -\tilde{I}_1/n$ ,  $\tilde{I}_{Z1} = \frac{r\tilde{I}_N - \tilde{V}_1}{Z_1}$  e  $\tilde{V}_1 = Z_2(\tilde{I}_{Z1} - \tilde{I}_1)$  si ottiene  $\tilde{V}_1 = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}(\frac{r}{Z_1} + n)\tilde{I}_N$  da cui essendo  $\tilde{V}_N = n\tilde{V}_1$  si ottiene  $Z_{eq} = n(\frac{r}{Z_1} + n)\frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = 4(2 + j)\Omega$ .

Il circuito diviene quello mostrato in figura (b), da cui banalmente si ricava

$$\tilde{I}_2 = \frac{\tilde{V}_0}{Z_{eq} + Z_3} = 2(1 + j)A. \text{ Ne segue } i_2(t) = 2\sqrt{2}\cos(t + \pi/4)A.$$

### 2-a)

Essendo gli operazionali ideali, e operanti sempre nella zona ad alto guadagno, numerandoli dall'alto al basso, vale  $V_-^{(i)} = V_+^{(i)}$  e  $I_-^{(i)} = I_+^{(i)} = 0A$  con  $i = 1, 2$ .

Essendo  $V_-^{(2)} = V_+^{(2)} = V_0$ , ed inoltre  $i_{R6} = i_{R1} = (V_1 - V_0)/R_1$  si ottiene  $V_{o2} = V_-^{(2)} - R_6 i_{R1} = 4V$ . Essendo la resistenza  $R_5$  percorsa da corrente nulla, si ottiene  $V_-^{(1)} = V_+^{(1)} = V_-^{(2)} = V_+^{(2)} = V_0$  e quindi  $V_{R3} = V_-^{(1)} + R_2 I_0 = 4V$ . Ne segue  $i_{R4} = -(I_0 + V_{R3}/R_3)$  da cui  $V_{o1} = V_{R3} - R_4 i_{R4} = 10V$ . Infine si ottiene  $i_{R7} = (V_{o1} - V_{o2})/R_7 = 1mA$ .

### 2-b)

La capacita'  $C_2$  e' in parallelo ad un generatore di tensione. Banalmente  $v_{C2}(t) = V_0 = 2V$ ,  $\forall t > 0$ .

La capacita'  $C_1$  e i generatori di corrente  $I_0$  e  $I_1$  formano un taglio, per cui  $i_{C1} = I_1 - I_0 = 1mA$ . Ne segue  $v_{C1}(t) = v_{C1}(0^+) + (1/C) \int_0^t i_{C1}(\tau) d\tau = [1 + t]V$ .