

## Soluzione dell'Esame di Teoria dei Circuiti - 4 settembre 2006

**1-a)**


Analizzando il circuito, si ricava  $I_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{V_1 - r i_{R3}}{R_1} = \frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{V_1 - r(V_2/R_3)}{R_1}$  e  $I_2 = \frac{V_2 - V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_3} + g(V_1 - V_2)$  da cui si ottiene

$$\underline{G} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_2} - \frac{r}{R_1 R_3} \\ g - \frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} - g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & -1 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \text{ m}\Omega^{-1}.$$

Collegando il generatore ideale  $V_0$  alla porta 2, si ha  $I_1 = G_{11}V_1 + G_{12}V_0$  da cui, considerando il generatore equivalente di Norton  $I_{eq}$  con verso entrante nel morsetto cui sono collegati  $R_1$  e  $R_2$ , si ha  $I_{eq} = -G_{12}V_0 = 1\text{mA}$  e  $G_{eq} = G_{11} = 1.5\text{m}\Omega^{-1}$ .

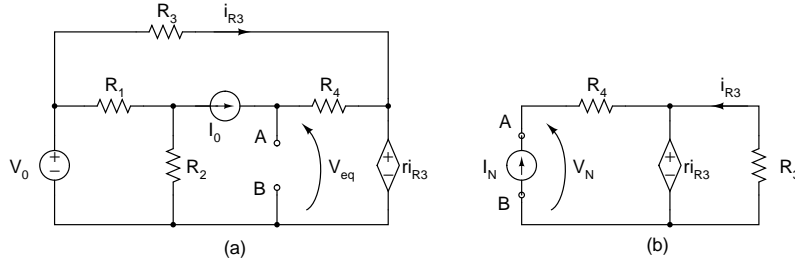**1-b)**

Per  $t < 0\text{sec}$  il circuito é a regime e il condensatore é assimilabile ad un circuito aperto. Poiché l'interruttore é aperto, la corrente  $i_{R3}$  è nulla, il che implica che il generatore dipendente di tensione è equivalente ad un corto-circuito. Banalmente quindi  $v_C(t) = V_{R4} = R_4 I_0 = 2\text{V}$ .



Per  $t > 0$  conviene calcolare l'equivalente di Thevenin ai capi del condensatore. La tensione equivalente si ricava dal circuito di figura (a), dove si può notare che  $V_{eq} = r i_{R3} + V_{R4} = r i_{R3} + R_4 I_0$  ed inoltre  $i_{R3} = \frac{V_0 - r i_{R3}}{R_3}$  che implica  $i_{R3} = \frac{V_0}{R_3 + r}$ . Quindi sostituendo, si ricava  $V_{eq} = \frac{r}{R_3 + r} V_0 + R_4 I_0 = 7\text{V}$ .

Per il calcolo della resistenza equivalente, dopo aver spento tutti i generatori indipendenti si ottiene il circuito di figura (b). Si noti come il parallelo  $R_1 // R_2$  (formatosi dallo spegnimento di  $V_0$ ) rimanga flottante, ossia non connesso al resto del circuito, per cui può essere rimosso in quanto ininfluente al calcolo di  $V_N$ . Evidentemente vale  $V_N = R_4 I_N + r i_{R3}$ , dove deve valere  $r i_{R3} = -R_3 i_{R3}$  per cui  $i_{R3} = 0$ , il che implica direttamente  $R_{eq} = \frac{V_N}{I_N} = R_4 = 1\text{k}\Omega$ .

Si può scrivere quindi,  $v_C(t) = v_{C\infty} - (v_{C\infty} - v_C(0^+))e^{-t/\tau}$  dove  $v_{C\infty} = V_{eq} = 7\text{V}$ ,  $v_C(0^+) = v_C(0^-) = 2\text{V}$  e  $\tau = R_{eq}C = 1\text{msec}$ . Sostituendo si ricava  $v_C(t) = [7 - 5e^{-100t}]\text{V}$ .

### 1-c)

Passando al dominio dei fasori si ha ( $\omega = 1\text{rad/sec}$ ):  $Z_1 = R_1/(j\omega L_1) = \frac{(1+j)}{2}\Omega$ ,  $Z_2 = R_2/(1/j\omega C_2) = \frac{(1-j)}{2}\Omega = Z_4$ ,  $Z_3 = R_3 = 1\Omega$ ,  $\tilde{V}_0 = (1-j)V$ ,  $\tilde{I}_0 = (1+j)A$ .

Dalle equazioni del trasformatore, si ha  $\tilde{I}_1 = -n\tilde{I}_2 = -n\tilde{I}_0$ . Banalmente, la corrente che scorre sull'impedenza  $Z_3$  vale  $\tilde{I}_{Z3} = -\alpha\tilde{I}_1 - \tilde{I}_1 = -(1+\alpha)\tilde{I}_1 = n(1+\alpha)\tilde{I}_0 = 6(1+j)A$ .

Si ricava immediatamente  $P_{R3} = \frac{1}{2}\text{Re}\left\{\tilde{V}_{Z3}\tilde{I}_{Z3}^*\right\} = \frac{1}{2}R|\tilde{I}_{Z3}|^2 = 36W$ .

### 2-a)

Essendo gli operazionali ideali, e operanti sempre nella zona ad alto guadagno, numerandoli coerentemente con le denominazioni delle tensioni di uscita, vale  $V_-^{(i)} = V_+^{(i)}$  e  $I_-^{(i)} = I_+^{(i)} = 0A$  con  $i = 1, 2$ .

Essendo  $V_-^{(2)} = V_+^{(2)}$  si ha direttamente  $V_{R3} = 0$  che ovviamente implica  $I_{R3} = 0$ . Ne segue che la corrente  $I_{R4}$  risulta essere pari a  $I_0$ . Non scorrendo corrente su  $R_3$ , vale anche  $I_{R1} = I_{R2} = 0$ , sicchè  $V_-^{(2)} = V_+^{(2)} = V_+^{(1)} = V_-^{(1)} = 0$ . Ne segue immediatamente  $V_{o1} = V_-^{(1)} + R_5 I_0 = 2V$  e  $V_{o2} = V_-^{(2)} - R_4 I_0 = -2V$ . Infine dunque  $V_{R7} = V_{o1} - V_{o2} = 4V$ .

### 2-b)

Poichè viene fornito l'andamento nel tempo della tensione  $V_{AB}(t)$ , risulta chiaro che questo risulti nella forma  $Y_k = Y_0 e^{-(t-t_0)/\tau}$  dove  $\tau = R_{eq}C_D$  e ovviamente  $R_{eq}$  è la resistenza equivalente vista dai morsetti del condensatore. Quindi, essendo (per confronto diretto)  $\tau = 1\text{msec}$  e calcolando banalmente  $R_{eq} = R_D + R_C = 1k\Omega$  si ottiene  $C_D = \tau/R_{eq} = 1\mu F$ .