


ESERCIZI SIM

1) DAC



$$V_{out} = f(V_0, V_1, V_2, V_3)$$

2) FILTRI

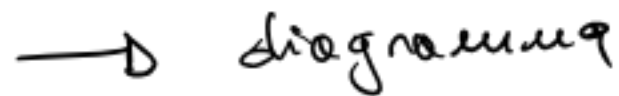

Schemi elettronici

3) PWM → Analogico

Filtro (RC) $V_{RIPPLE} \approx mV$

Tempo

Tempo risposta

V_{RIPPLE} (5 Volto)

Tempo

100 μV

1 mV

20 mV


50 mV

200 mV

V_{RIPPLE}



VALORE EFFICACIE

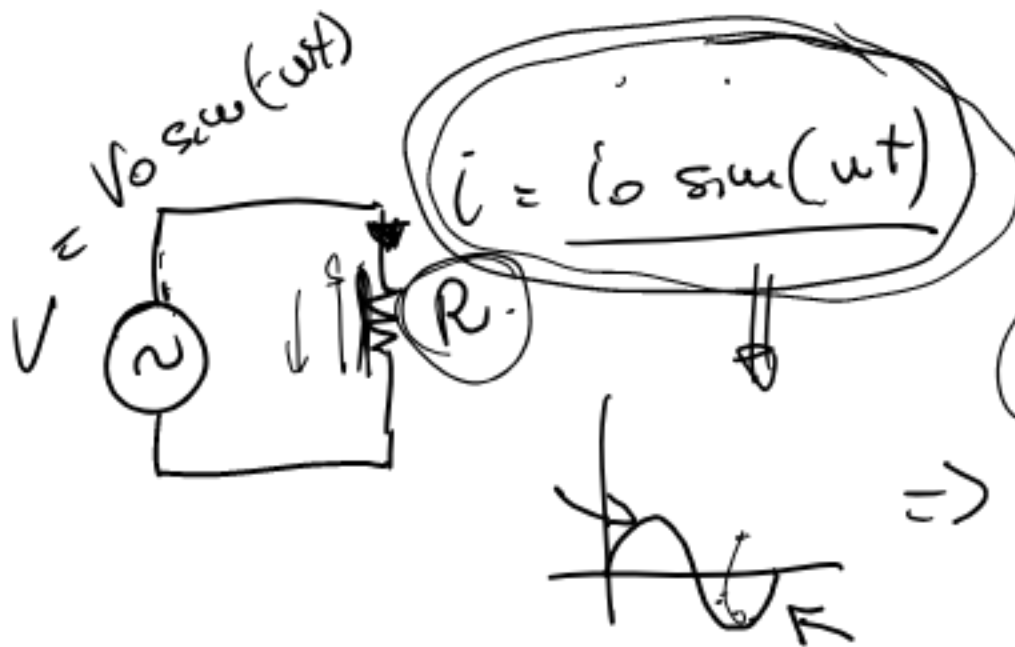

$P = R \cdot I^2$

$P = VI = RI^2$

$A = A_0 \sin \omega t$

$A_{EFF} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T A^2 dt}$

$\int_0^T \sin^2(\omega t) dt = \frac{T}{2}$




$A_{EFF} = \frac{A_0}{\sqrt{2}}$

$= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T A_0^2 \sin^2(\omega t) dt} = \frac{A_0}{\sqrt{2}}$

DAC

Digital To Analog Converter

07/04/20

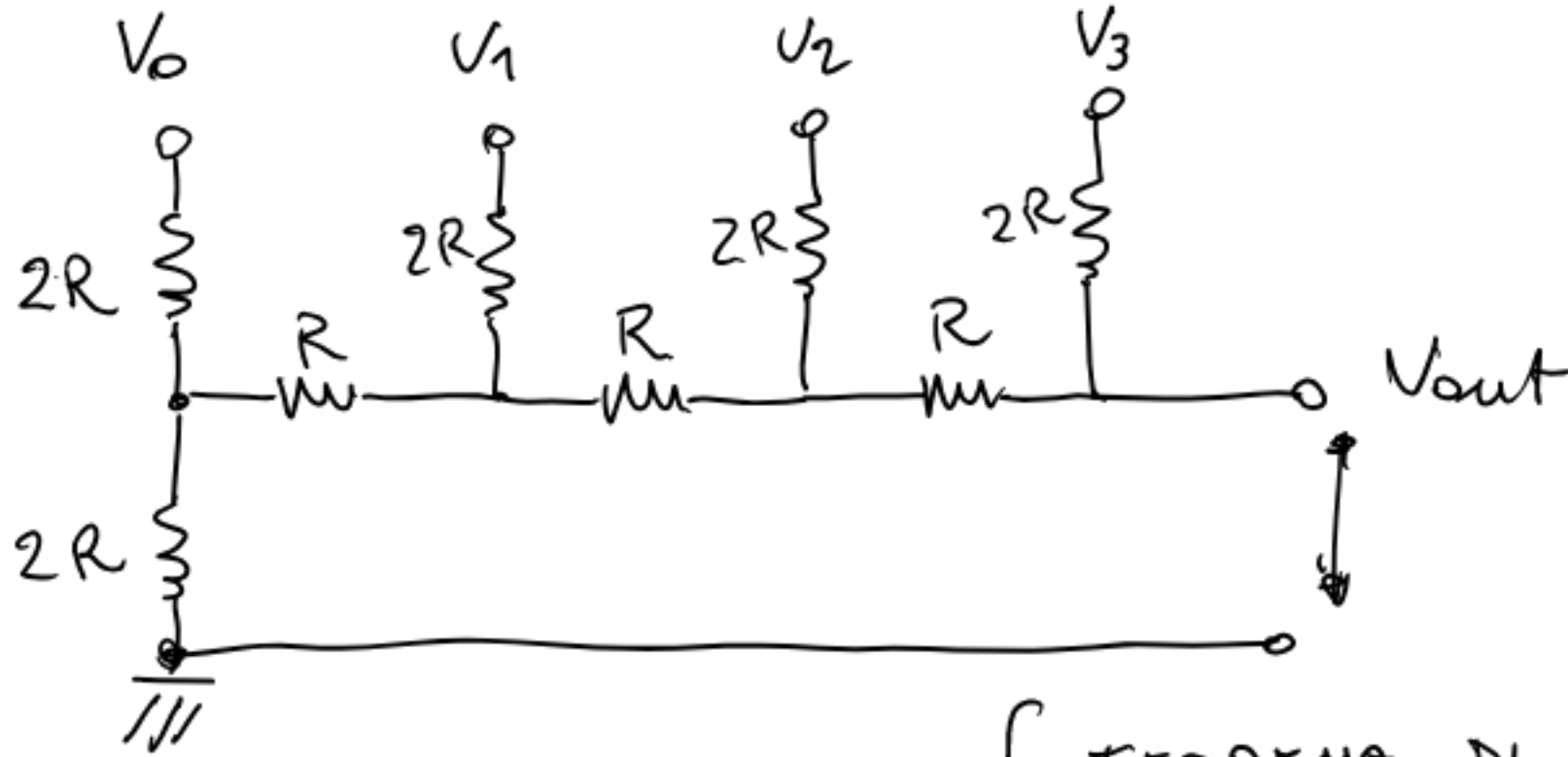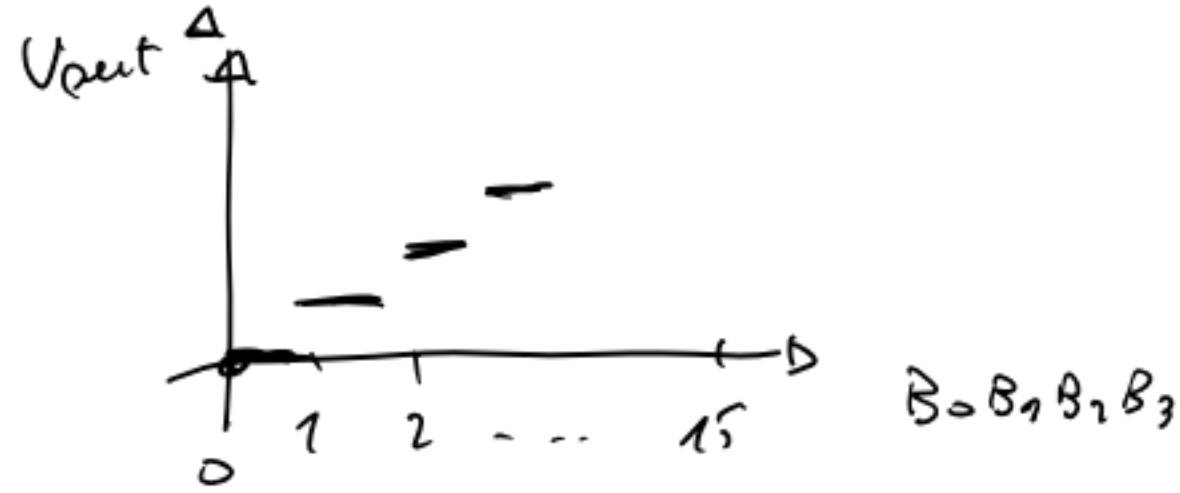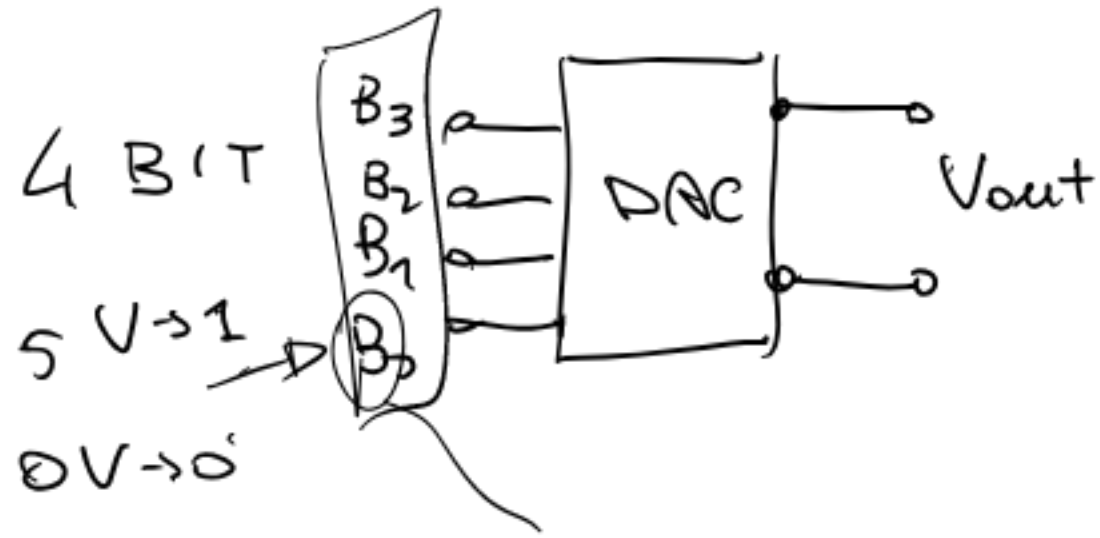

$$V_{out} = f(V_0, V_1, V_2, V_3)$$

$$V_{out} = \frac{V_0}{16} + \frac{V_1}{8} + \frac{V_2}{4} + \frac{V_3}{2}$$

TEOREMA DI THEVENIN


PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE

TEOREMA DI THEVENIN

07/04 (3)

Consideriamo una rete elettrica lineare

NO DISP. REATTIVI (L, C)

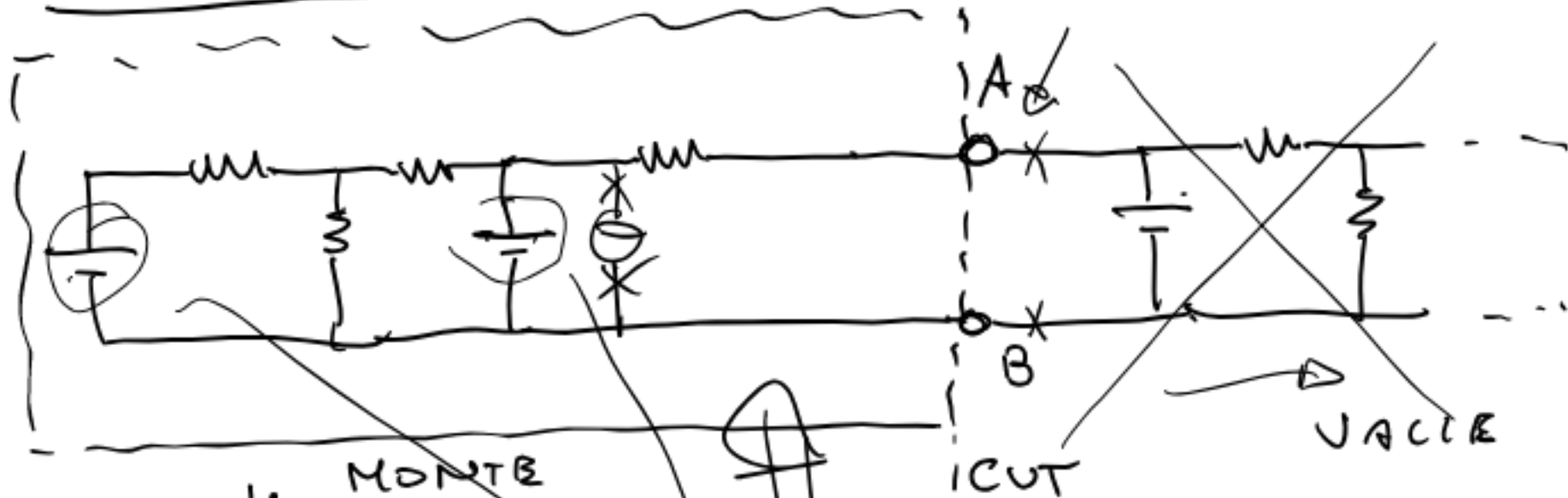


SECTI DUE
NODI AB

Tutto il circ. MONTE si può
simplificare:

1) Gen. f.e.m. $V_{eq} = \frac{V_{AB}^{vuoto}}$ determinata
a vuoto: senza circuito a VALVE.

2) R_{eq} determinata "RAB" eliminando
componenti attivi:

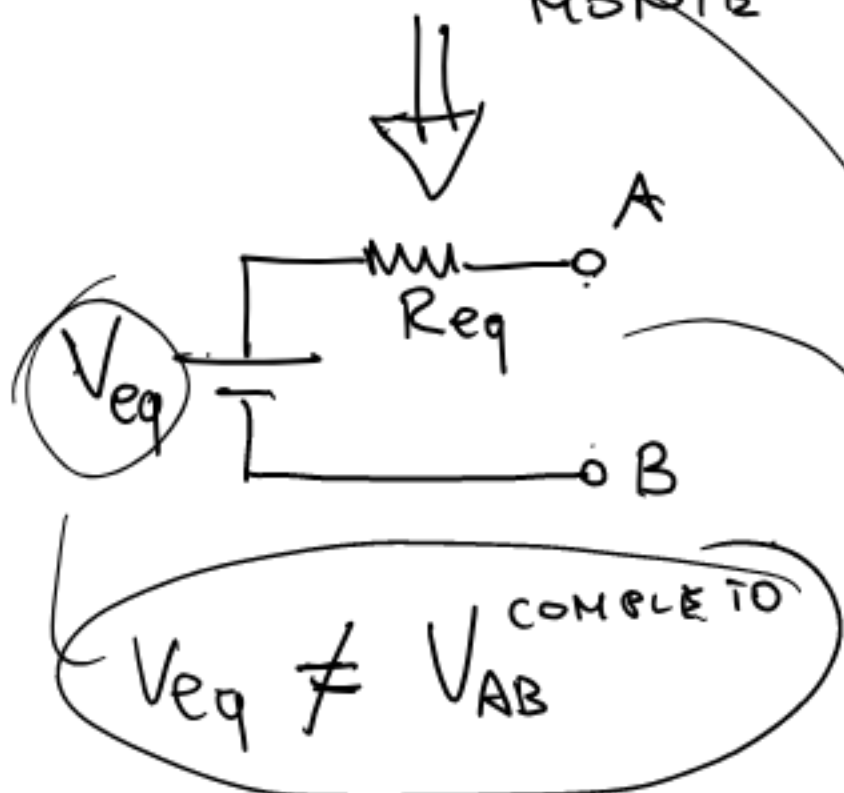- a) $f.e.m. \Rightarrow$ Corto circuito
- b) $I_{GEN} \Rightarrow$ CIRCUITO APIERTO




MONTE/VALVE scambiare.

ES. THEVENIN

PARTITORE CON CARICO

07/04 (4)

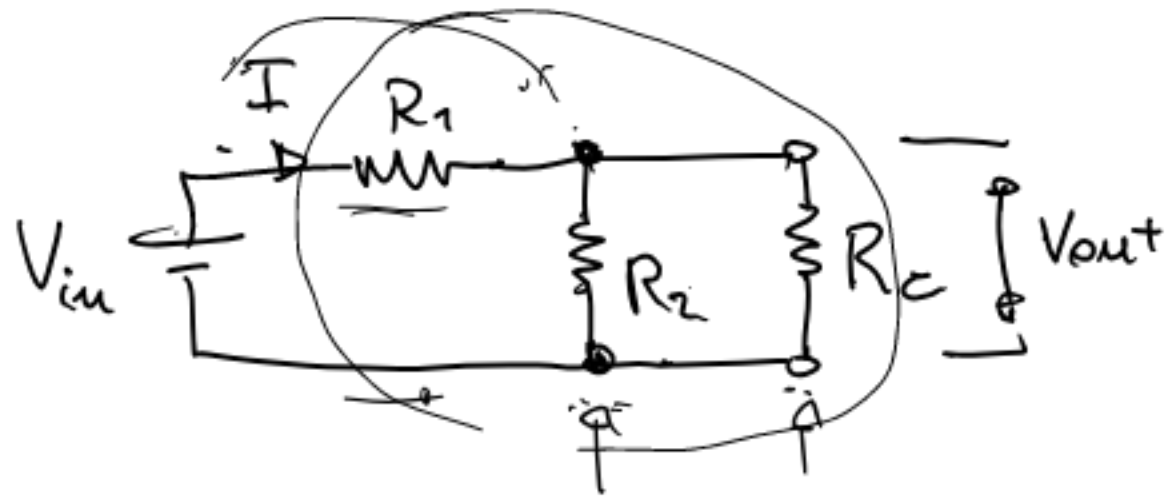

$$V_{out} = f(V_{in}, R)$$

$$V_{out} = V_{in} - R_1 I$$

$$I = \frac{V_{in}}{R_{TOT}} \quad \text{Parallel}$$

$$R_{TOT} = R_1 + R_{2c}$$


$$V_{out} = V_{in} \frac{R_{2c}}{R_1 + R_{2c}}$$

PARALELLO




$$= V_{in} - V_{in} \frac{R_1}{R_1 + R_{2c}} =$$
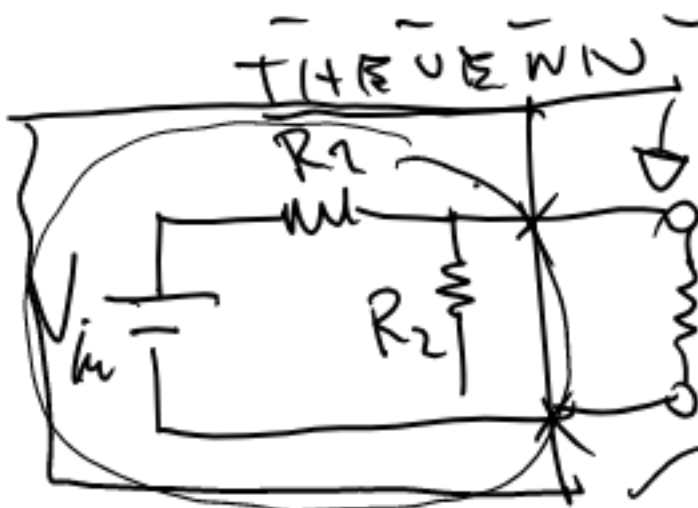
$$= V_{in} \left(1 - \frac{R_1}{R_1 + R_{2c}} \right) = V_{in} \frac{R_{2c}}{R_1 + R_{2c}}$$



$$V_{eq} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

R_eq

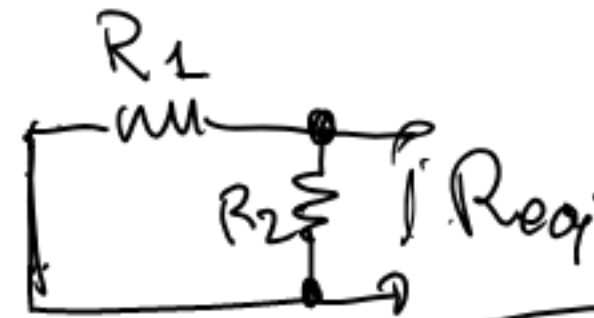

$$R_{eq} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



PARI RES senza CARICO



$$V_{eq} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{out} = V_{eq} \cdot \frac{R_c}{R_{eq} + R_c} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_c}{R_{eq} + R_c}$$

$$= V_{in} \frac{R_2 R_c}{R_1 R_2 + R_1 R_c + R_2 R_c}$$

$$= V_{in} \frac{\cancel{R_2 R_c} / (R_2 + R_c)}{R_1 (R_2 + R_c) + \cancel{R_2 R_c} / (R_2 + R_c)}$$

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_{2c}}{R_1 + R_{2c}} \quad \text{07104 (5)}$$


$$\frac{R_c}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_c (R_1 + R_2)}$$

$$R_{2c} = \frac{R_2 \cdot R_c}{R_2 + R_c}$$

$$V_{in} \frac{R_{2c}}{R_1 + R_{2c}}$$



PAUSA

DAC

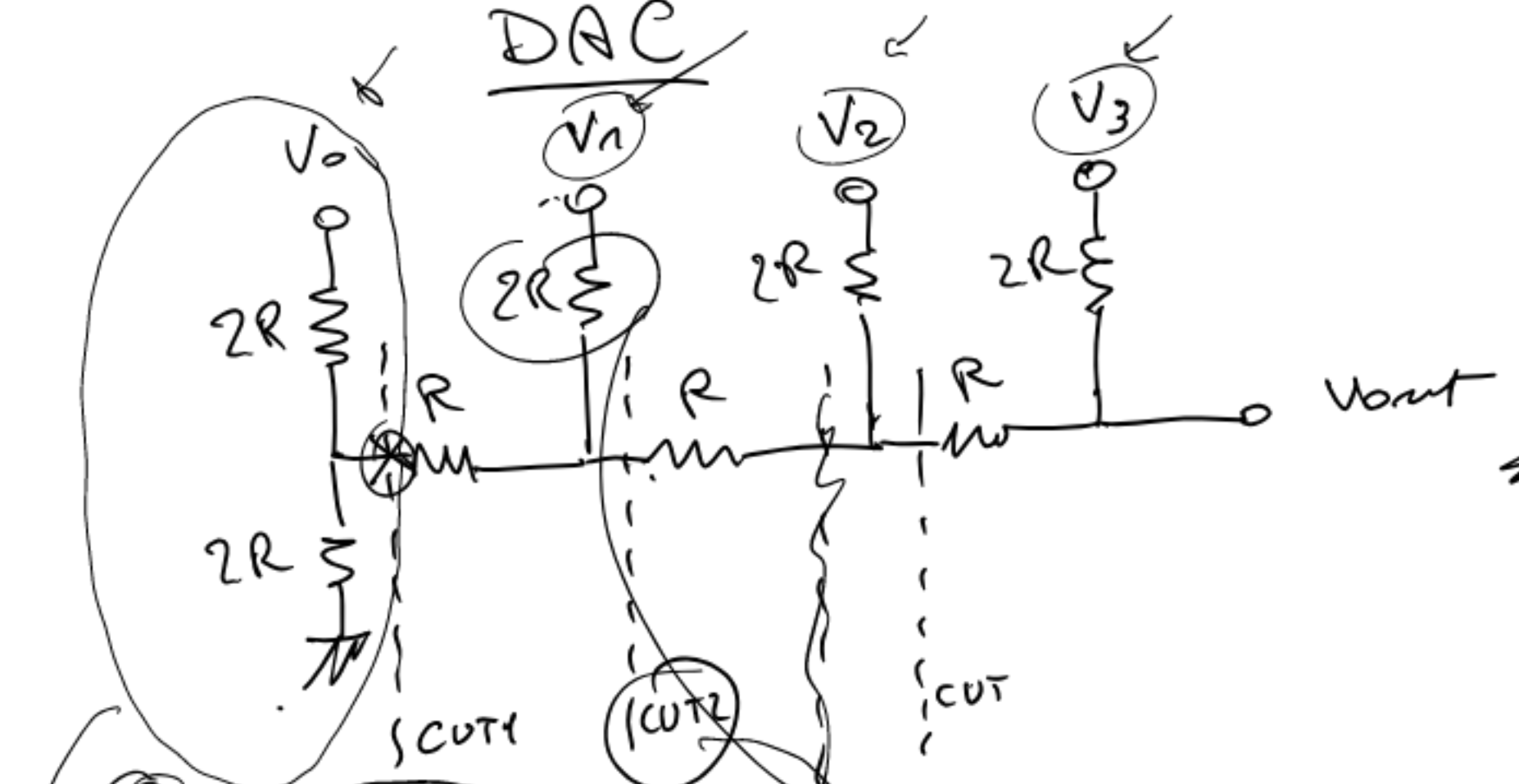


PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE

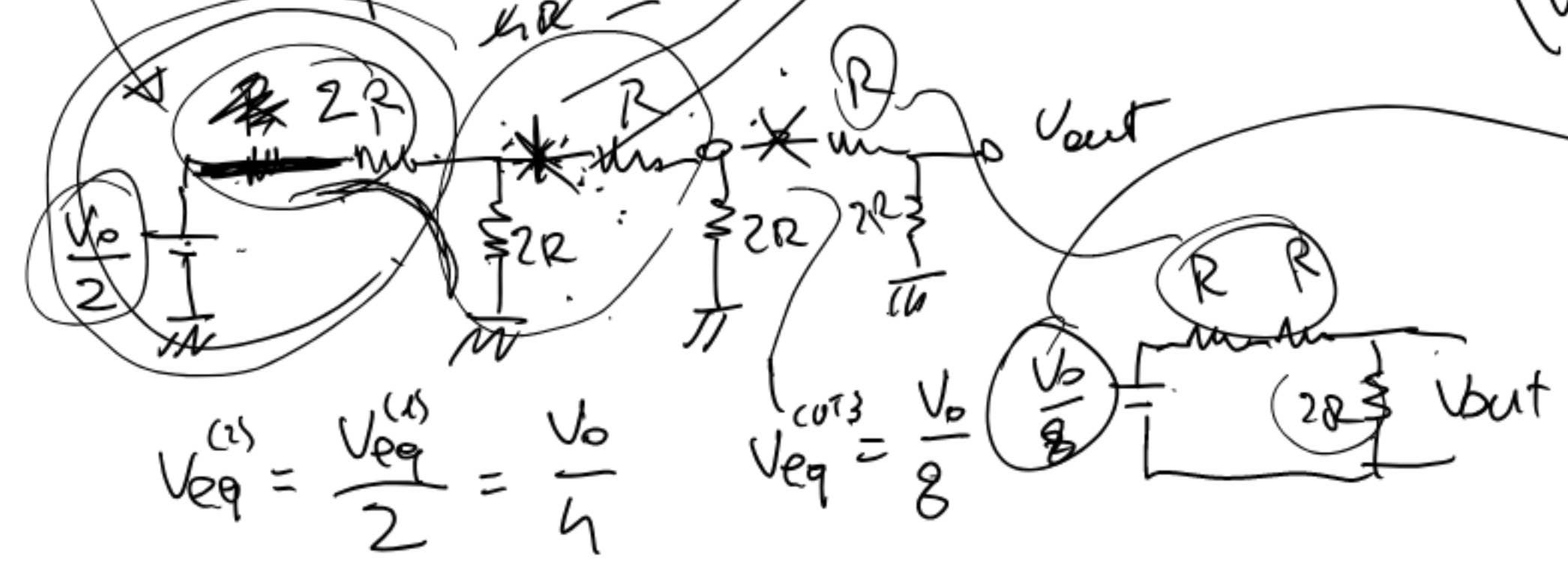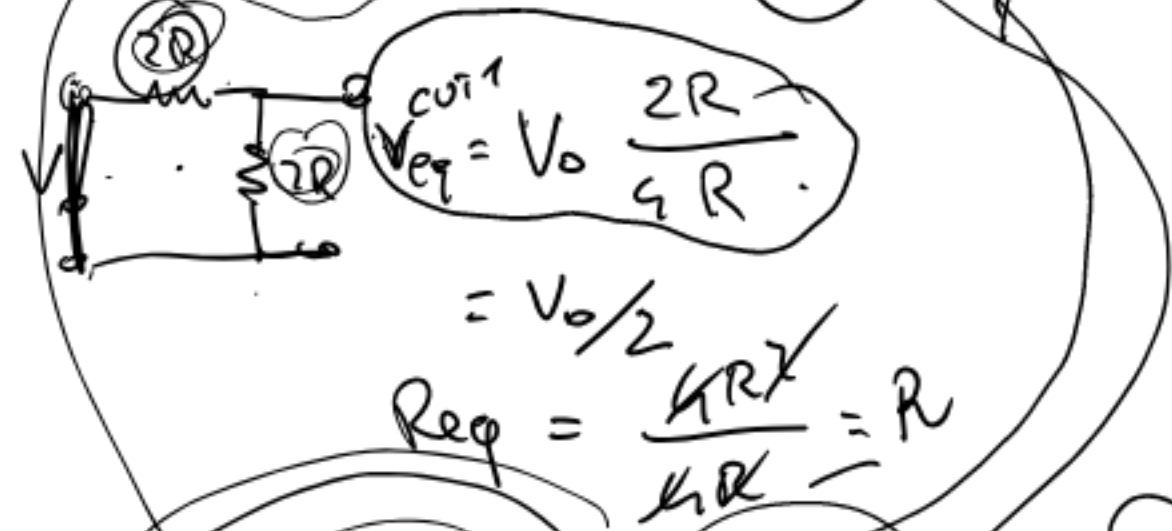$V_1, V_2, V_3 = 0$
 \underline{GND}
 V_0
 $V_{out}^{(0)} = f(V_0) \dots$
 V_1
 $V_0, V_2, V_3 = 0$
 $V_{out}^{(1)} = f(V_1)$
 V_2
 $V_{out}^{(2)}$
 V_3
 $V_{out}^{(3)}$
 $V_{out} = V_{out}^{(0)} + V_{out}^{(1)} + V_{out}^{(2)} + V_{out}^{(3)}$



$V_{out}^{(0)} = \frac{V_0}{16}$

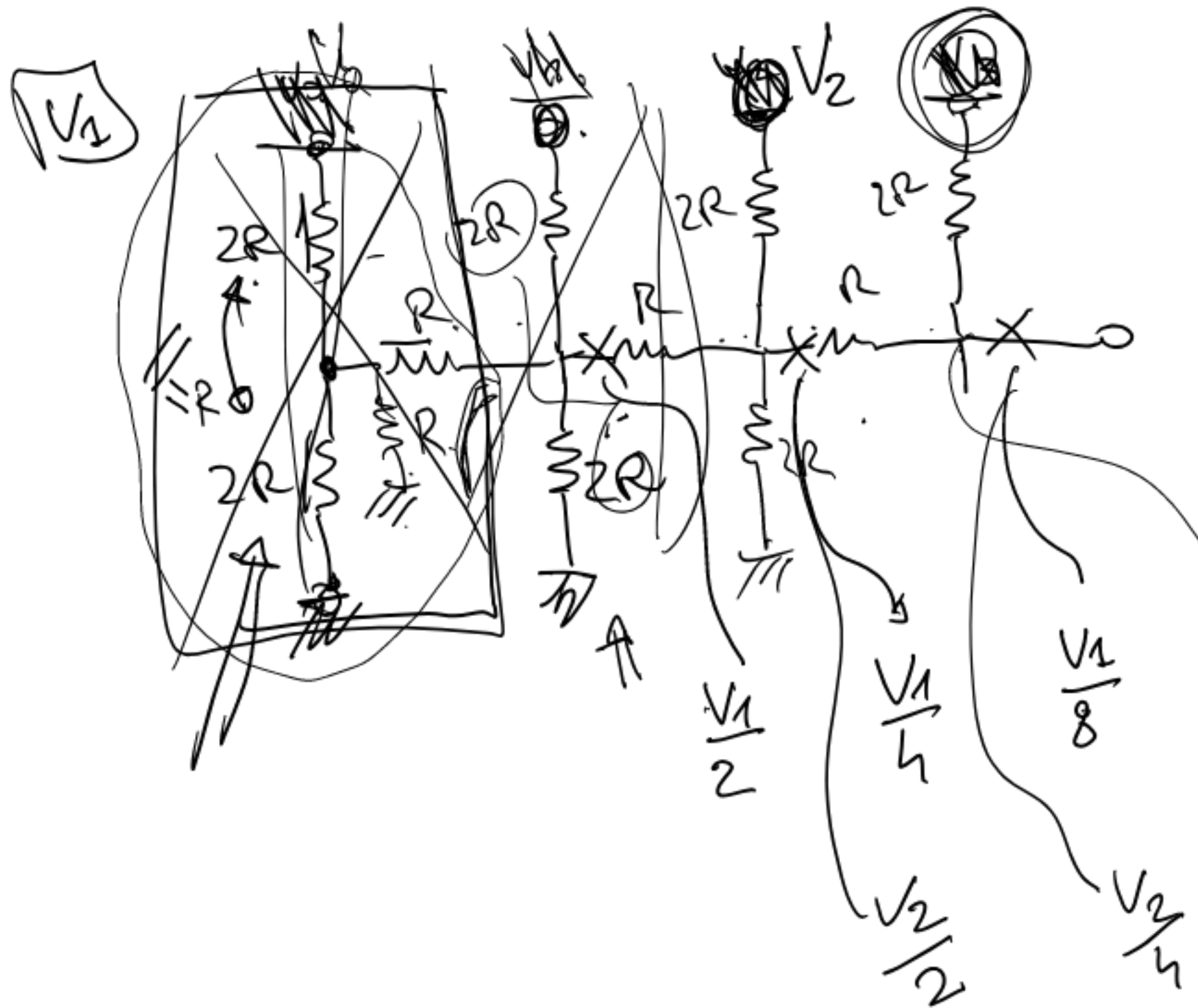


(0) $V_{out} = \frac{V_0}{16}$

(1) $V_{out} = \frac{V_1}{8}$

(2) $V_{out} = \frac{V_2}{4}$

(3) $V_{out} = \frac{V_3}{2}$

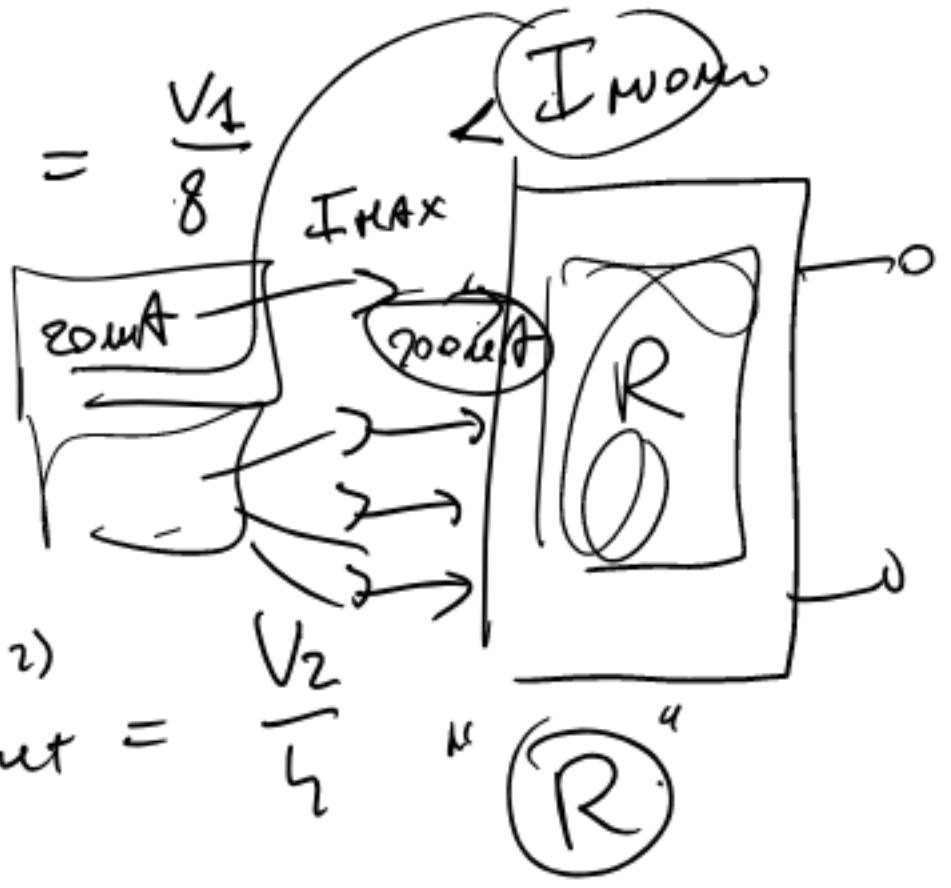

$$V_{out} = \frac{V_0}{16} + \frac{V_1}{8} + \frac{V_2}{4} + \frac{V_3}{2}$$

$V_{max} = 16$ $V_i = 0$ $V_{out} = 0$


$V_i = 16$ $V_{out} = 1 + 2 + 4 + 8 = 15$

Exercise

$V_2 \neq 0$
 $V_0, V_1, V_3 = 0$

$\rightarrow V_{out}^{(2)}$



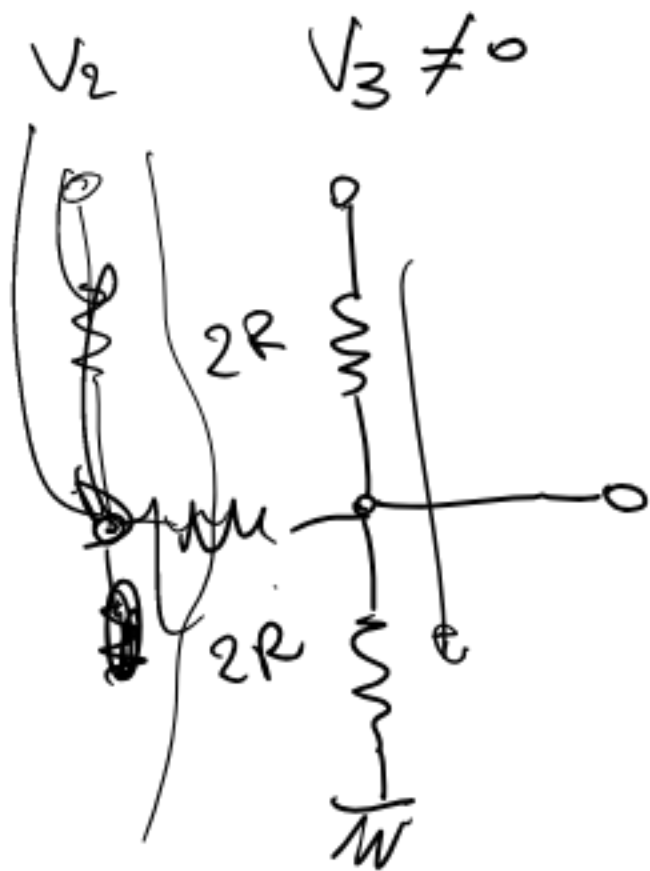

$$V_3 = 4R I$$

$$I_{\text{MAX}} = \frac{V_3}{4R}$$

$$I_{\text{MAX}} \approx 20 \mu\text{A}$$

$$2 \mu\text{A}$$

$$R = \frac{5}{4 \cdot 25 \cdot 10^{-3}} = 100 \Omega \approx 1.2 \text{ k}\Omega$$


GIO
MAR

09/04
14/04






NO LEZIONI
PASQUA

MULTISIM

?

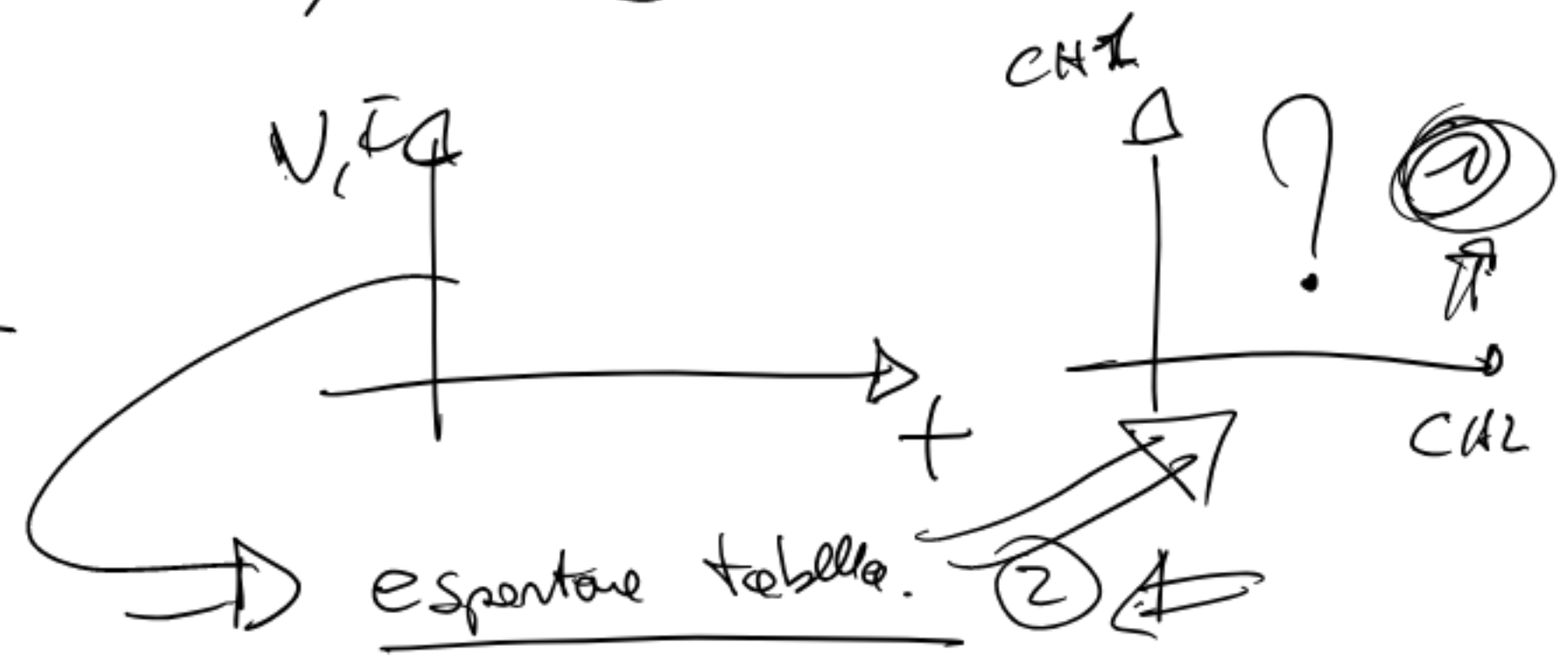

⇒ 16 log CAB

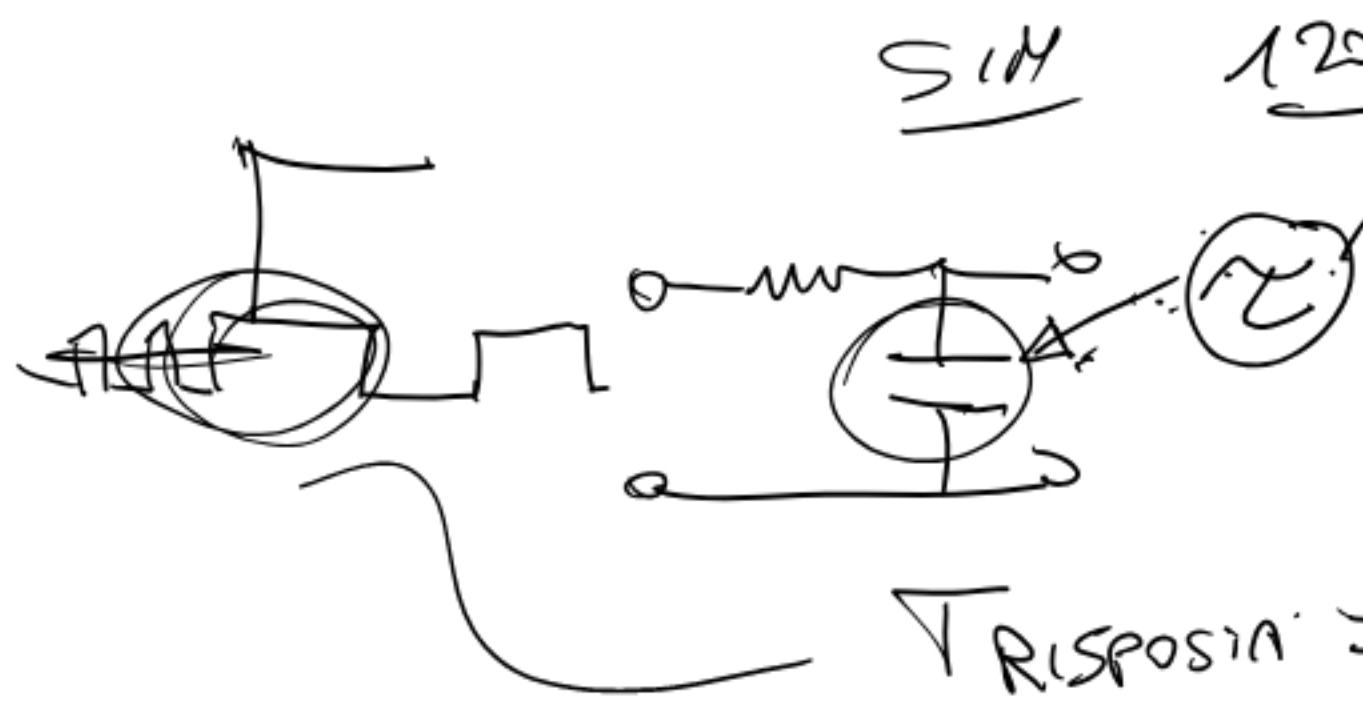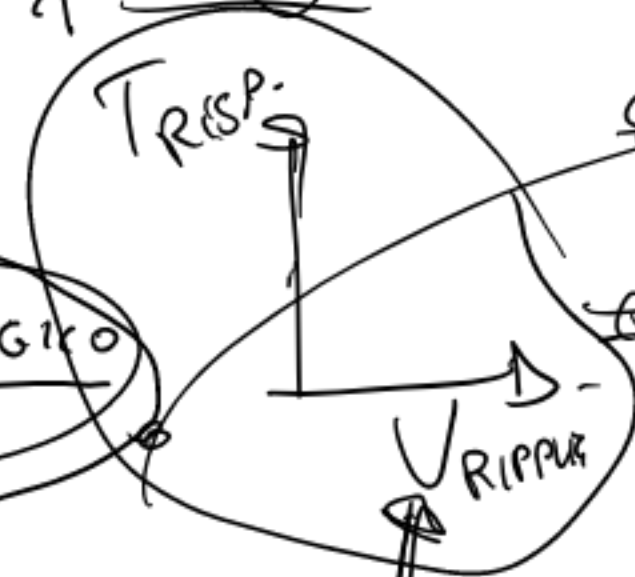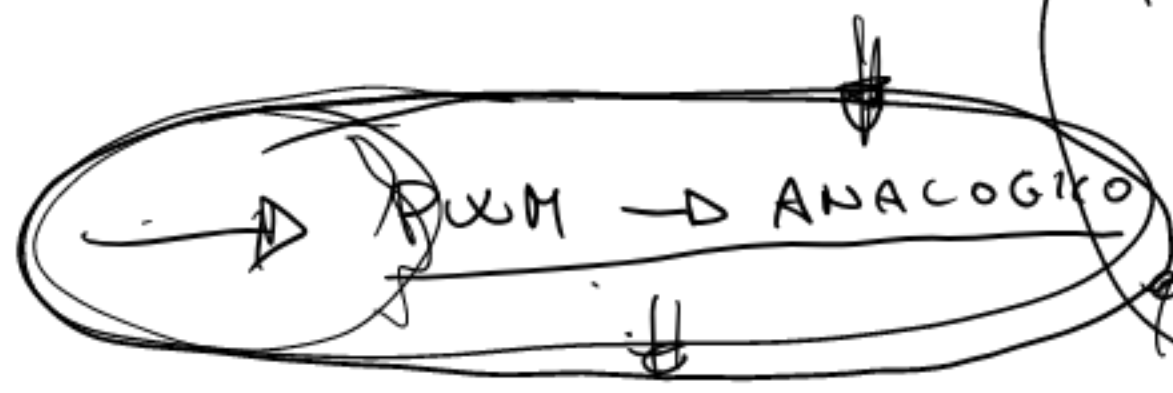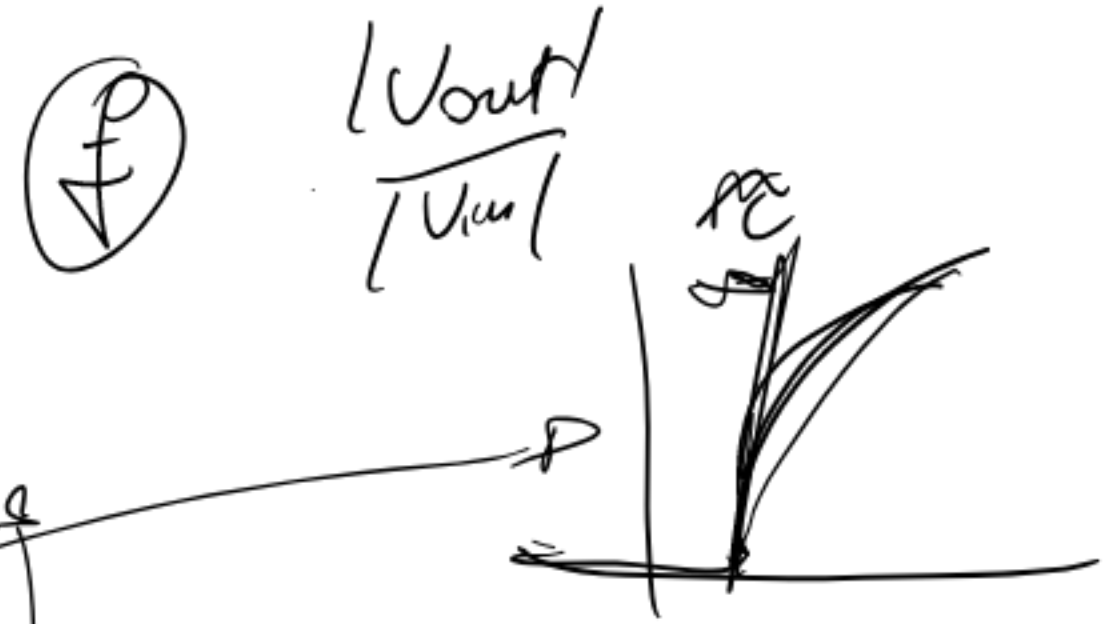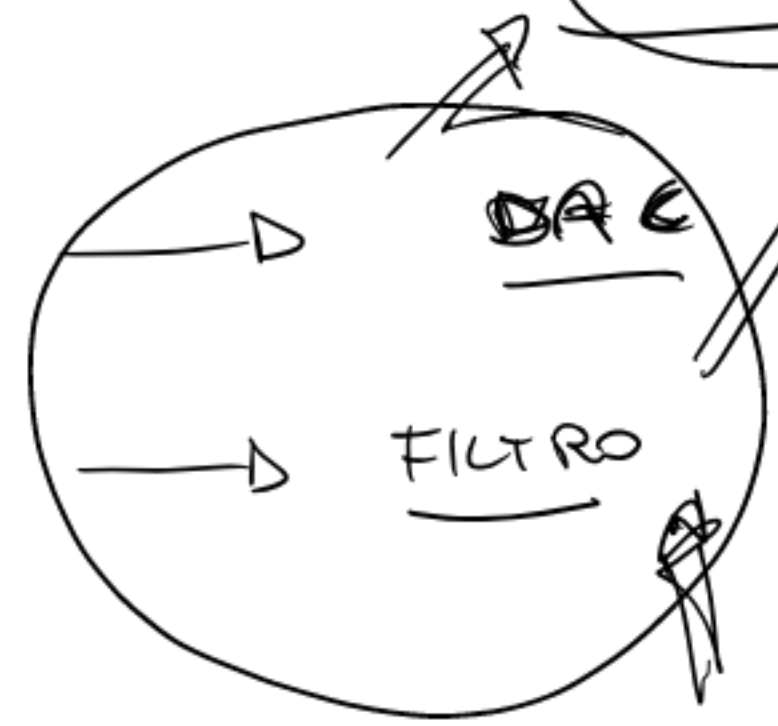

SIM 120 μs



$T_{RISPOSTA} = 5 \cdot \tau$

$\tau = RC$

BC₂ 10%
DC₂ 90%

RC 20 μs