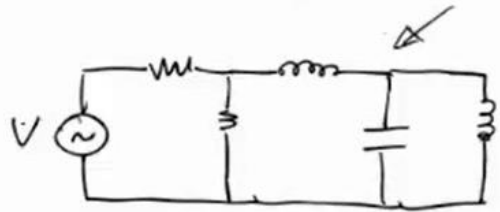


CIRCUITI IN REGIME SINUSOIDALE

3




$$V = V_0 \sin(\omega t)$$

ω pulsazione


$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{1}{T}$$

ϕ !!!

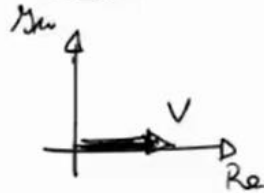


$$V = V_0$$

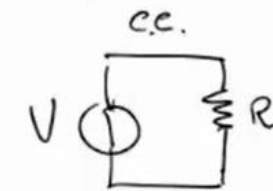

$$V = R \cdot I$$

$$V = R \cdot I$$

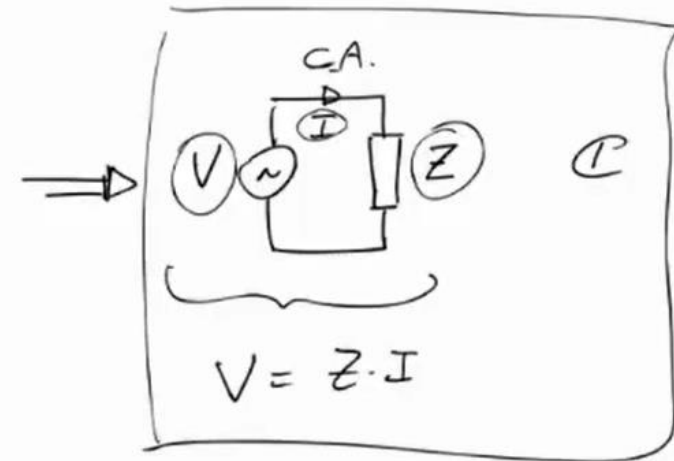


Z IMPEDENZA



R in reg. sim

④

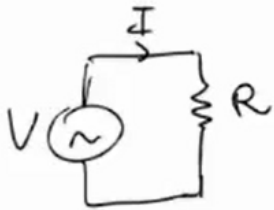



$$V = R I$$

$$V(t) = R I(t)$$

$$V = V_0 \sin(\omega t)$$

$$I = I_0 \sin(\omega t)$$

$$V_0 = R I_0$$

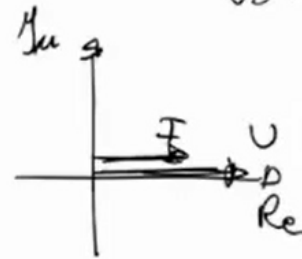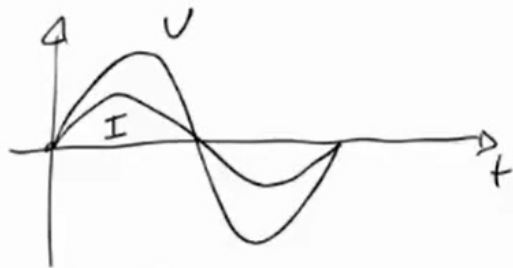

V I in fase

$$Z_R = R$$

Real!



L in regime sin

⑤



$$V_0 = L \frac{di(t)}{dt} = \tilde{V}$$

$$V = V_0 \cdot \sin(\omega t)$$

$$-\cos(\omega t) = \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$i(t) = \frac{V_0}{L} \int \sin(\omega t) dt = -\frac{V_0}{\omega L} \cos(\omega t)$$

$\cos(\omega t)$



$$V(t) = V_0 \sin(\omega t) \Rightarrow \mathcal{C}$$

$$I_0 = \frac{V_0}{\omega L}$$



$$i(t) = \frac{V_0}{\omega L} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \mathcal{C}$$

SFAZAMENTO

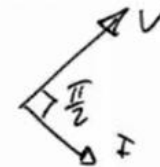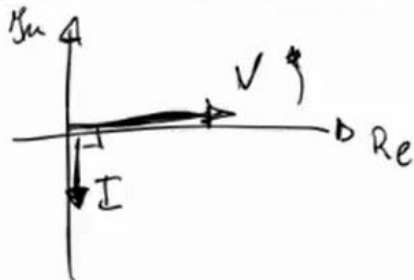L I Sfasata
in ritardo di $\frac{\pi}{2}$
rispetto a V



\Rightarrow

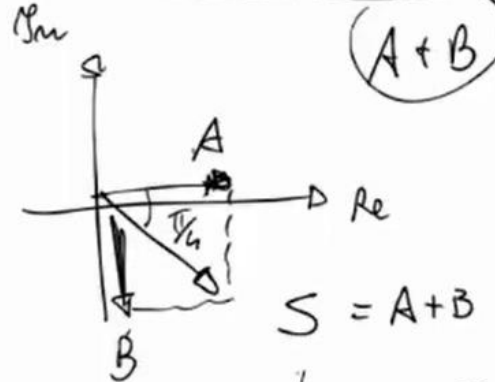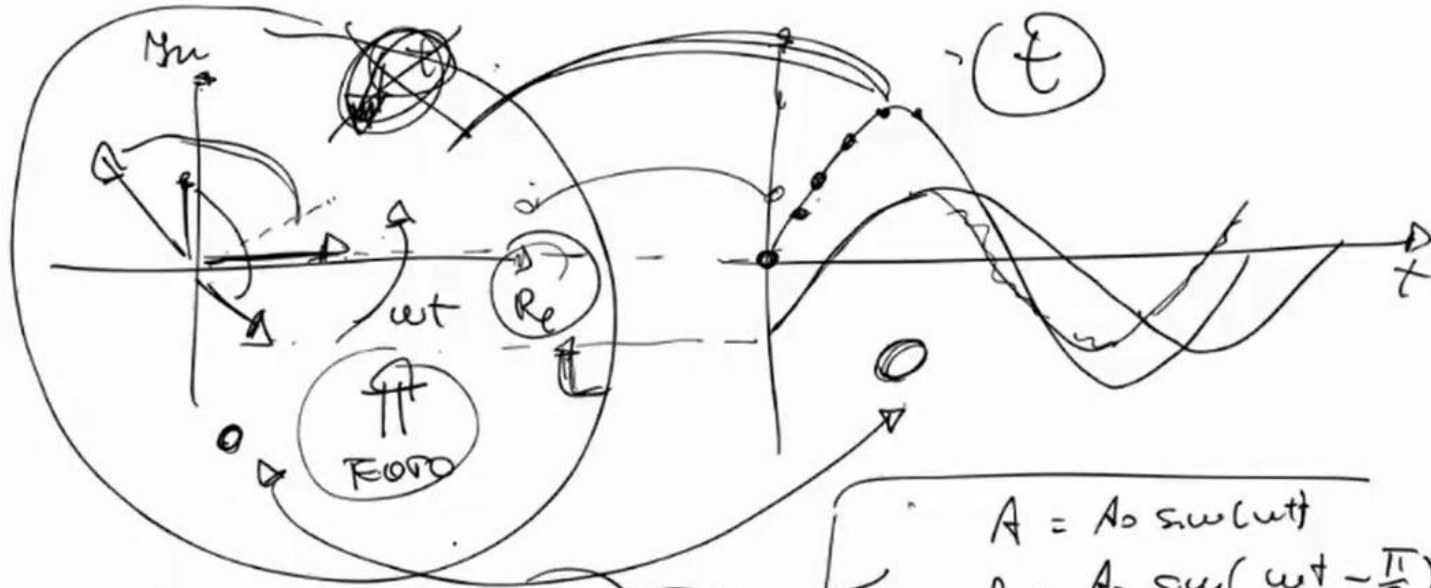

$S = A + B$


$S = S_0 \sin(\omega t - \frac{\pi}{4})$
 $S_0 = \sqrt{A^2 + B^2} = A_0 \sqrt{2}$

$A = A_0 \sin(\omega t)$
 $B = A_0 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$
 $S = A + B = A_0 (\sin(\omega t) + \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}))$


???



8

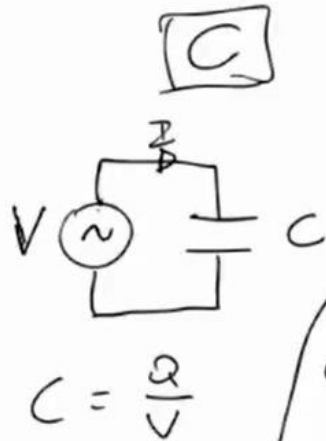


$V(t) = V_0 \sin(\omega t)$
 $i(t) = ?$

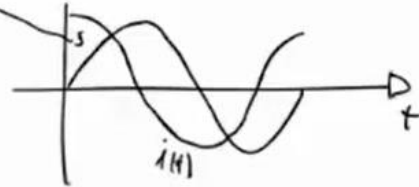

$Q = C \cdot V$
 $i(t) = \frac{dQ(t)}{dt} = C \frac{dV}{dt} = \omega C V_0 \cos(\omega t)$

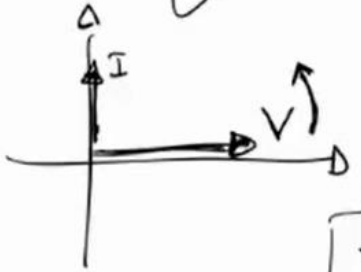$i(t) = \omega C V_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$



(C) I ANTICIPO DI $\frac{\pi}{2}$ rispetto V

$I = j \omega C V$

$(V = tI)$

Def REATTANZA CAPACITIVA

$X_c = \frac{1}{\omega C}$

$V = -j X_c I$



$V = Z_c I$

Def IMPEDENZA CAPACITIVA

$Z_c = -j X_c$

REGIMIE ALTERNATO SINUSOIALE

$V = V_0 \sin(\omega t)$

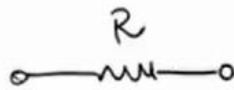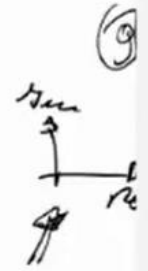


$V = Z_R I$

V I sono in fase




$Z_R = R$

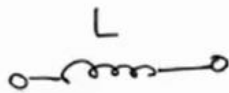

$V = Z_L I$

I ritarda $\frac{\pi}{2}$ rispetto a V

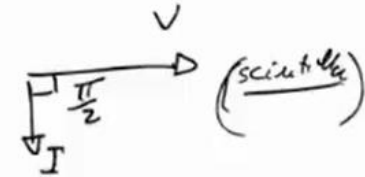


$Z_L = jX_L$

$X_L = \omega L$




$V = Z_C I$

I anticipa $\frac{\pi}{2}$ rispetto a V.

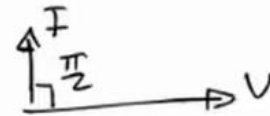


$Z_C = -jX_C$

$X_C = \frac{1}{\omega C}$

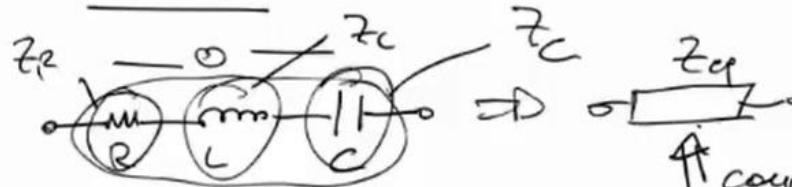

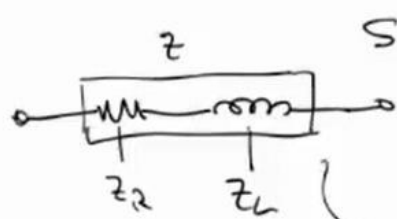Composizione
SERIE/PARALLELA
con l'ultima
regola R.





Stesse regole per caso $R \rightarrow Z$


$$Z = Z_R + Z_L = R + jX_L$$

$$Z = R + jX_L$$

$$\alpha = \arctan \frac{X_L}{R}$$

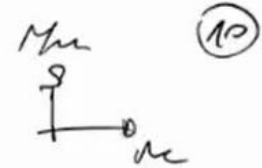
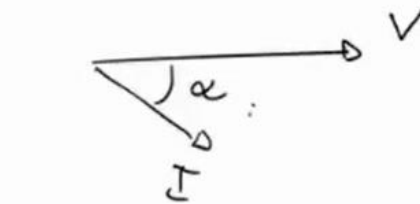


(10)

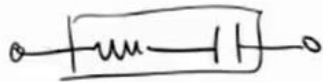

$$Z = R - jX_C$$

$$\beta = \arctan \frac{X_C}{R}$$

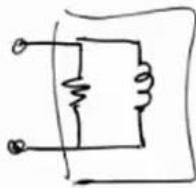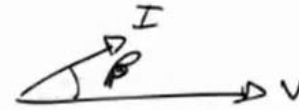


$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_L} = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} = \frac{jX_L + R}{jRX_L}$$

$$Z = \frac{jRX_L}{R + jX_L} = \frac{jRX_L(R - jX_L)}{R^2 + X_L^2} = \frac{RX_L^2 + jR^2X_L}{R^2 + X_L^2}$$



$$Z = Z_{Re} + j Z_{Im}$$



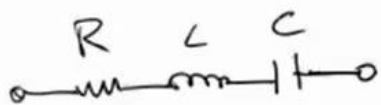


$$X_L = X_C$$

$$Z = R + jX_L - jX_C = R$$

$$Z = R + jX$$

\uparrow
Re
 \uparrow
Im

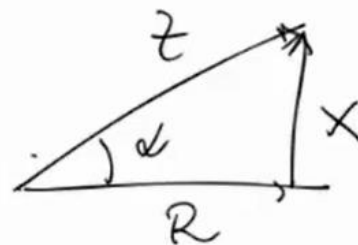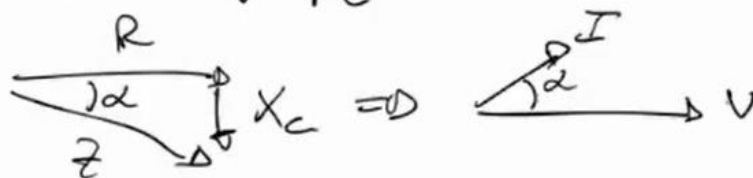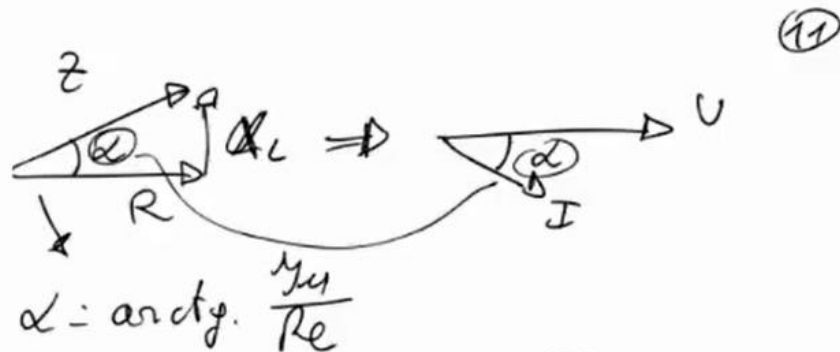

$$\alpha = \arctan \frac{X}{R}$$




C.C.



(12)

C.A.

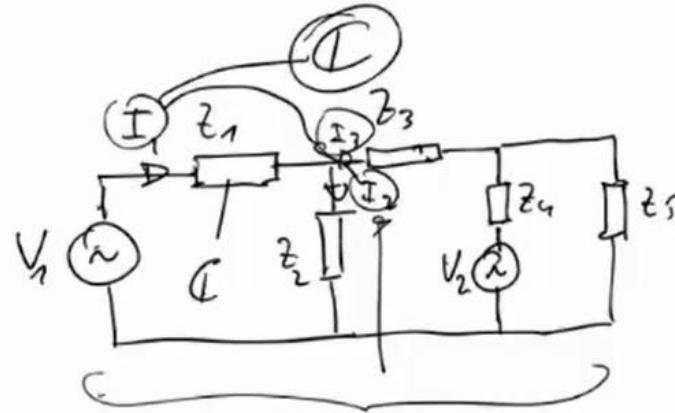


?
I e II K.
C

ELETRONICA ANALOGICA

SIN \Rightarrow

FILTRI

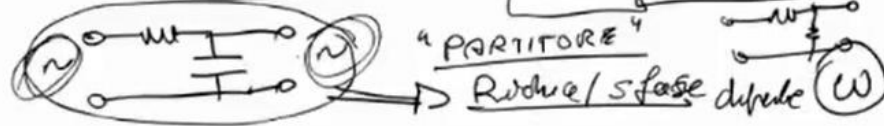

RC	CR
RL	CR




C.C.



(12)

C.A.

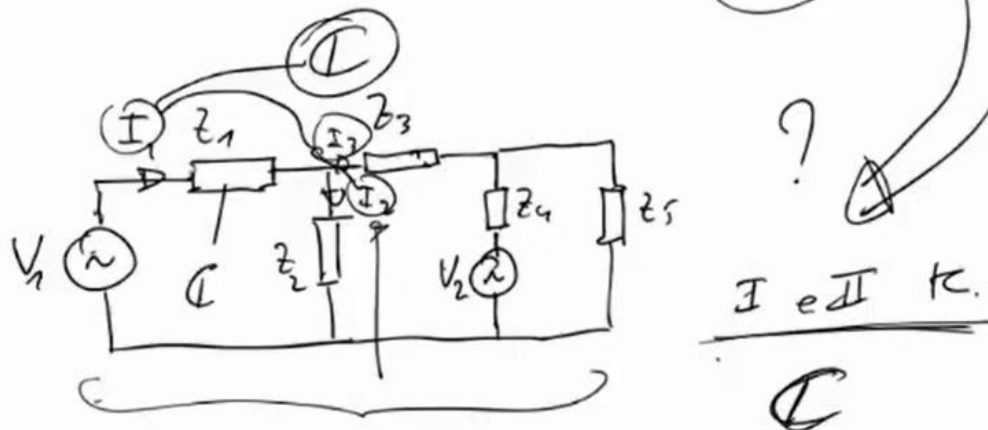

- 0 -

ELETRONICA ANALOGICA

