
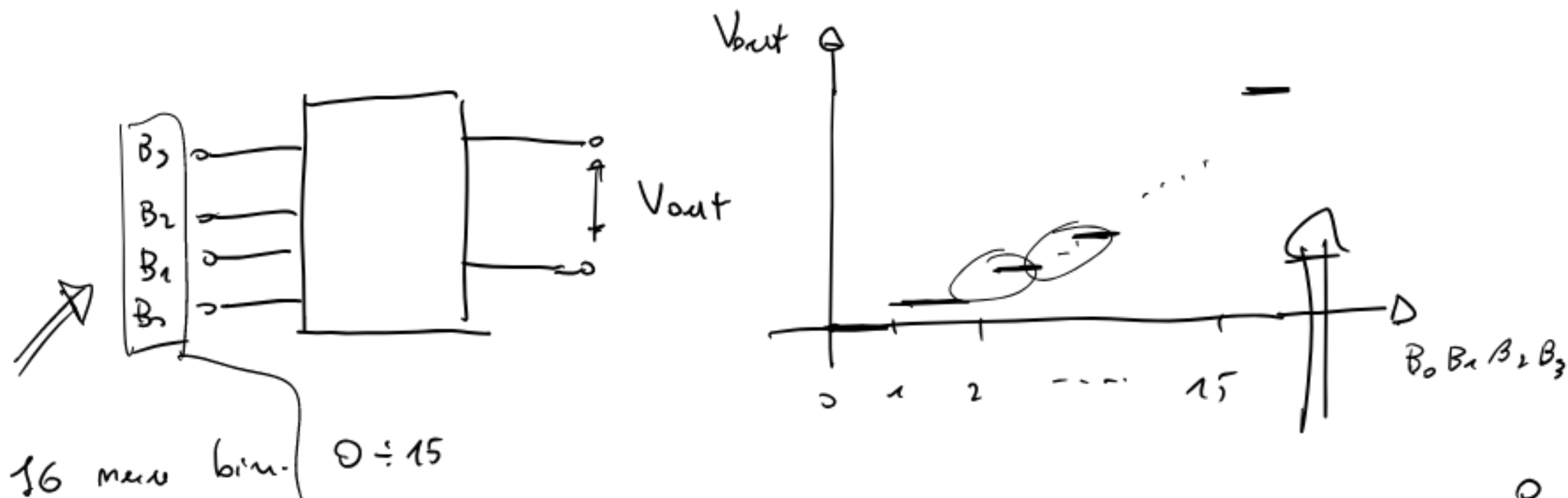


# DAC : DIGITAL TO ANALOG CONVERTER

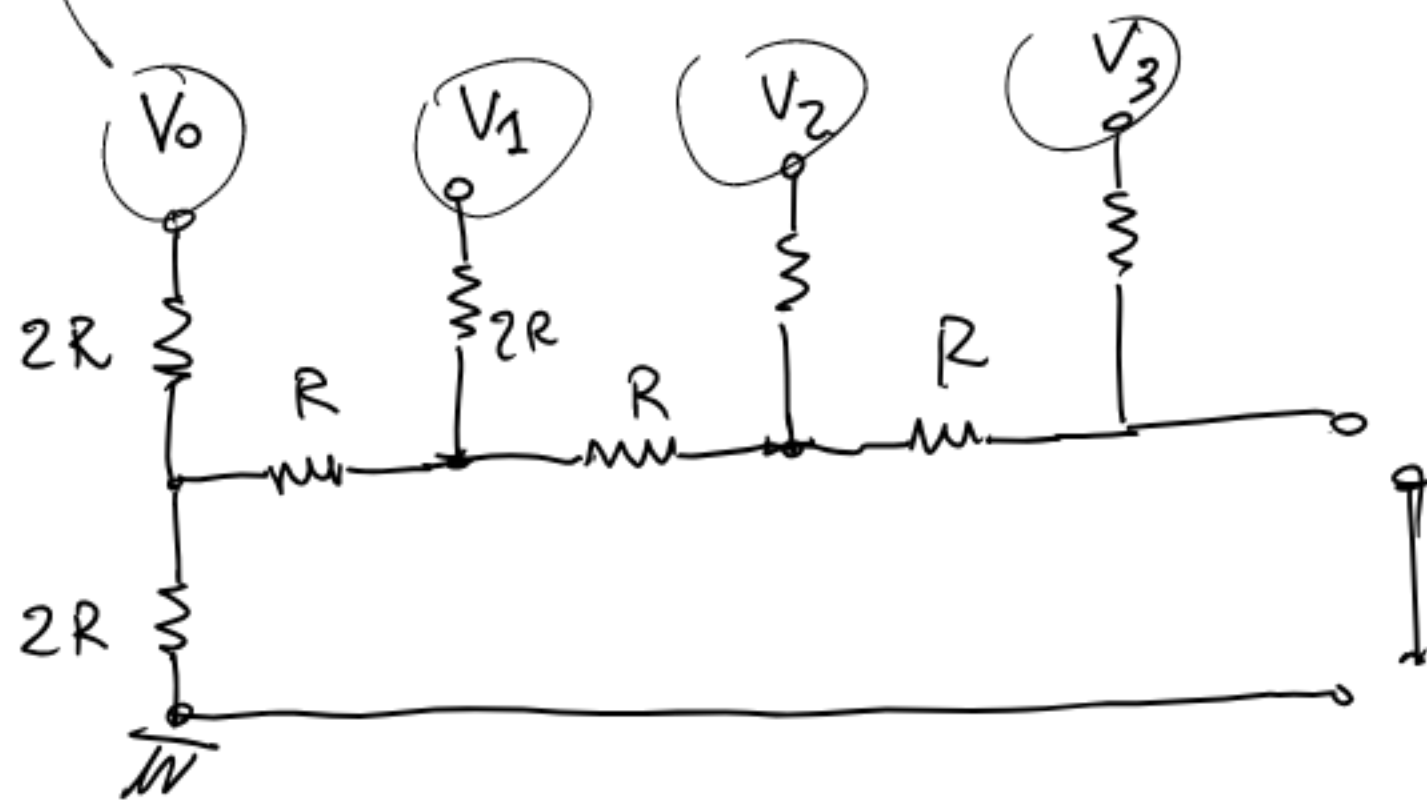

$V_i < 1 \rightarrow 0V$   
 $V_i > 1 \rightarrow 5, 10V$   
 HIGH



$$V_{out} = f(V_0, V_1, V_2, V_3)$$

(P. K.)



$V_{out}$

{  
 TEOREMA THEVENIN  
 PRINCIPIO DI  
 SOVRAPPOSIZIONE

②

# TEOREMA DI THEVENIN

Reti elettriche lineari.

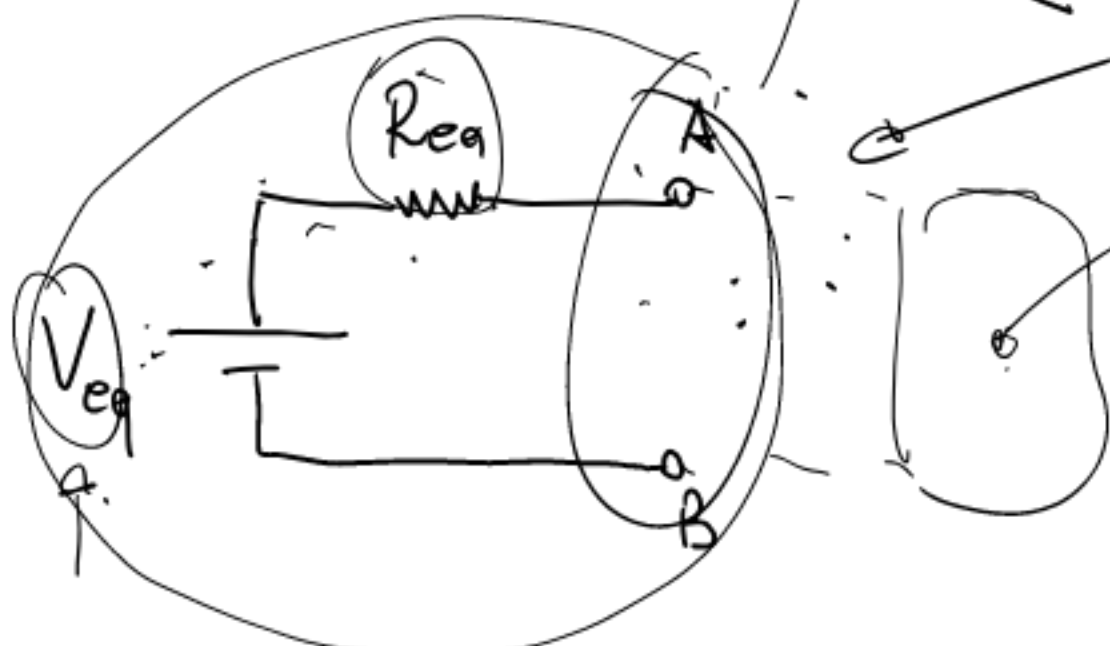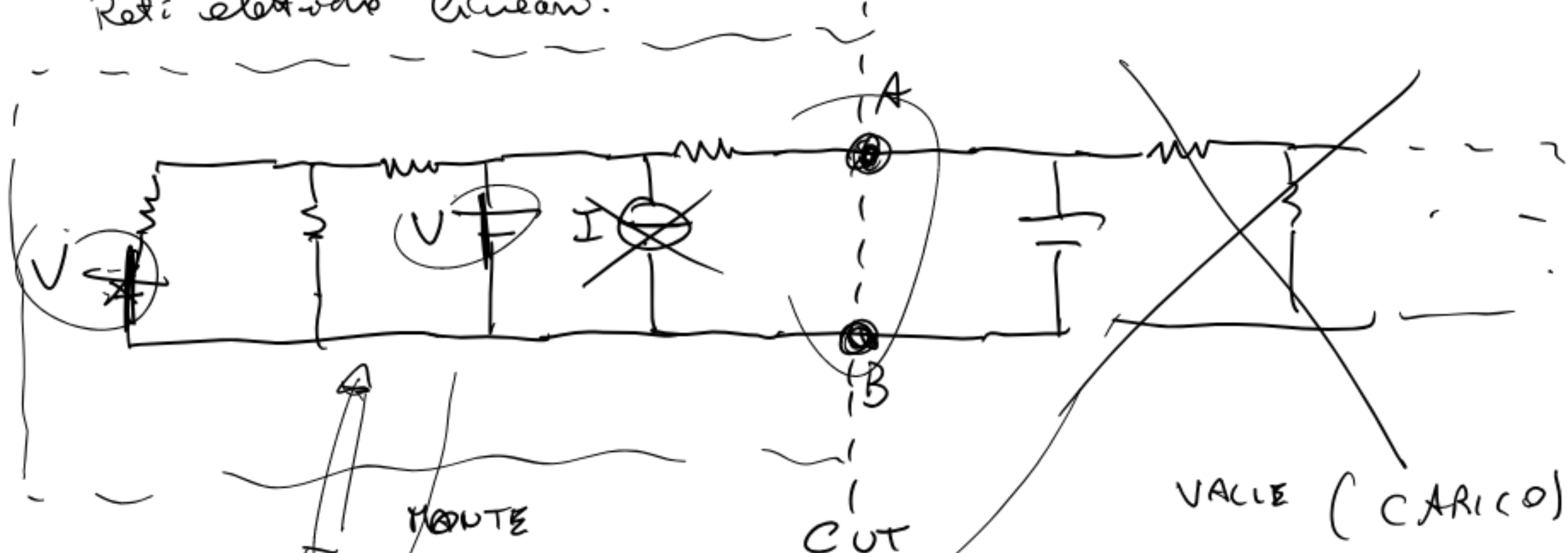

MONTE

CUT

VALLE (CARICO)

Semplificare


1)  $V_{eq} = V_{AB}^{VUOTO}$  eliminando il circuito a VALLE

2)  $R_{eq} = R_{AB}$  eliminando VALLE e gli elementi attivi:

a) p.e.m.  $\Rightarrow$  CORTO CIRCUITI

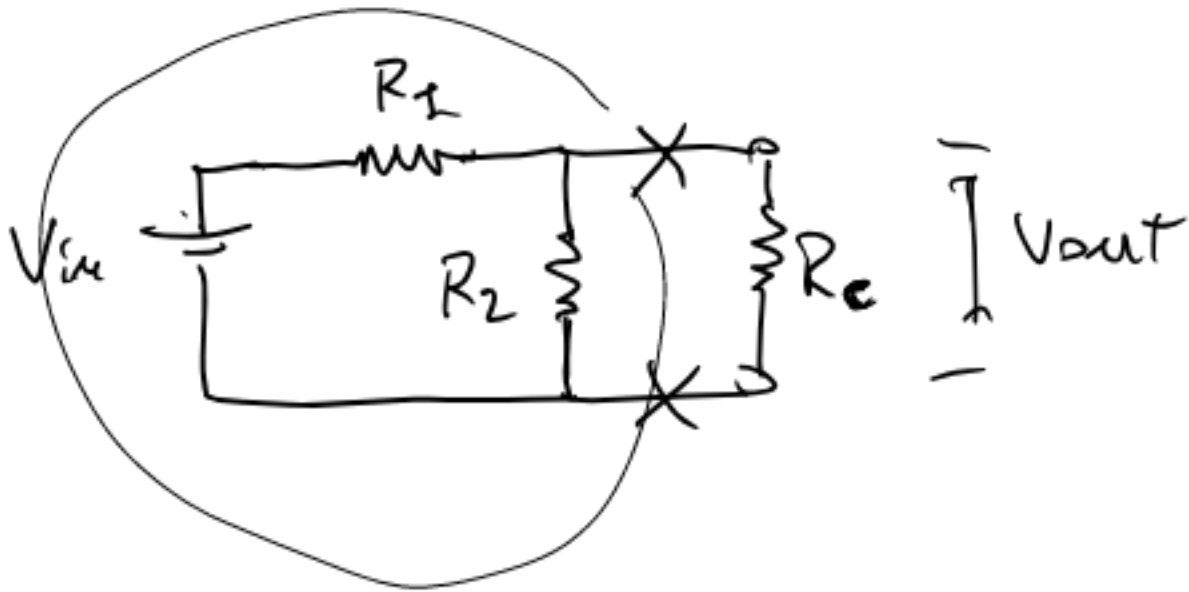b)  $I_{GEN} \Rightarrow$  CIRCUITO APERTO.

$V_{eq} = \frac{V_{AB}^{VUOTO}}{1} \neq V_{AB}^{CARICO}$



$$V_{out} = V_1 \cdot \frac{R_c}{R_1 + R_c} \quad \text{P. sc}$$


$$U_{op} = R_2 \cdot I$$

$$I = \frac{U_{op}}{R_1 + R_2}$$



1) 
$$V_{eq} = V_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

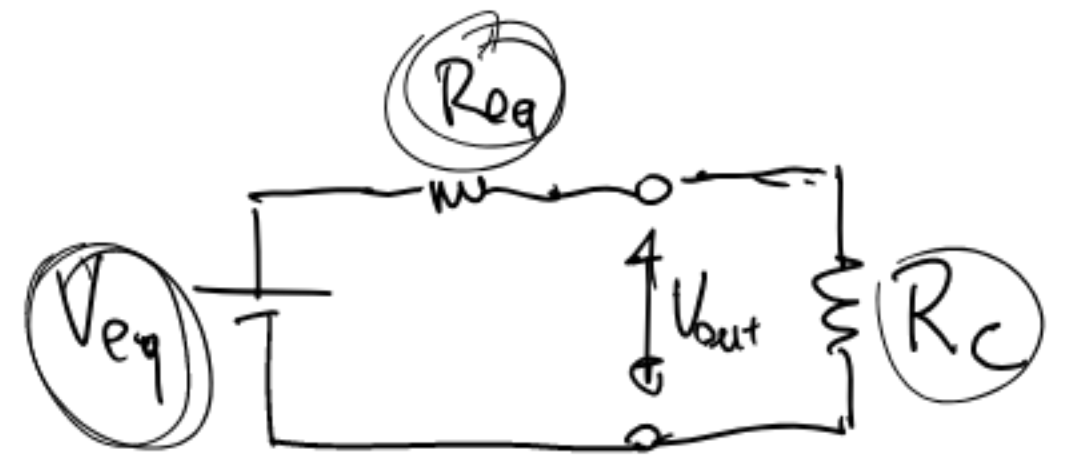2) 
$$R_{eq} = R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$



$$V_{out} = V_{eq} \cdot \frac{R_c}{R_{eq} + R_c}$$

PRINCIPIO ~~R<sub>2</sub>~~ SOU RA POSIZIONE ~~R<sub>2</sub>~~

$$V_{out} = \frac{V_{eq} \cdot \frac{R_c}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_c}}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2}} = V_1 \frac{R_2 \cdot R_c}{R_1 \cdot R_2 + R_1 R_c + R_2 R_c} = V_1 \frac{\frac{R_2 R_c}{R_2 + R_c}}{R_1 (R_2 + R_c) + R_2 R_c}$$

(S)

$$V_{out} = V_1 \frac{R_2 \parallel R_c}{R_1 + R_2 \parallel R_c}$$


# PRINCIPIO DI SOVRAPPORZIONE

$$\sum \text{CAUSE } E \Rightarrow \sum E_{\text{eff}} \leftarrow$$

elementi attivi  $(V_{in}, I_{in})$



MIXER

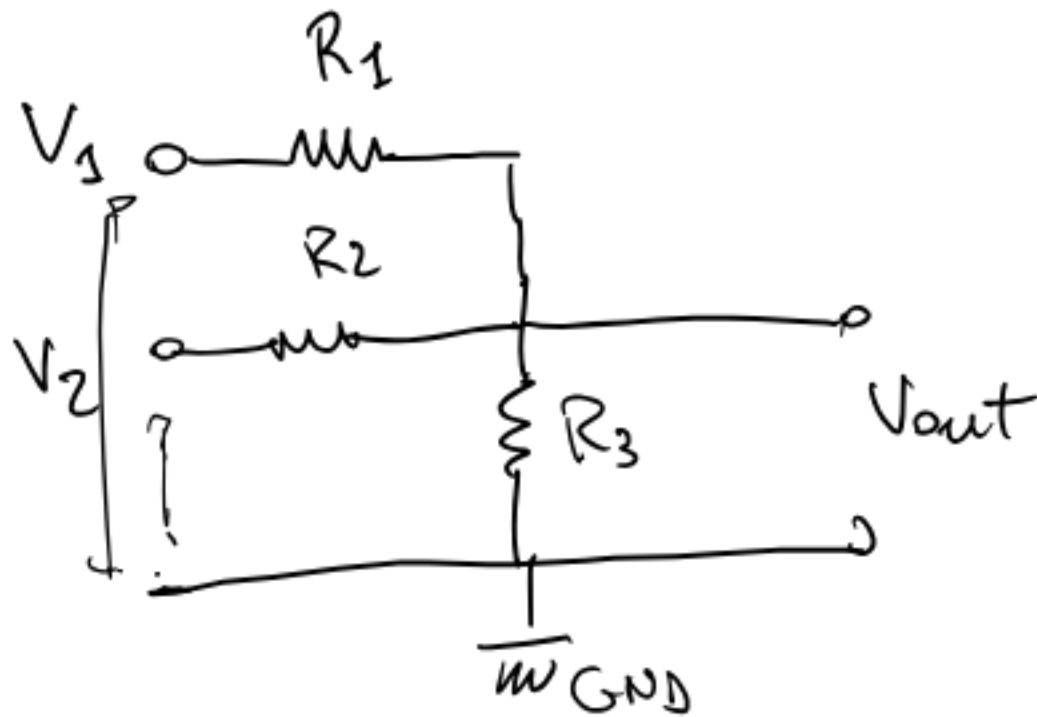



$$\left. \begin{array}{l} \text{CAUSA 1} \rightarrow E_1 \\ \text{CAUSA 2} \rightarrow E_2 \end{array} \right\} E_1 + E_2$$

$V_{GEN} \Rightarrow$  CIRCUITO CHIUSO

$I_{GEN} \Rightarrow$  CIRCUITO APERTO

$$V_{out} = f(V_1, V_2, R_1, R_2, R_3)$$

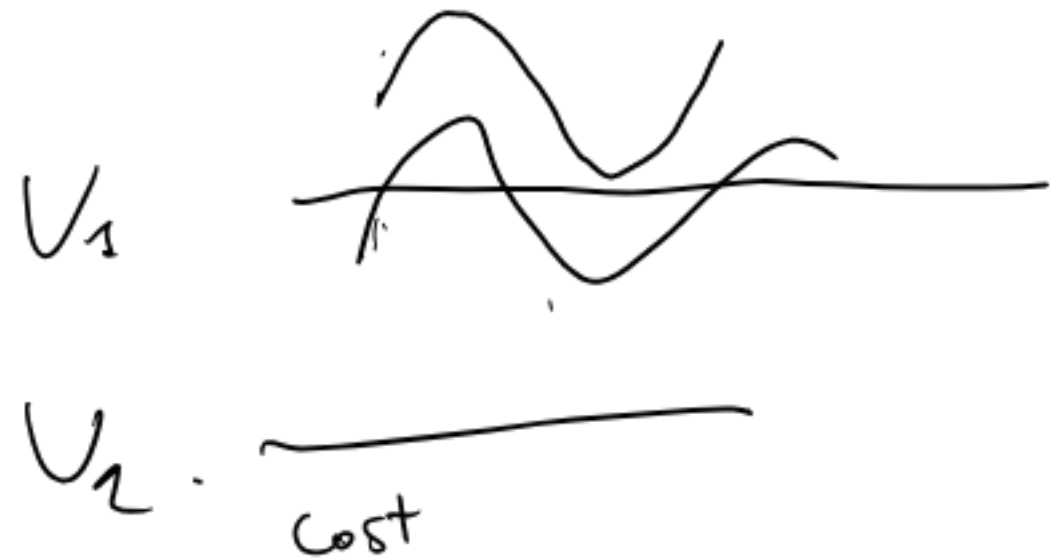

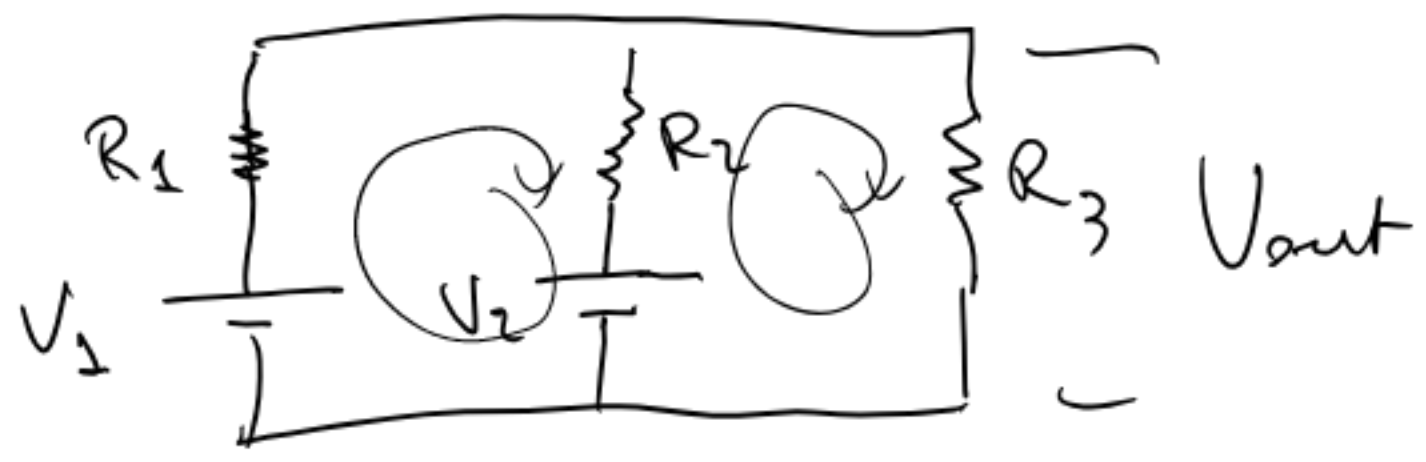


So URMPP.  $V_1 / V_2$ .


$$V_{out}^{(1)} = V_1 \cdot \frac{R_{23}^{||}}{R_1 + R_{23}^{||}}$$



$$V_{out}^{(2)} = V_2 \cdot \frac{R_{13}^{||}}{R_2 + R_{13}^{||}}$$

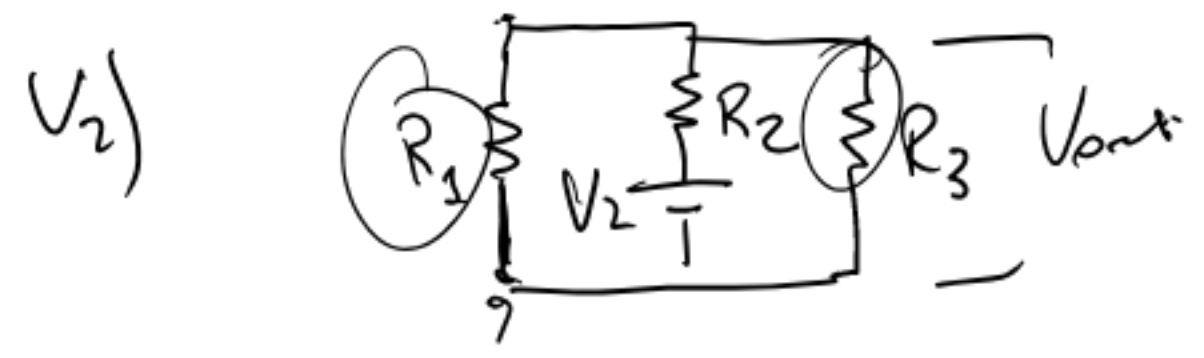

$$\begin{aligned}
 V_{\text{out}} &= V_1 \frac{R_{23}}{R_1 + R_{23}} + V_2 \left( \frac{R_{13}}{R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_2 + R_3}} \right) \\
 &= V_1 \frac{R_2 \cdot R_3}{(R_2 + R_3) R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} + V_2 \frac{R_1 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3} \\
 &= \underbrace{V_1 \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}}_{\text{Term 1}} + \underbrace{V_2 \frac{R_1 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}}_{\text{Term 2}}
 \end{aligned}$$

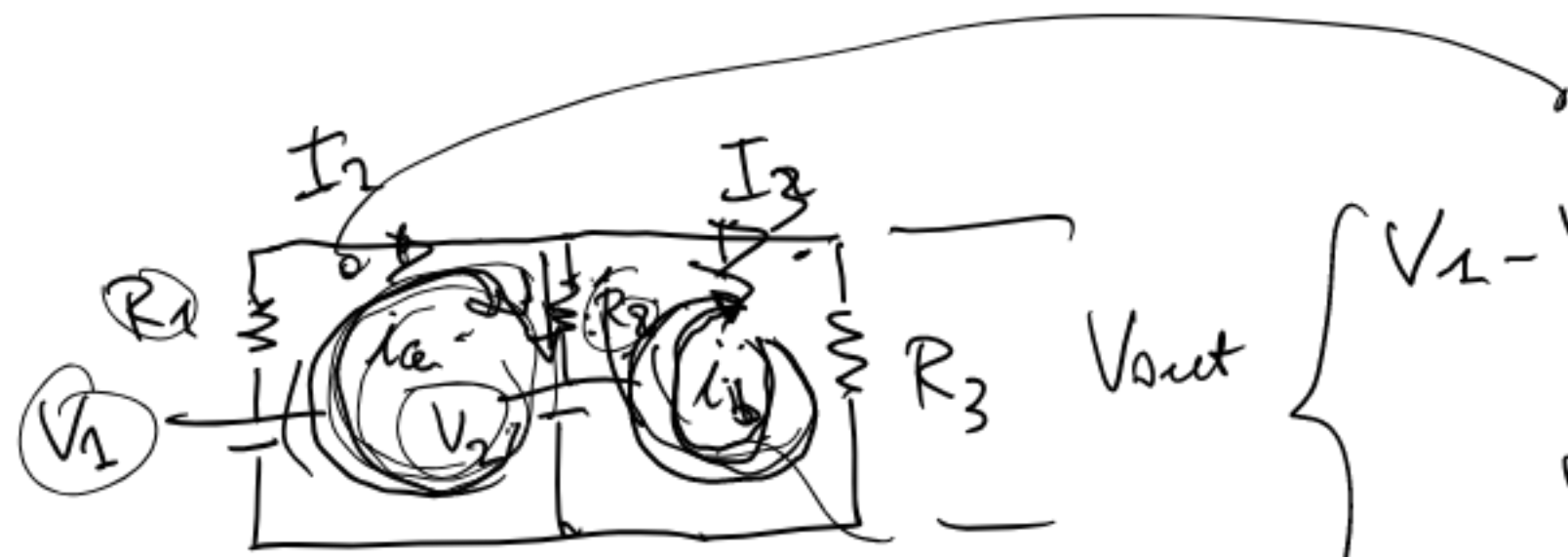

$$\begin{cases} V_1 - V_2 = (R_1 + R_2) i_a - R_2 i_b \\ V_2 = (R_2 + R_3) i_b - R_2 i_a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} i_a &= I_1 \\ i_b &= I_3 \\ I_2 &= i_b - i_a \end{aligned}$$

$$V_{out} = i_b \cdot R_3$$

$$\begin{cases} (R_1 + R_2) i_a - R_2 i_b = V_1 - V_2 \\ -R_2 i_a + (R_2 + R_3) i_b = V_2 \end{cases}$$


$$i_b = \frac{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & V_1 - V_2 \\ -R_2 & V_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}} = \frac{V_2 (R_1 + R_2) + R_2 (V_1 - V_2)}{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3) - R_2^2} =$$



$$i_b = \frac{V_2 R_1 + \cancel{V_2 R_2} + V_1 R_2 - \cancel{V_2 R_2}}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + \cancel{R_2^2} + R_2 R_3 - \cancel{R_2^2}}$$

$$V_{out} = R_3 i_b = \frac{V_1 R_2 R_3 + V_2 R_1 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

DAC



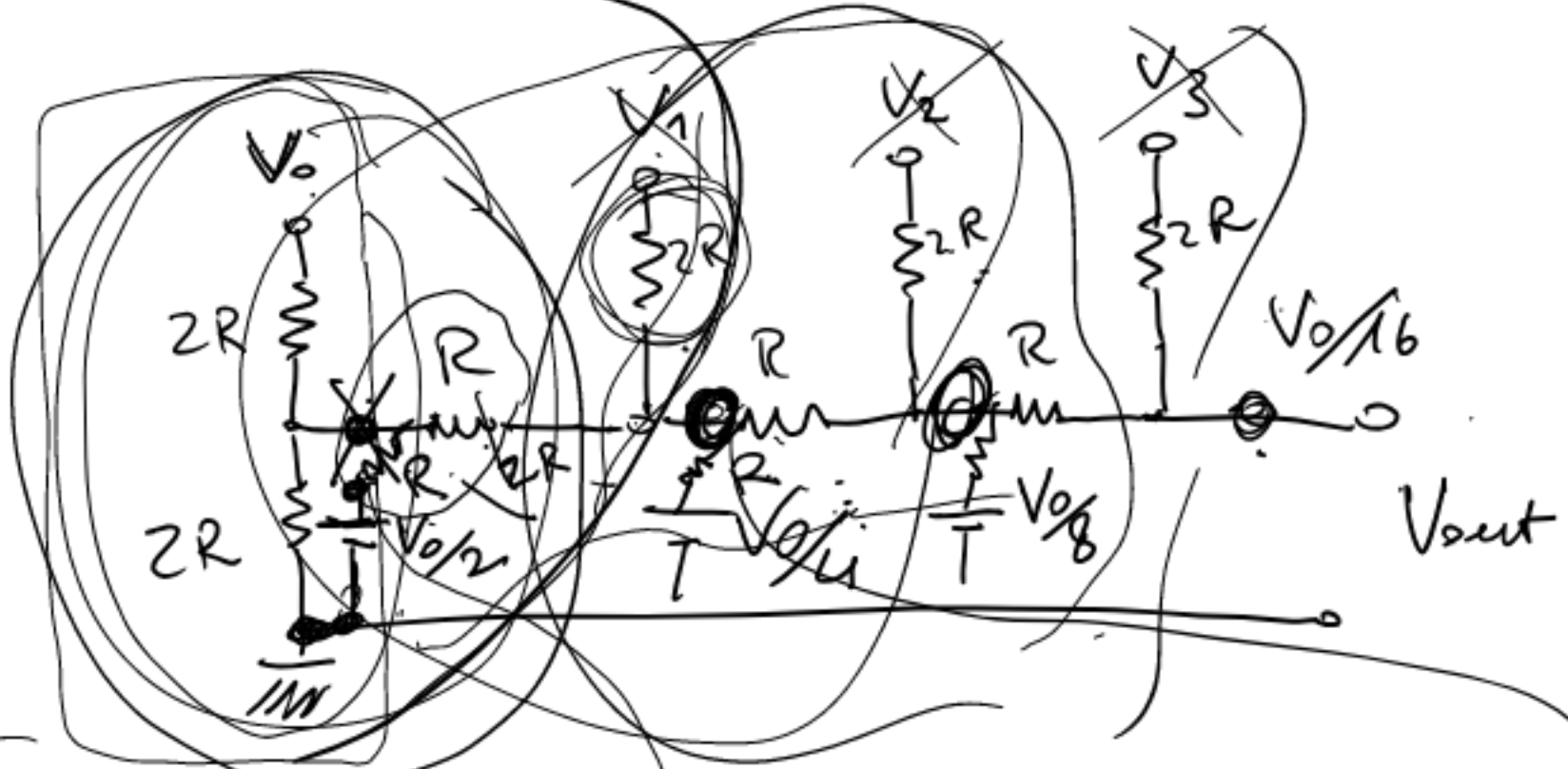


$$V_{out} = f(V_0, V_1, V_2, V_3)$$

$$V_{out}^{(0)} = \frac{V_0}{16}$$


Para source  $V_{out}^0$

THEVENIN

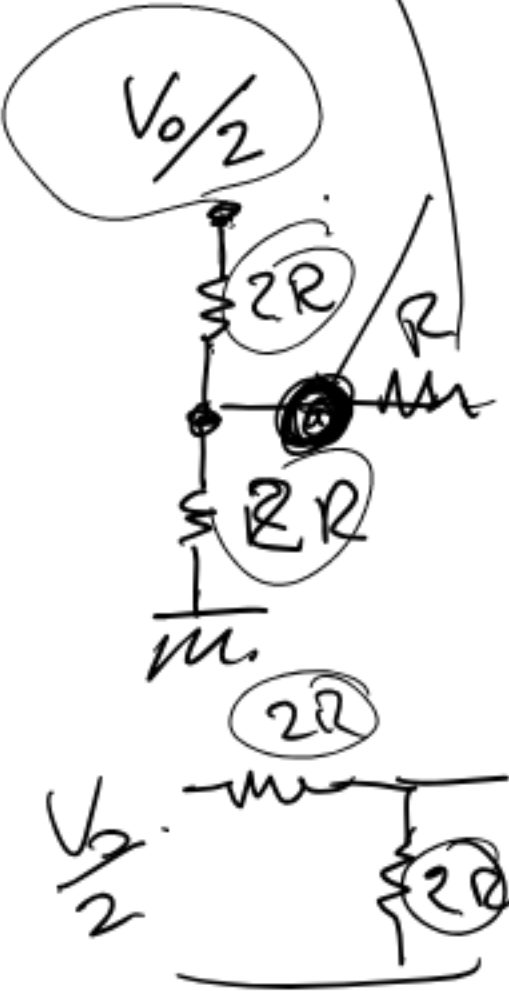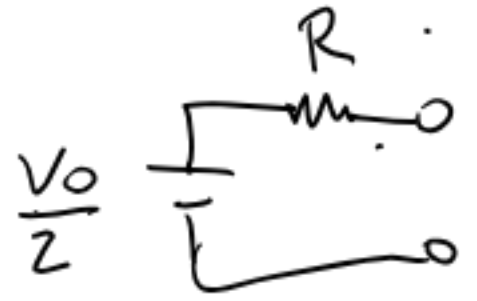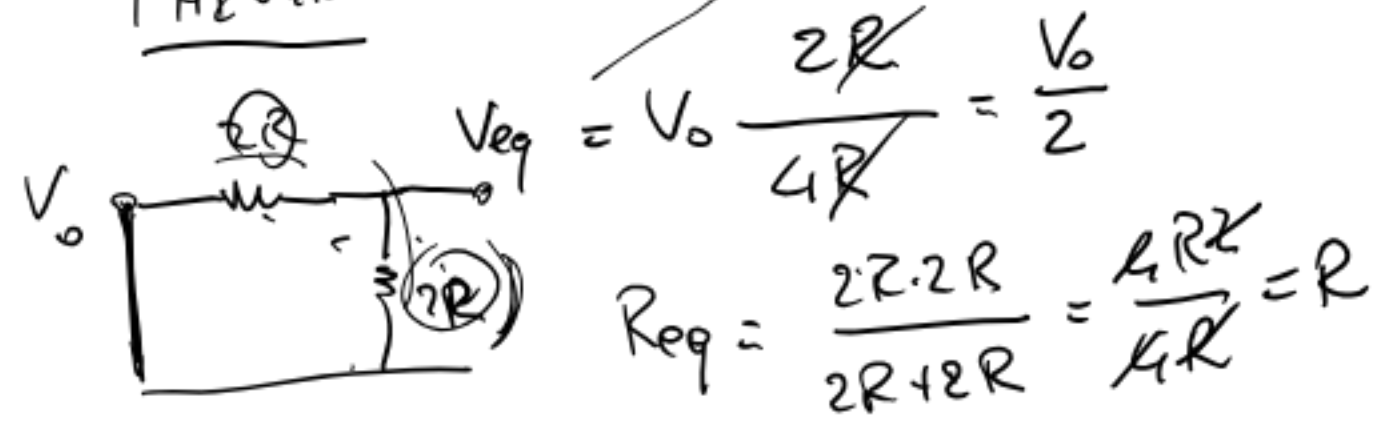


$$\frac{V_0}{2} \cdot \frac{R}{2R+R} = \frac{V_0}{4}$$

V<sub>1</sub>)

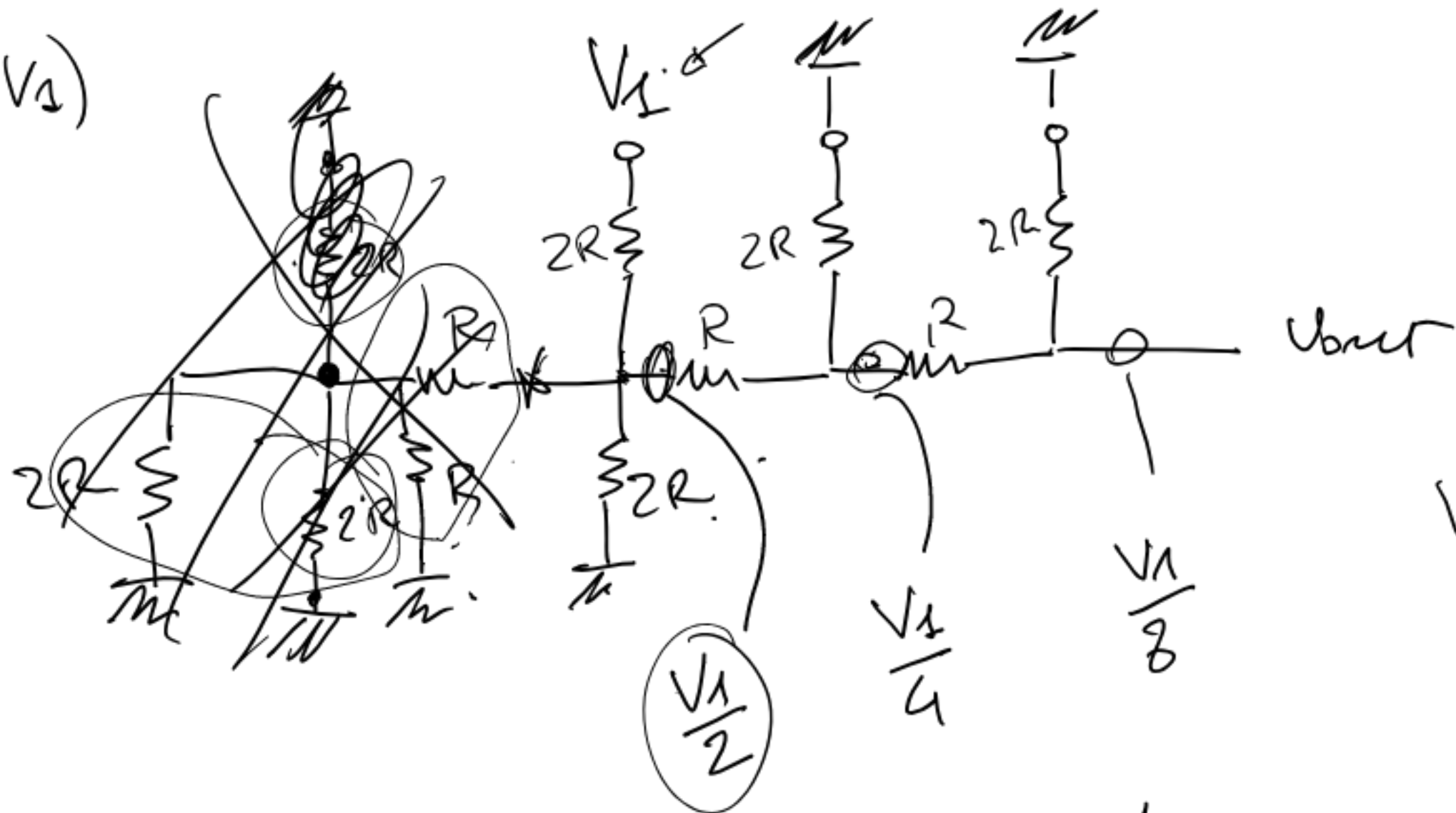

(1)  
 $V_{out} = \frac{V_1}{8}$

V<sub>2</sub>)

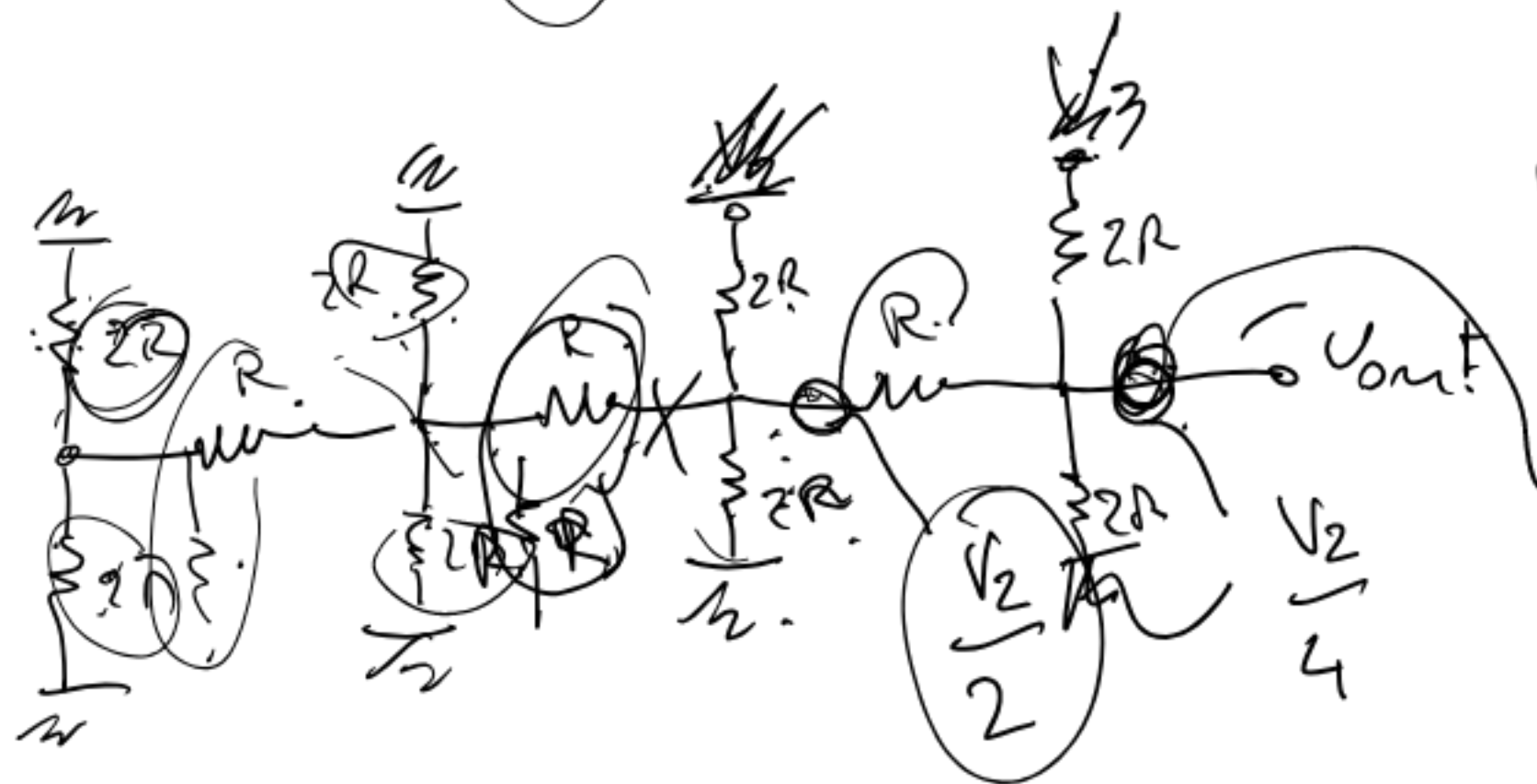

(2)  
 $V_{out} = \frac{V_2}{4}$

(3)  
 $\frac{V_3}{2} \Rightarrow V_{out} = \frac{V_3}{2}$

$$V_{out} = \frac{V_0}{16} + \frac{V_1}{8} + \frac{V_2}{4} + \frac{V_3}{2}$$

$$V_i = \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix}$$

$$V_0 = 16V$$

$$V_i = 1$$

$$V_{out} = \frac{16}{16} + \frac{16}{8} + \frac{16}{4} + \frac{16}{2} = 1 + 2 + 4 + 8 = 15 \quad \underline{1111}$$

$$= 14 \quad \underline{1110}$$

$$V_0 = 0$$

$$V_{out} = (0 - 15) V$$


$$\Delta V = 1V$$



DAC
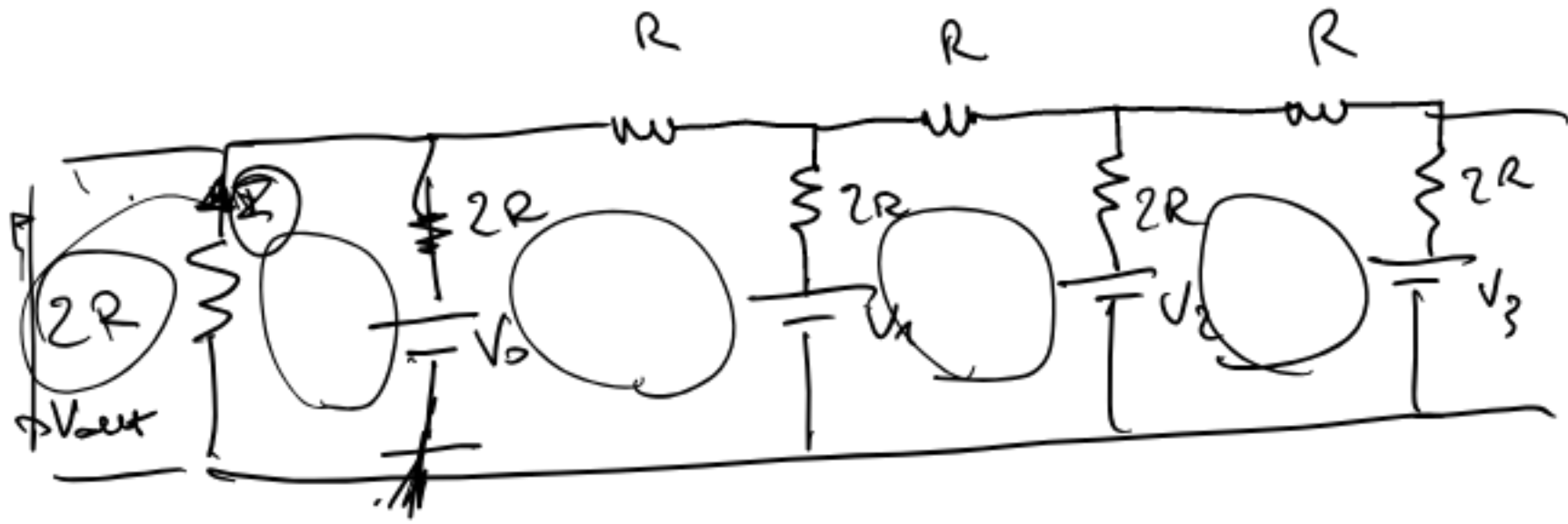
$$V_i = \begin{matrix} 0V \Rightarrow GND \\ 16V \Rightarrow \end{matrix}$$






} 4 eq / 4 incqru

$$V_{out} = 2R \cdot I_a$$

DAC

MIXER

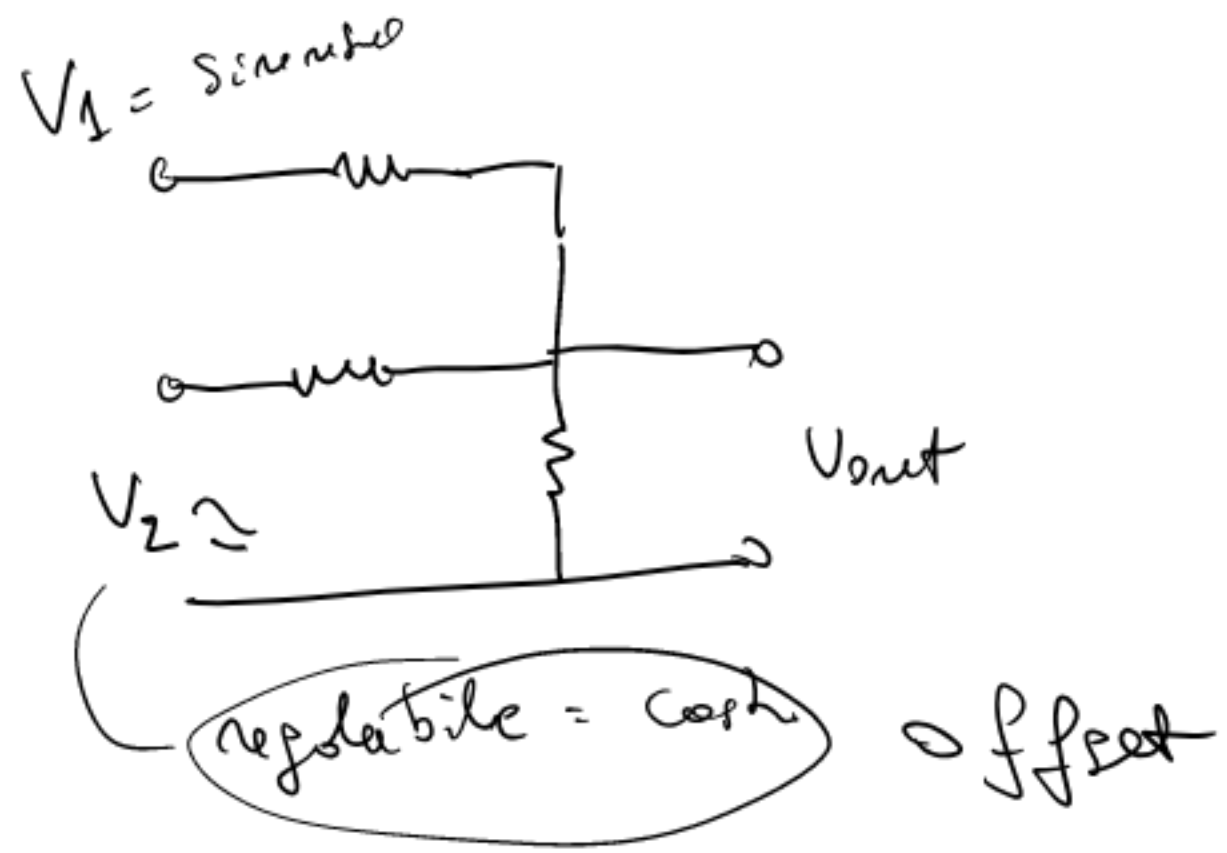

DAC

ADC

