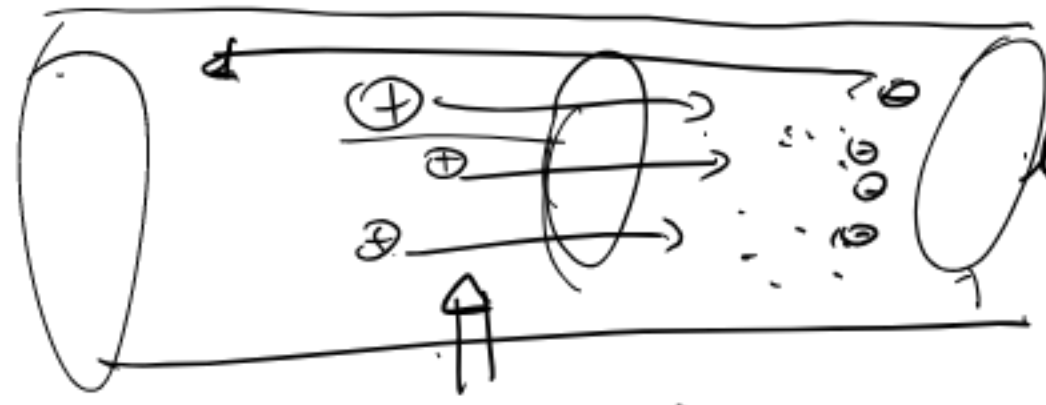


GRANDEZZE ELETTRICHE


INTENSITA' DI CORRENTE





$$I(t) = \frac{dQ}{dt}$$

Ampere.

$$1A = \frac{1C}{1S}$$

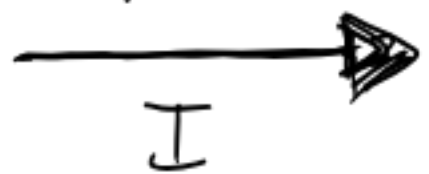


Conduttore e^-

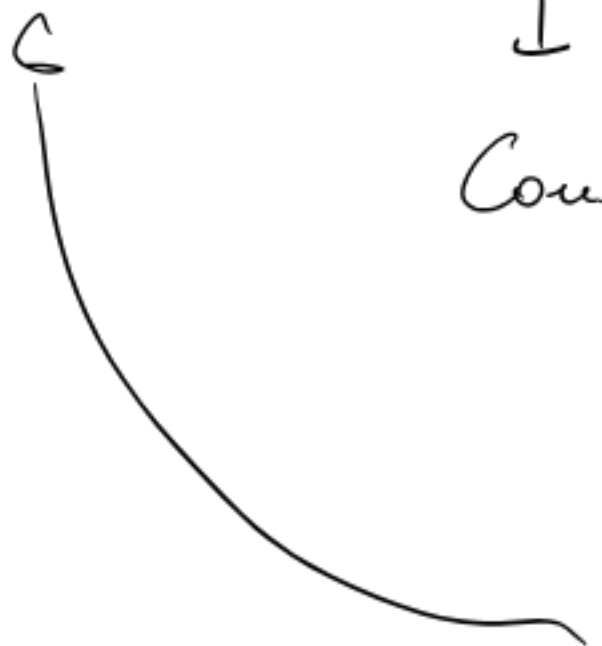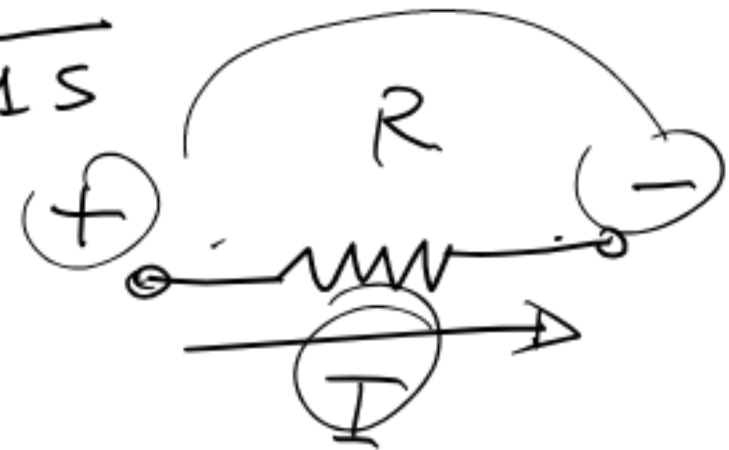


DIFFERENZA DI POTENZIALE



Volt

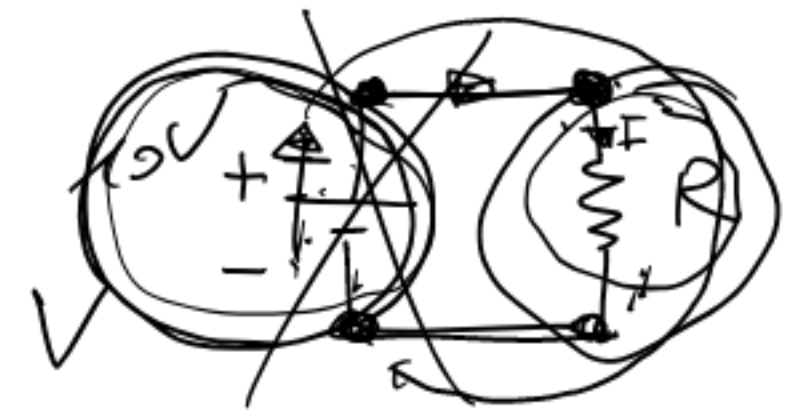

$$V = RI$$

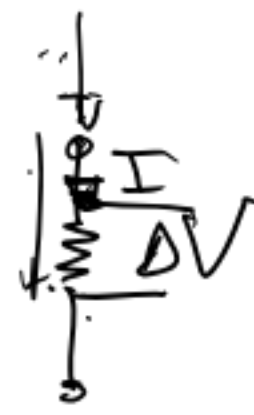

FORZA ELETTROMOTRICE :

d.d.p. da cui generano

CADUTA DI TENSIONE :

d.d.p. ai capi utilizzando per effetto della corrente che circola

POTENZA ELETTRICA

$$L = Q (V_2 - V_1) = Q \cdot \Delta V$$

$$\Delta V = \text{cost.}$$

$$P = \frac{\Delta L}{\Delta t} = \Delta V \cdot \frac{dQ}{dt} = \Delta V \cdot \underset{\uparrow}{i}$$

Regime sinusoidale



$$V(t)$$

$$I(t)$$

ELEMENTI CIRCUITARI


"CONDUTTIVI"

↳ NO SEMICONDUTTORI

ATTIVI





forniscono energia :

generatori tensione.

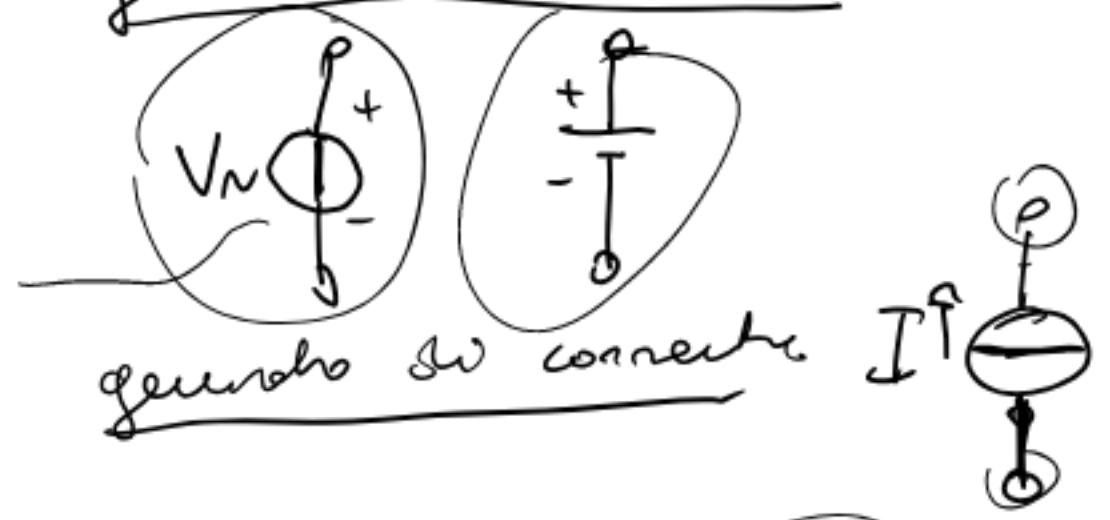

PASSIVI

dissipano energia
Resistente R

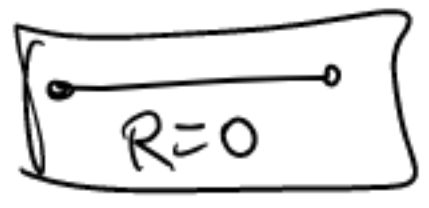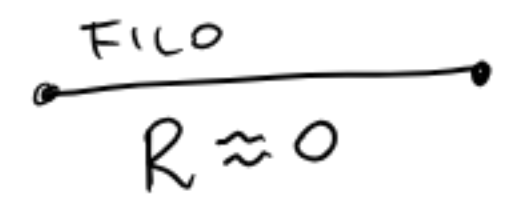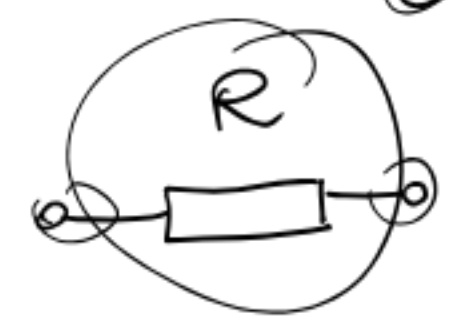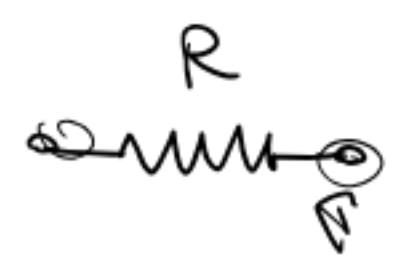

Elettrolitici

- CONDENSATORI \parallel C
- INDUTTANZE $\text{---} L$
Ene. magnetica

REATTIVI


accumulano energia, pu poi rivederla

DIPOLI ELETTRICI



$I = f(V_{AB})$

QUADRUPOLO

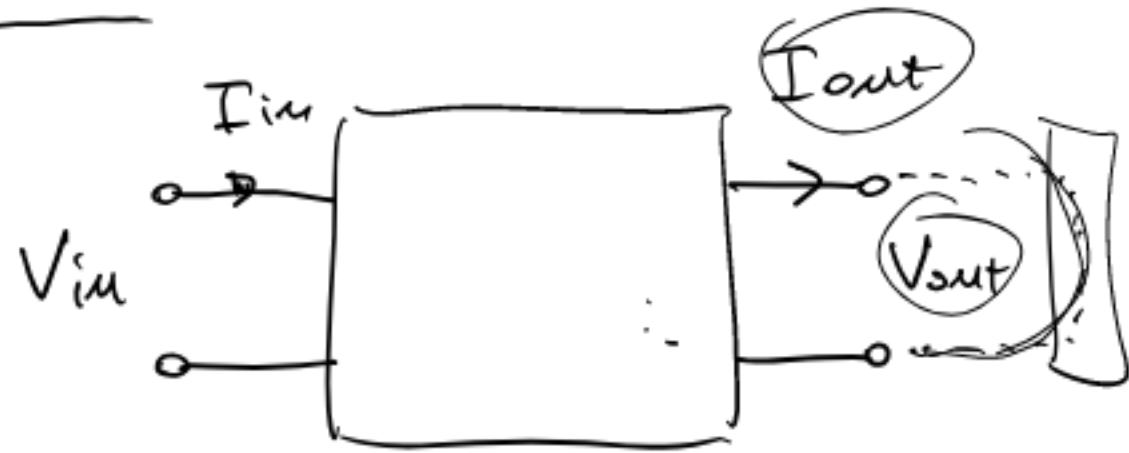


Funzioni di trasferimento

$$V_{out} = f(V_{in}, I_{in})$$

$$I_{out} = g(V_{in}, I_{in})$$


CIRCUITO ELETTRICO

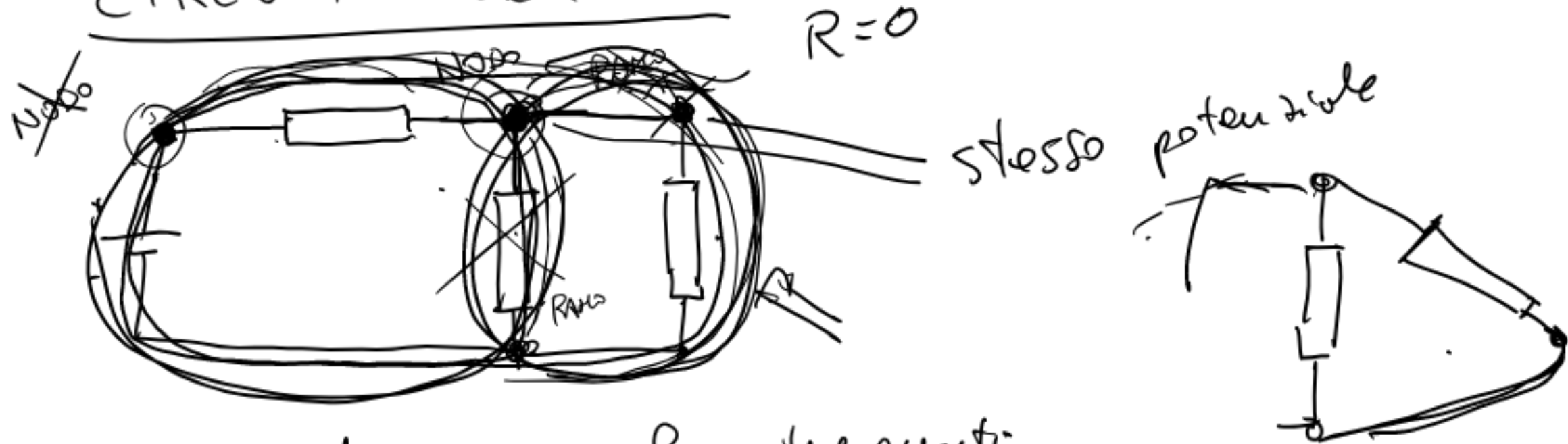


RAMO: porzione di circuito compreso fra due punti che contiene un dipolo.

NODO: punto in cui confluiscono più di 2

MAGLIA: qualsiasi percorso chiuso.

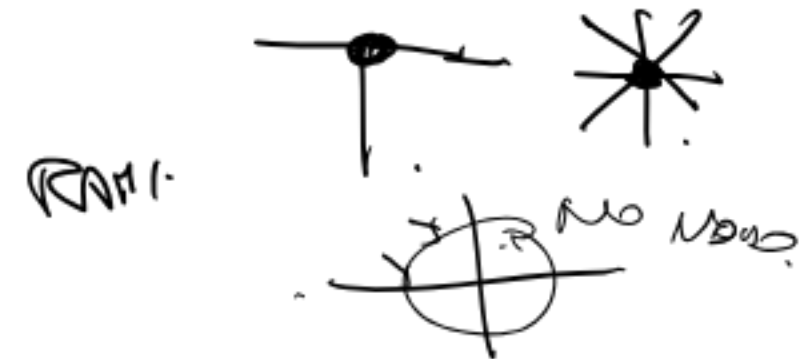


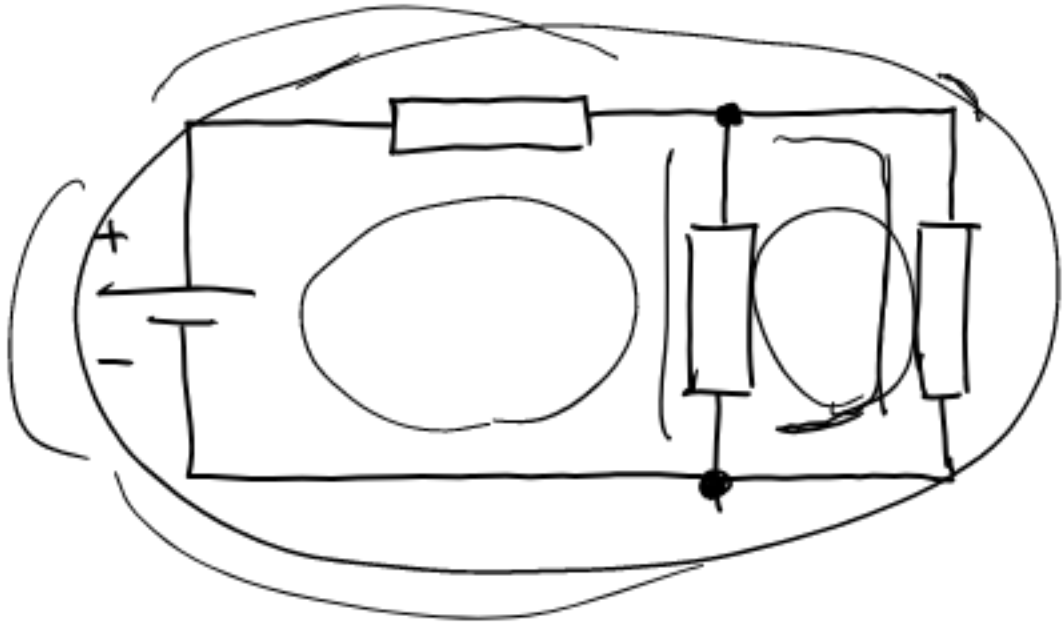

LEGGI E PRINCIPI DEI CIRCUITI

LEGGE OHM

$$V = RI$$

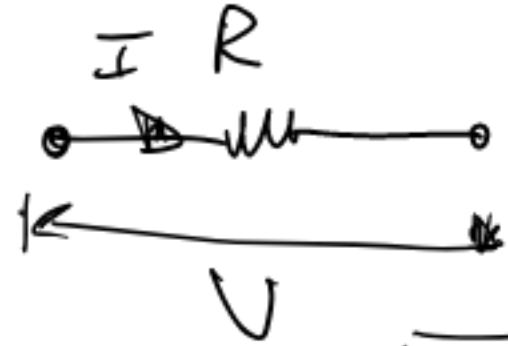

IL PRINCIPIO DI KIRCHHOFF

Demme da conserv. Q


$$\sum_i I_{ENTRANTI} = \sum_j I_{USCENTI}$$

$$\sum_i (I_E) = \sum_j (I_U) = 0$$



$$\sum_m I_m = 0$$

(NODI)

$$\sum_m I_m = 0$$

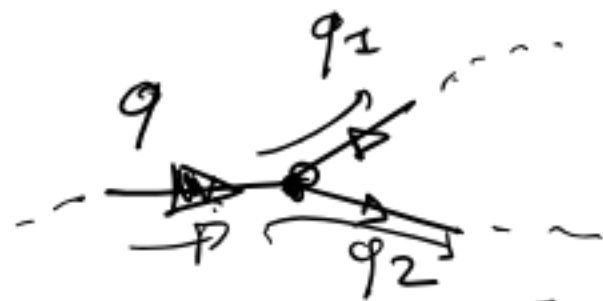

$$q = q_1 + q_2$$

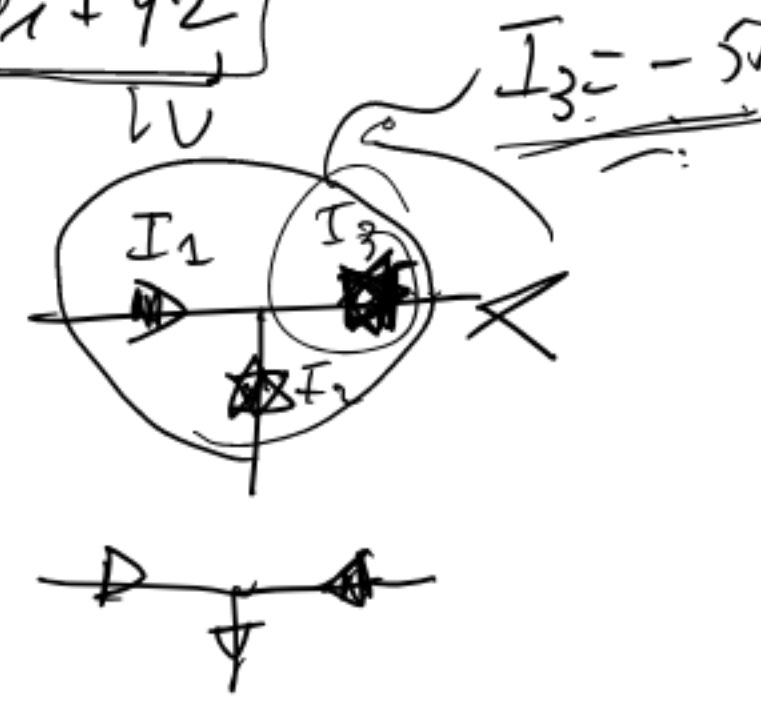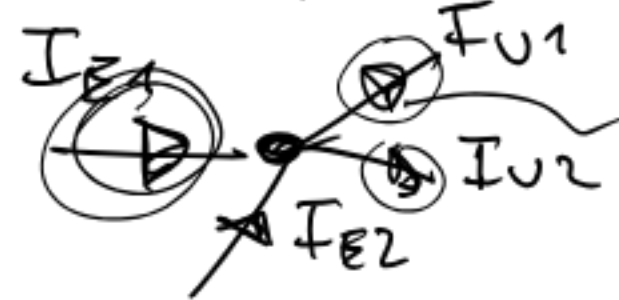

II PRINCIPIO DI KIRCHHOFF (MAGLIA)

cons. energia


per ogni maglia

$$\sum_n \Delta V_n = 0$$

$$\sum f_{em} = \sum \Delta V$$

Utilizzare



$$\sum f_{em} \oplus \sum \Delta V = 0$$

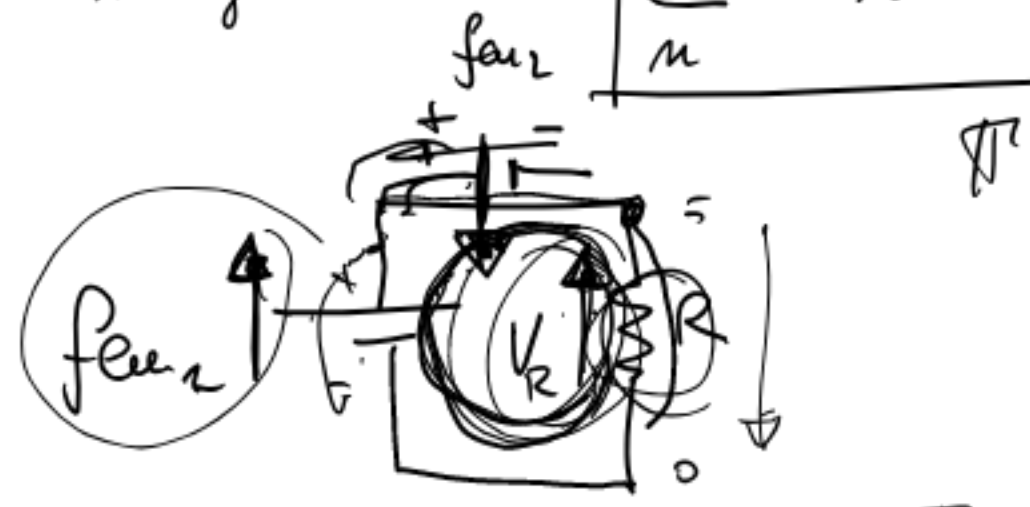

$$f_{e1} - f_{e2} = V_R \quad \text{R.I}$$

R - SERIE

percorse dalla stesso corrente

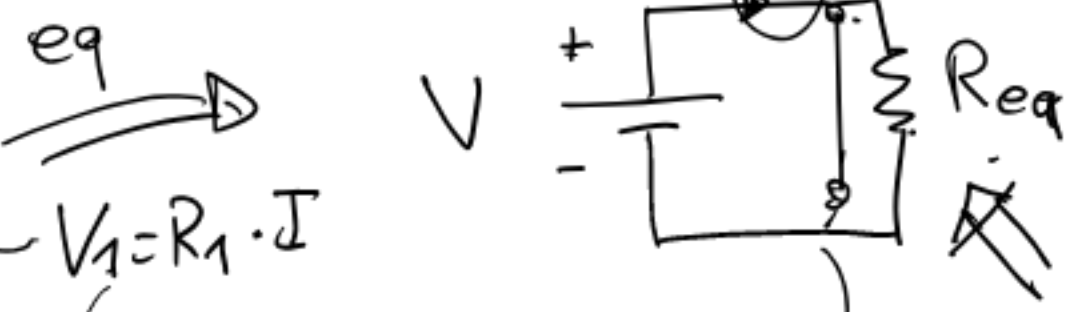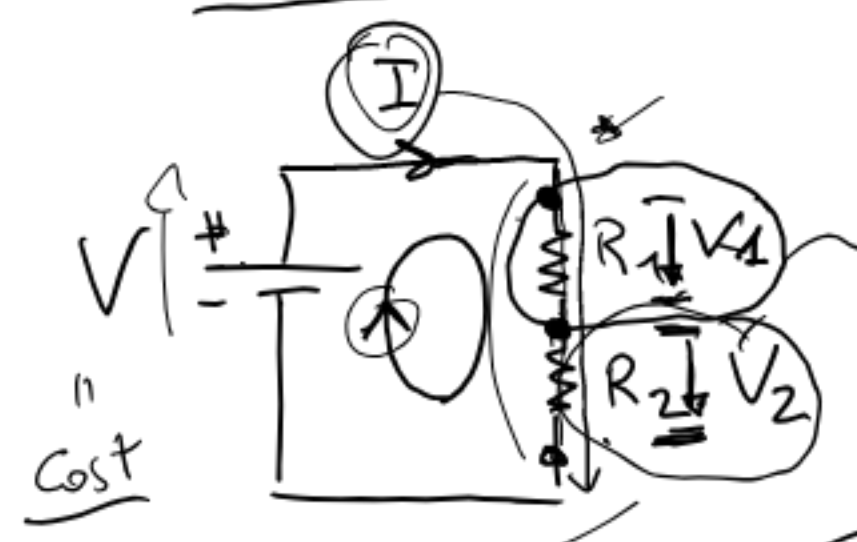

$$V = R_{eq} \cdot I$$

$$V_1 = R_1 \cdot I$$

$$\sum p_{eu} = \sum \Delta V$$


$$V_2 = R_2 \cdot I$$

$$V = V_1 + V_2$$

$$R_{eq} \cdot I = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I \Rightarrow R_{eq} = R_1 + R_2$$


$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i$$

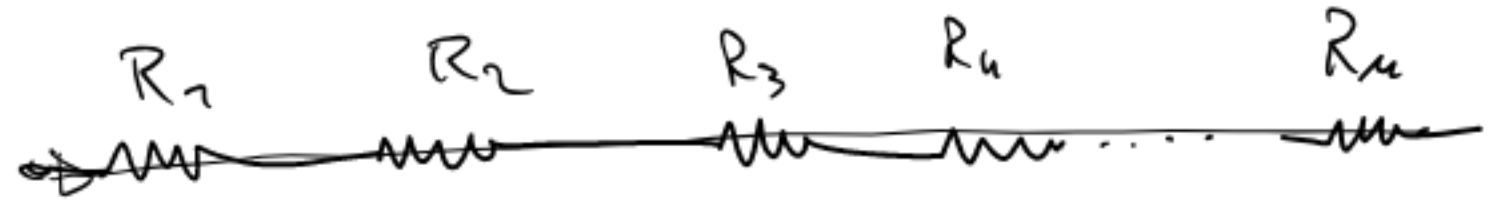

R - PARALLELO

stessa d.d.p. a tutte le R

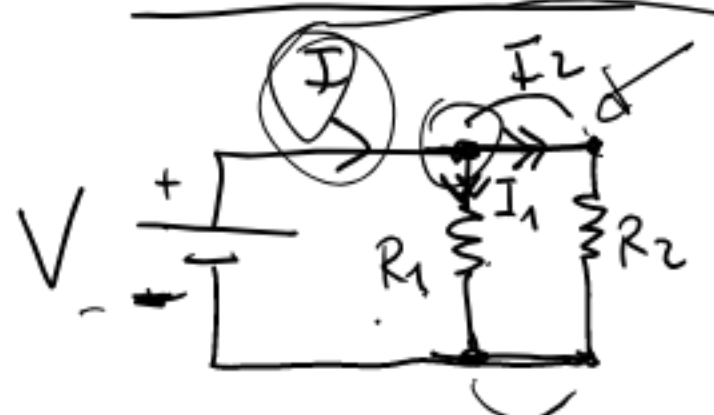

$$\sum I_E = \sum I_U$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$V = R_1 \cdot I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{V}{R_1}$$

$$V = R_2 \cdot I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{V}{R_2}$$

$$\frac{V}{R_{eq}} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$



$$V = R_{eq} I$$

$$I = \frac{V}{R_{eq}}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$


$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$



PARTITORE RESISTIVO

$$V_{out} = f(V_{in}, R_1, R_2)$$

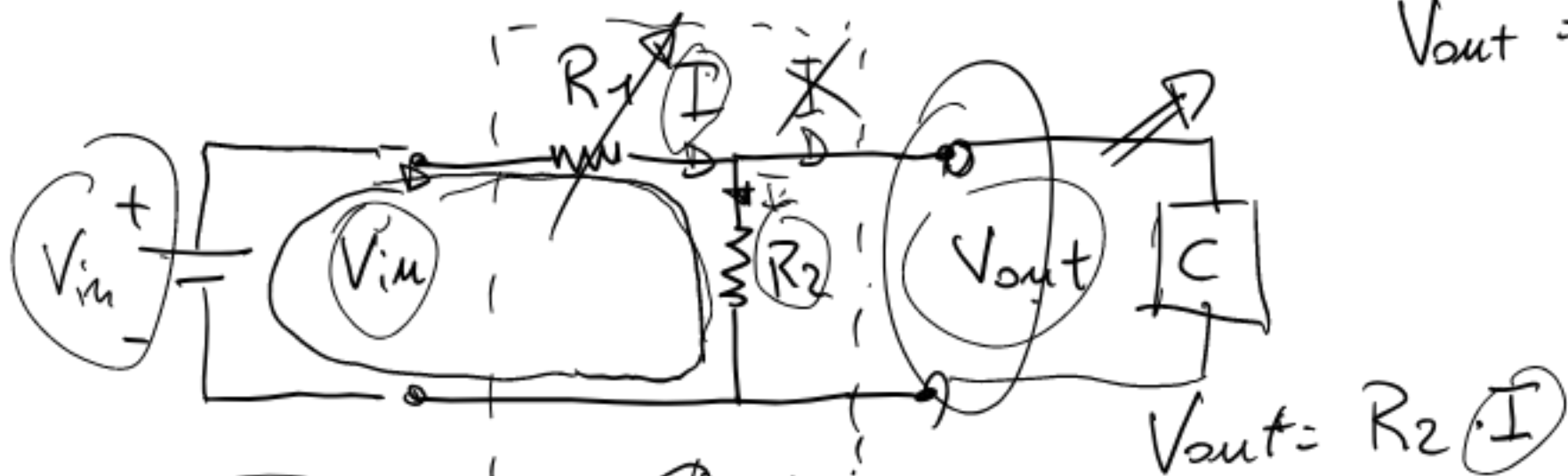

$$I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}$$

serie

$$V_{out} = R_2 \cdot \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}$$


$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{out} < V_{in}$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$$

Funzione di trasferimento a uno grado conico

Partitions Resistors con circuit

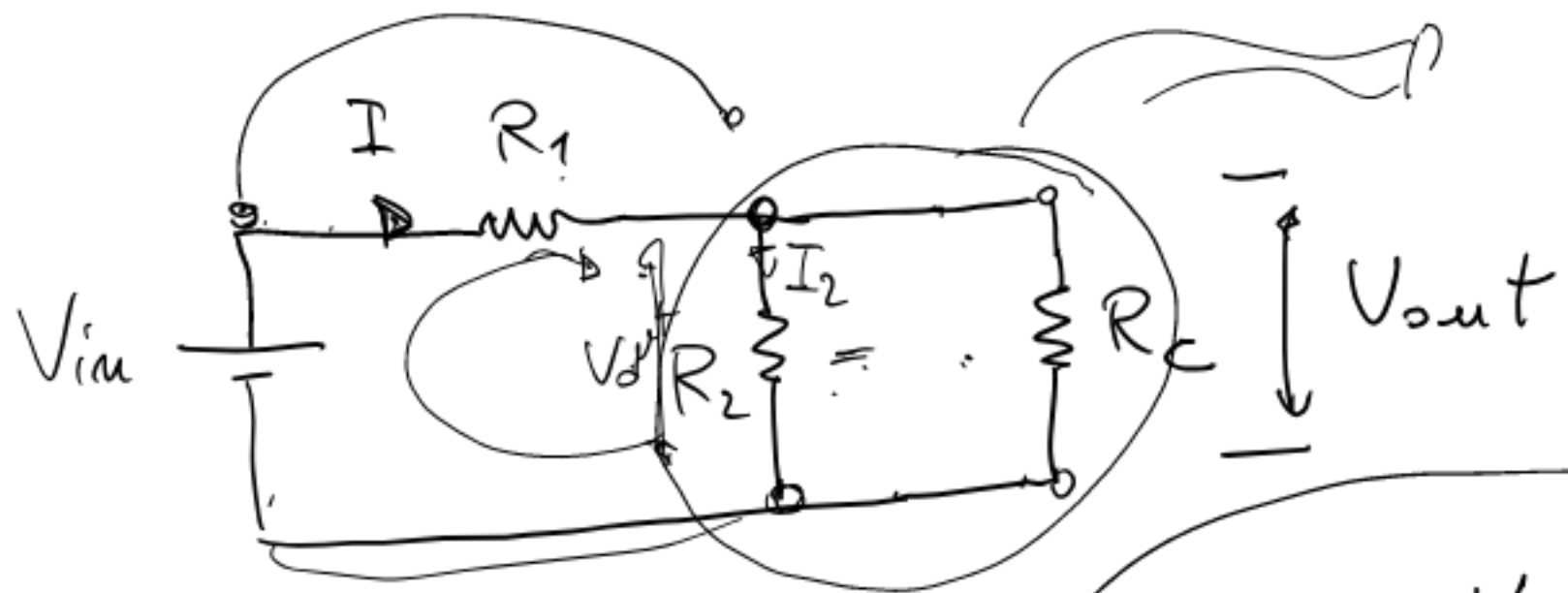

$$R_{2C}'' = \frac{R_2 \cdot R_C}{R_2 + R_C}$$

$$V_{out} = V_{in} - R_1 \cdot I$$

$$V_{in} = R_1 \cdot I + V_{out} \Rightarrow$$



$$R_{eq} = R_1 + R_{2C}''$$

$$I = \frac{V_{in}}{R_{eq}} = \frac{V_{in}}{R_1 + R_{2C}''}$$

$$V_{out} = V_{in} - R_1 \cdot \frac{V_{in}}{R_1 + R_{2C}''}$$

$$V_{out} = V_{in} \left(1 - \frac{R_1}{R_1 + R_{2C}''} \right) = V_{in} \frac{R_1 + R_{2C}'' - R_1}{R_1 + R_{2C}''} = V_{in} \frac{R_2 \cdot R_C}{(R_1 + \frac{R_2 \cdot R_C}{R_2 + R_C})(R_2 + R_C)}$$

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2 R_C}{R_1 R_2 + R_1 R_C + R_2 R_C}$$

$$= V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_C}} \rightarrow 0$$


R_C GRANDE \rightarrow $\rightarrow 0$



$$R_{eq} = \cancel{R_1} + R_2 \approx R_2$$

$\boxed{1 \Omega}$ \uparrow $\boxed{1 \text{ M}\Omega}$

$$R_2 \gg R_1$$

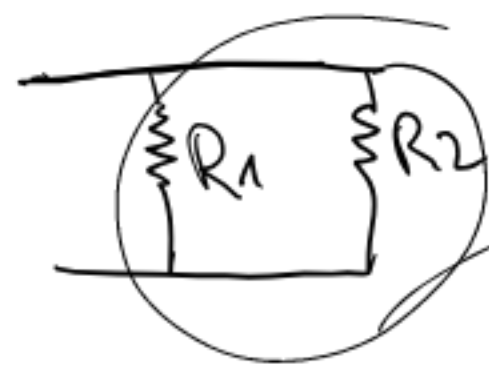

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} =$$



$$1 \Omega / 1 \text{ M}\Omega$$

$$= \frac{R_2}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

$$\frac{R_1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \approx R_1$$

