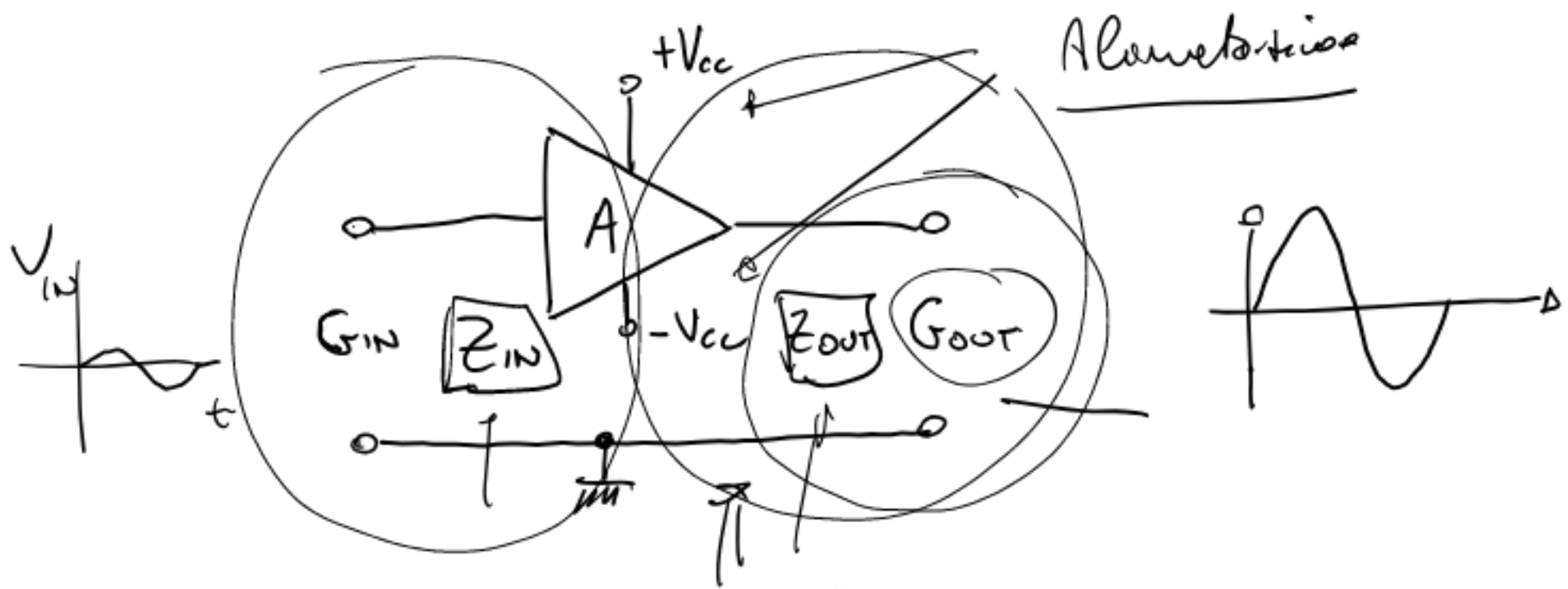


AMPLIFICATORI



DISPOSITIVI
ATTIVI

$G_{out} = A \cdot G_{in}$

$A > 1$

GUADAGNO



INGRESSO

MISURA V_{in}

GENERAZIONE V_{out}




G_{in}	V_{in}	I_{in}
G_{out}	V_{out}	I_{out}
<p>TENSIONE $\& \ast$</p> <p>$[A] = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \text{adimensionale}$</p>		<p>TRANS-IMPEDENZA</p> <p>$[A] = \frac{V_{out}}{I_{in}} = \Omega$</p>
<p>$Z_{in} = +\infty ; Z_{out} = \emptyset$</p>		<p>$Z_{in} = \emptyset ; Z_{out} = \emptyset$</p>
<p>TRANS-CONDUTTANZA</p> <p>$[A] = \frac{I_{out}}{V_{in}} = \Omega^{-1}$</p>		<p>CORRENTE</p> <p>$[A] = \frac{I_{out}}{I_{in}}$</p>
<p>$Z_{in} = +\infty ; Z_{out} = \emptyset$</p>		<p>$Z_{in} = 0 ; Z_{out} = +\infty$</p>

INGRESSO



MISURA.

✓ in parallelo: $Z_{IN} = +\infty$ ②
 I in serie $Z_{IN} = 0$



USCITA

GENERAZIONE

✓  $Z_{out} = 0$
 I  $Z_{out} = +\infty$

Ampli.

Tensione.

→



(Ampli diff.) → Ampli operazionali

PARAMETRI AMPLIFICATORI

③

1) BANDA PASSANTE : risposta in frequenza.
Range frequenze entro il quale A cost. 3 dB
 $dB = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right)$

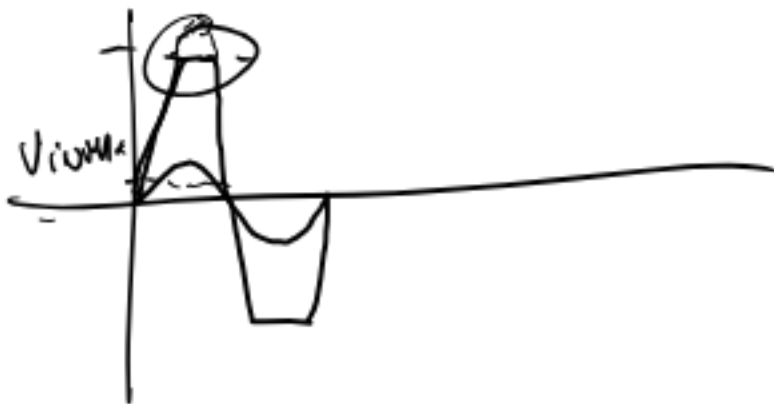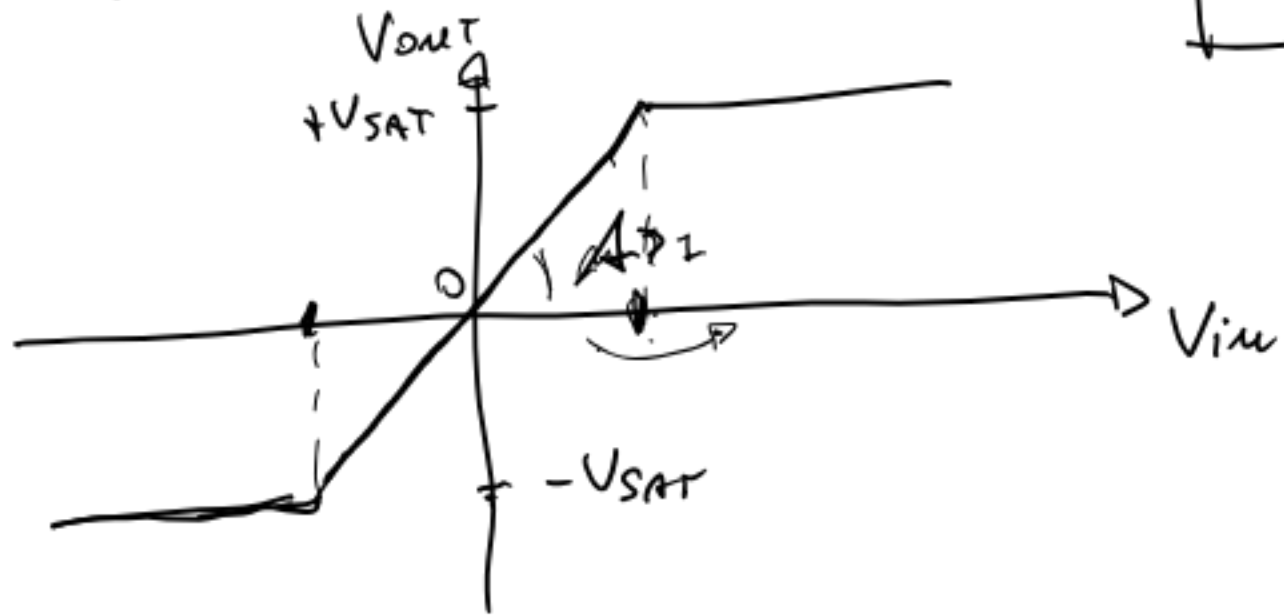
2) Range V_{out} = ~~±~~ $-V_{SAT} \leq V_{out} \leq +V_{SAT}$ $\sim \frac{V_{SAT} = V_{CC}}$
 $V_{out} = A V_{in} \leq V_{SAT}$ $V_{in} \leq \frac{V_{SAT}}{A}$



3) THD : Total Harmonic Distortion

4

SIN

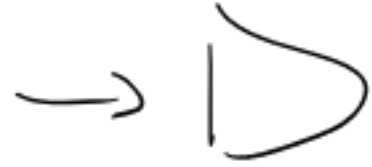

$SIN A +$
 f_{V_0}



Seuler
Forme

$$THD = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{V_i}{V_0}\right)^2}$$


= 0 IDEALE

4) ZONA LINEARE : range V_{in} $V_{in} \leq \frac{V_{SAT}}{A}$

5) SLEW RATE : Risposta temporale a variazioni di V_{in}

AMPLIFICATORI DIFFERENZIALI (→ operazionale)

5

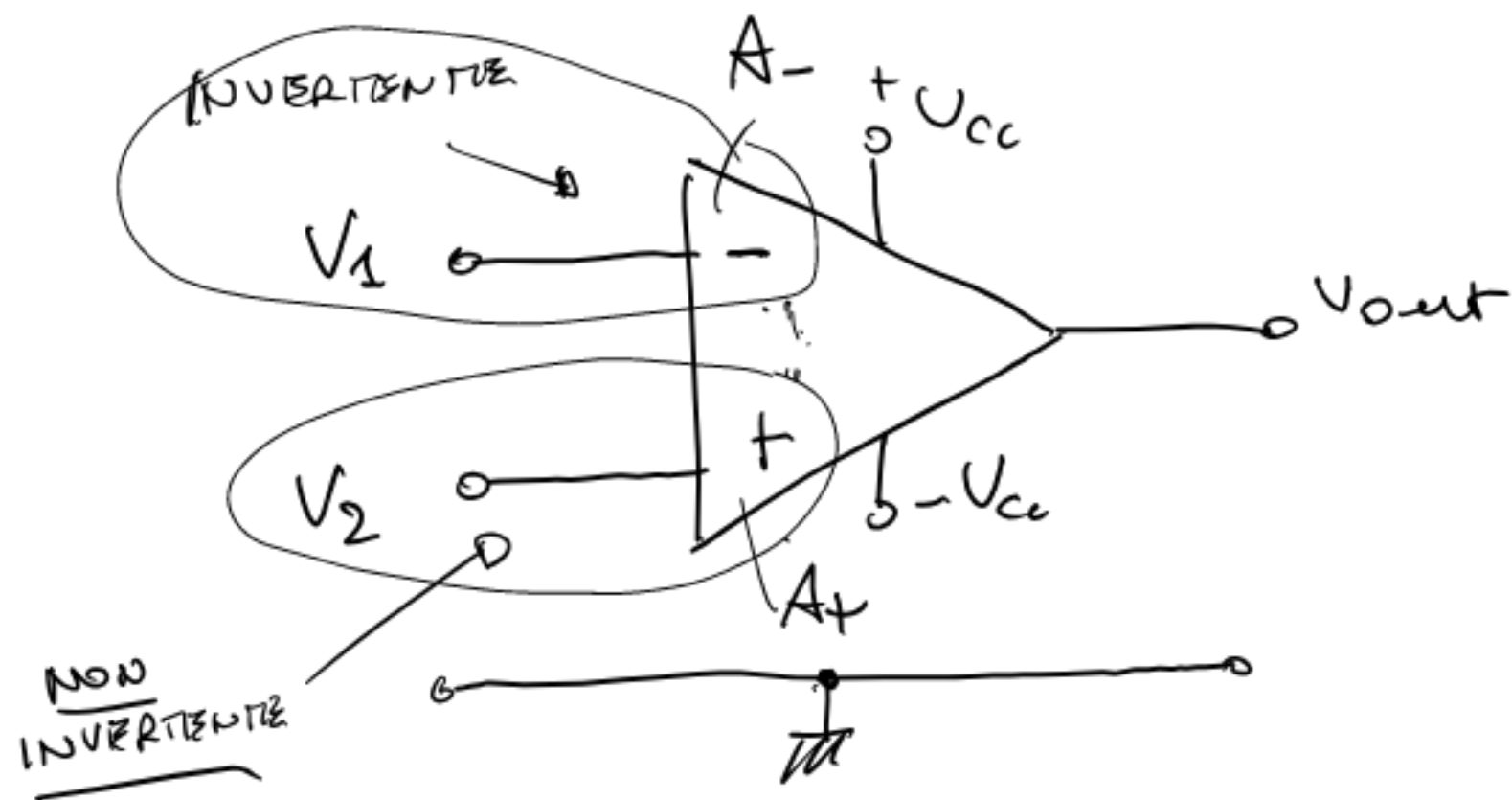

IDEALE

$$V_{out} = A_-(V_2 - V_1) \quad \text{or} \\ = A_+ \cdot V_2 - A_- \cdot V_1$$

$$A_+ = A_- = A$$

REALE

$$A_+ \approx A_-$$

Guadagno di TODI COMUNE
Guadagno DIFFERENZIALE

$$\begin{matrix} A_{CM} \\ A_d \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} A_+ = A_d + \frac{A_{CM}}{2} \\ A_- = A_d - \frac{A_{CM}}{2} \end{matrix}$$

$$V_{out} = A_+ V_2 - A_- V_1$$

$$A_+ = A_d + \frac{A_{cm}}{2}$$
$$A_- = A_d - \frac{A_{cm}}{2}$$

$$= A_d V_2 + \frac{A_{cm}}{2} V_2 - A_d V_1 + \frac{A_{cm}}{2} V_1 =$$

$$V_{out} = A_d (V_2 - V_1) + A_{cm} \left(\frac{V_1 + V_2}{2} \right)$$



diff $V_2 - V_1$

Def Ampli
Suff.

Velon medio
 V_1 e V_2

$$\underline{V_1 = -V_2}$$

~~A_{cm}~~

$$\underline{V_{out} = 2 A_d V_2}$$

$$V_{out} = A_{cm} \frac{V_1 + V_2}{2} = A_{cm} \cdot V_{in}$$

modo comum

DIFFERENCIAL

$$CMRR = \frac{|A_d|}{|A_{cm}|} \rightarrow + \infty \quad \text{IDBALE} \\ A_{cm} = 0$$

$$= \underline{60-80 \text{ dB}} \quad \underline{\text{REELLE}}$$

$$\text{Ad} > 1$$

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE

	IDEALE	REALE
Z_i	∞	$> 1 M\Omega$
Z_{out}	0	$< 10 \Omega$
Bando Passat	infinito	Limitata
V_{SAT}	∞	$V_{SAT} = V_{CC}$
V_{out}	∞	60-80 dB
CMRR	∞	$\sim 10 V/\mu s$
Selezione	∞	

Common ceplo di ferro

A	$+ \infty$	10^5
---	------------	--------

Ampli. Operazionale.

Amplio Operazionale



$$A = 10^5$$

$$V_{CC} = V_{SAT} = 10V$$

$$\Delta V_i \approx \frac{V_{SAT}}{A} = \frac{10}{10^5} = 10^{-4}V$$

$$\Delta V_i = V_2 - V_1 \approx 100 \mu V$$

⇒ SAT

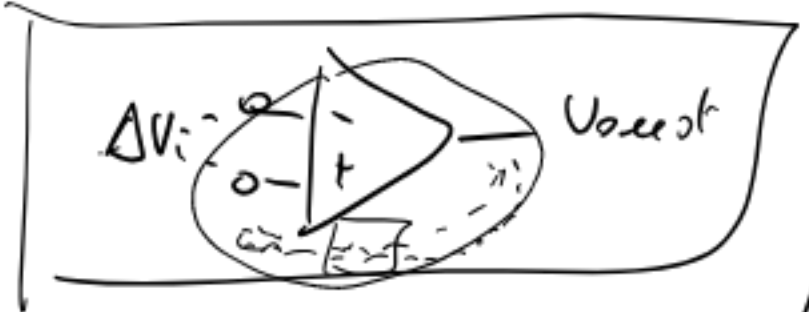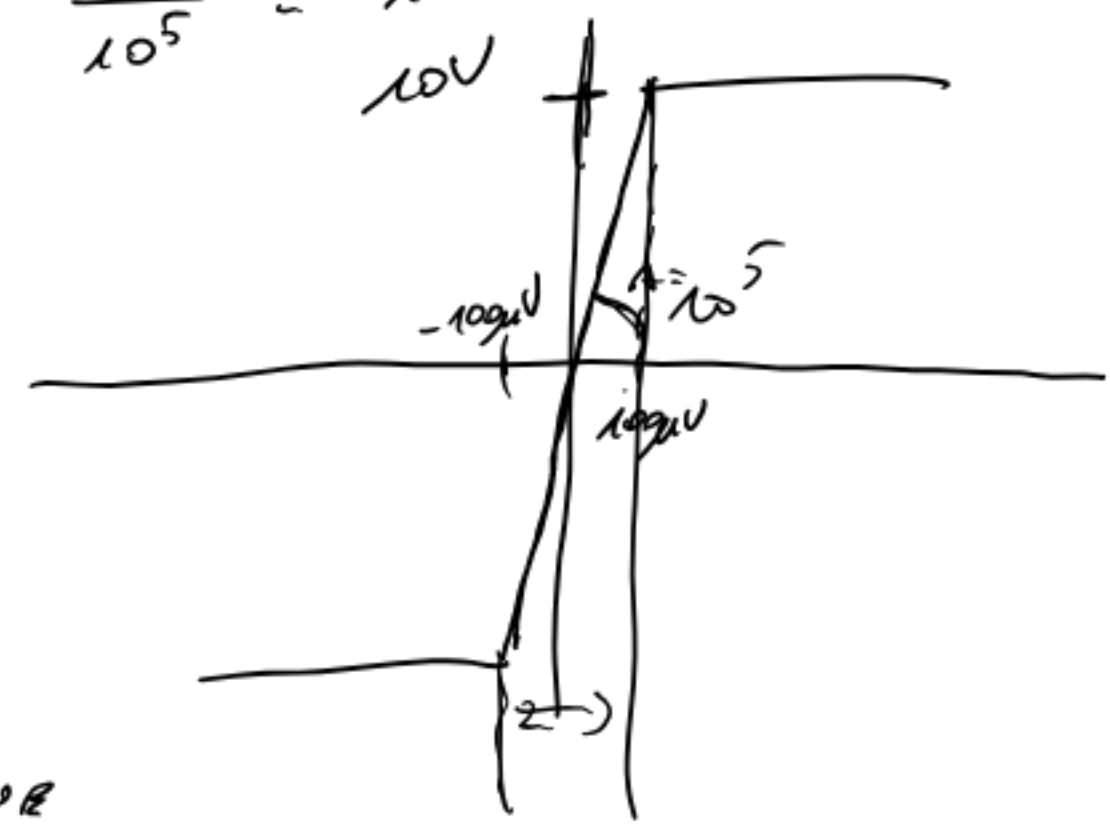

ANELLO APERTO:

SENZA RETROAZIONE

$$V_2 = 10,0000V$$

$$V_1 = 10,0000V$$

$$V_{out} \approx 10V$$

$$\Delta V_i \ll V_{SAT} \approx 0$$

$$V_2 \approx V_1$$

STESSE POTENZIALI
 è in corto circuito.


PRINCIPIO DEL CORTO CIRCUITO VIRTUALE

~~$Z_i \approx 0$~~

$$Z_i = 10^8 \Omega$$

AMP. OP. CONNESSIONE NON INVERTITE

ANELLO CHIUSO
"RETROAZIONE"

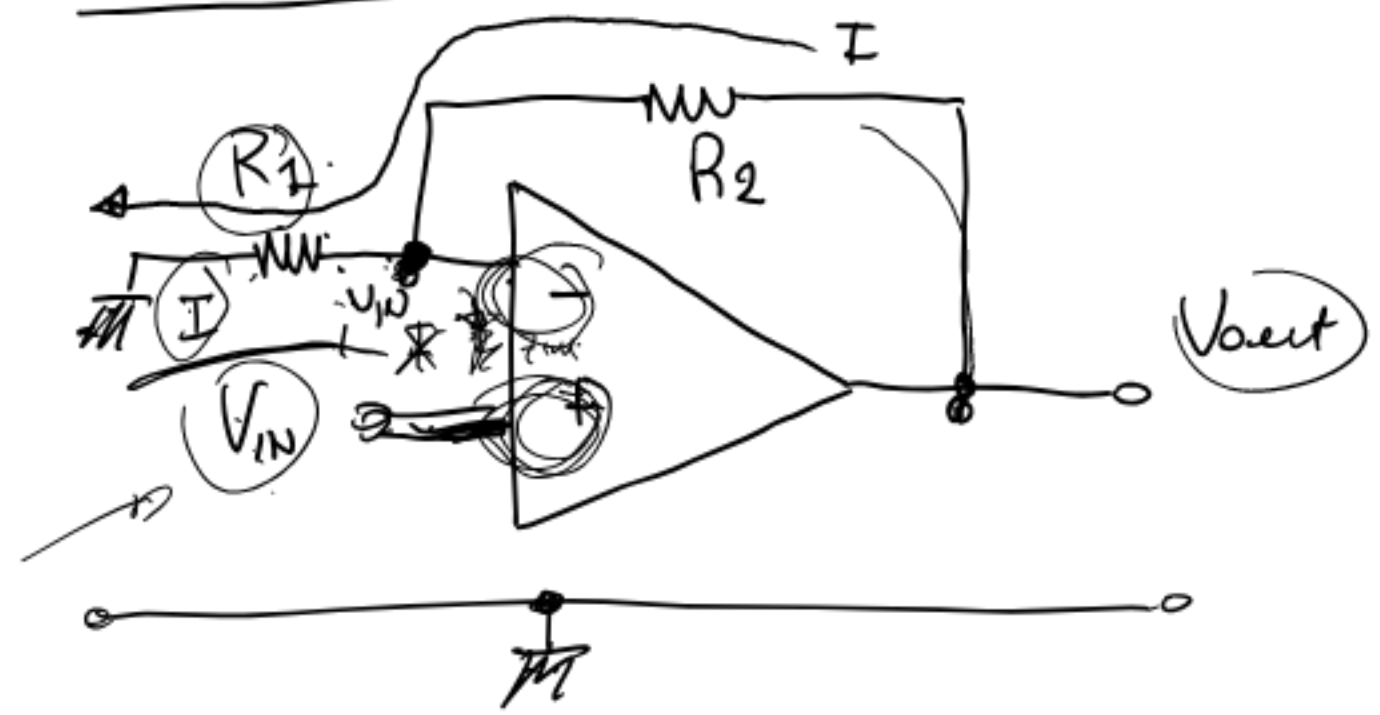

$A_0 = 10^5$
 $A?$

$$A = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(R_1 + R_2) I}{R_1 \cdot I} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \Rightarrow$$

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

V_{out}) $Z_{IN} = +\infty \Rightarrow$ I circola in R_2 e $R_1 \Rightarrow$

$$V_{out} = (R_1 + R_2) I$$

V_{IN}) Principio Costo a. V. $\Rightarrow V_+ \approx V_- \Rightarrow V_{IN} = R_1 \cdot I$
 \parallel
 V_{in}

~~NO SAT~~ \Rightarrow estando la regione lineare ~~---~~


INSEGUITORE DI TENSIONE

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$


$$R_2 = 0$$

$$R_1 = +\infty$$

"ADATTATORE D'IMPIEDENZA"


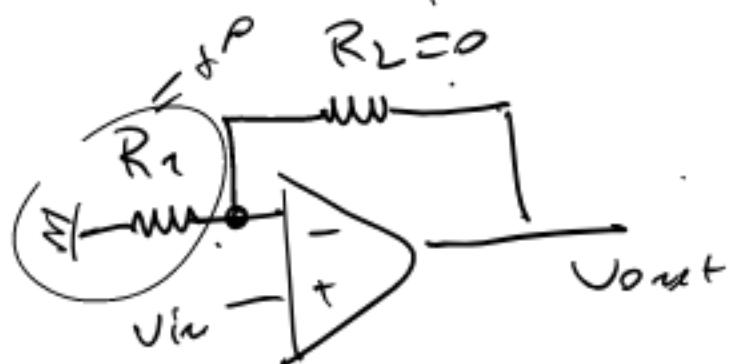


→ $V_{out} = V_{in}$!!!

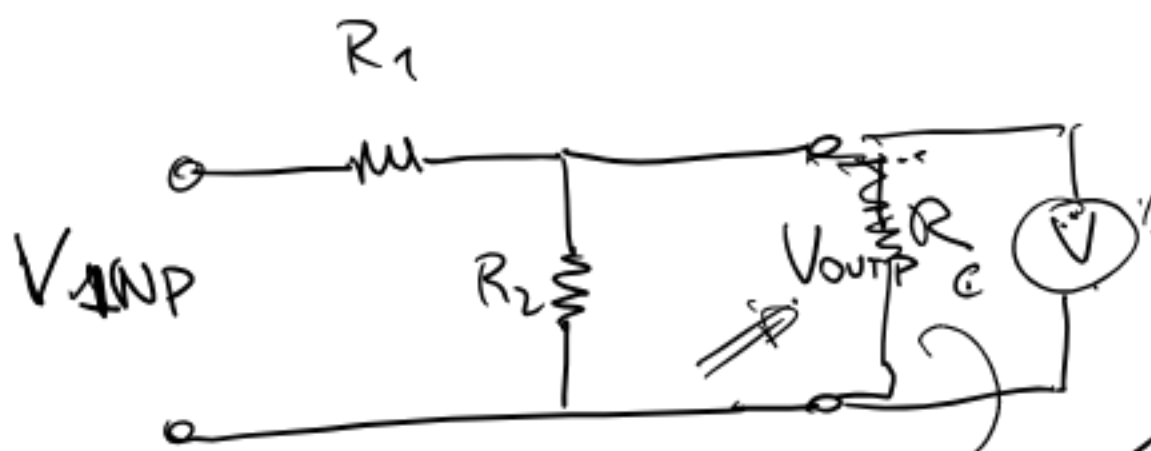


$$V_{outp} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{INP}$$

A VOOTO.

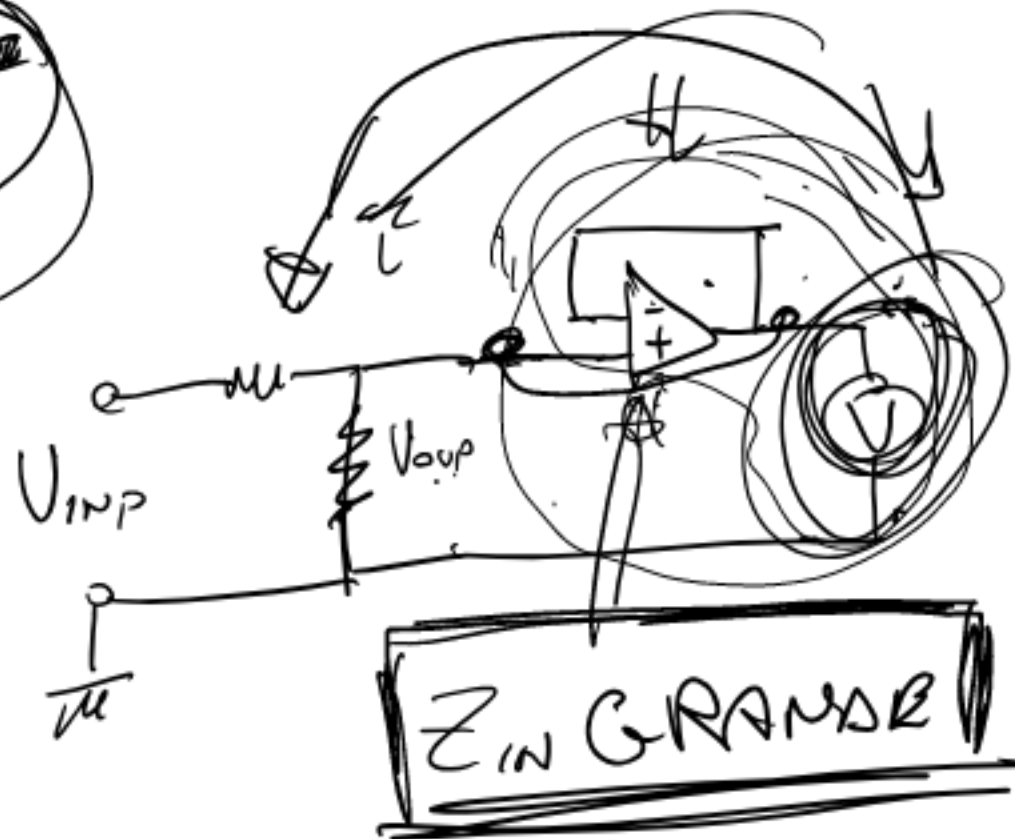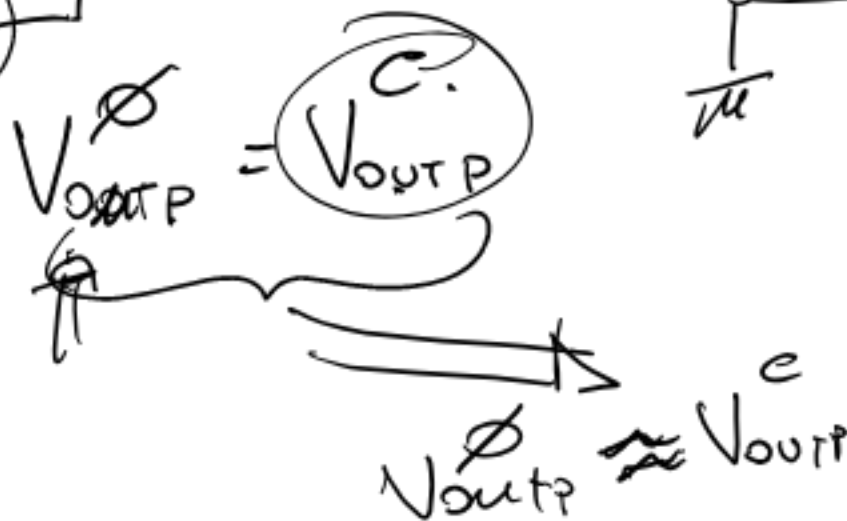

AMP. OP. CONNESSIONE INVERTENTE

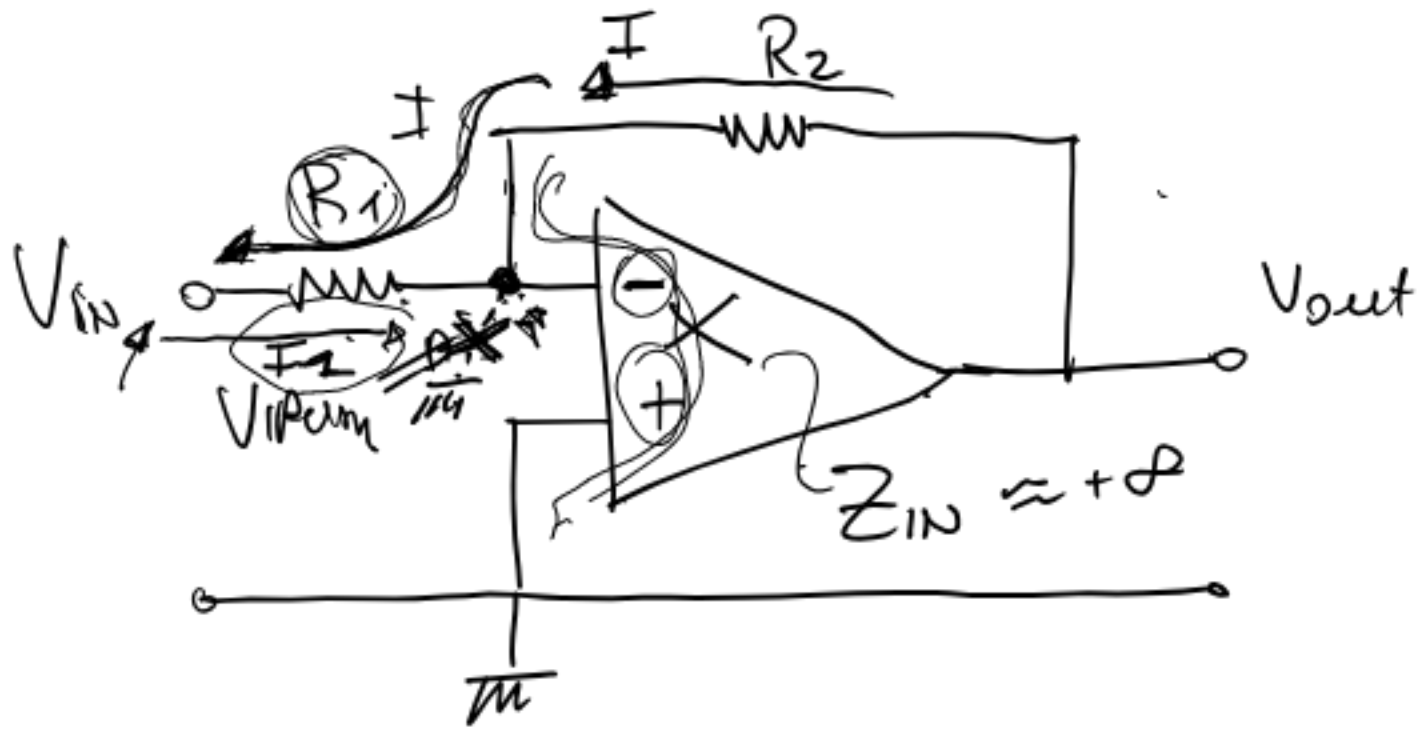

$$A = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$




1) P.C.C.V $V_{out} = R_2 \cdot I$

2) $Z_{in} = +\infty \Rightarrow I$ calcolato $R_1, R_2 \Rightarrow V_{in} = R_1 \cdot I_1 \quad I_2 = -I$
 $\Rightarrow V_{in} = -R_1 \cdot I$

$$A = \frac{R_2 \cdot I}{-R_1 \cdot I} = -\frac{R_2}{R_1} \Rightarrow$$



$$A = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$\Rightarrow \boxed{A = -1}$$

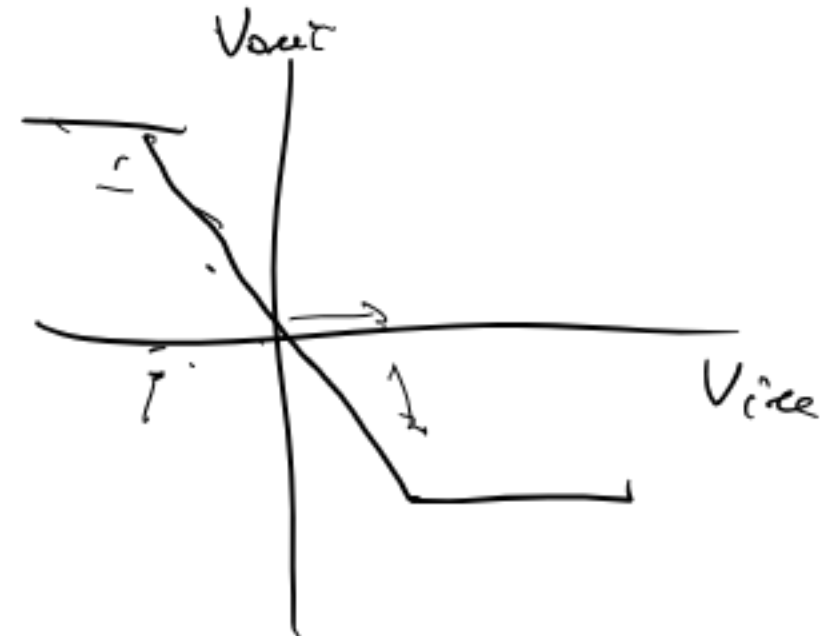

APP. O.P. SAT : DISCRIMINATOR

SETUP

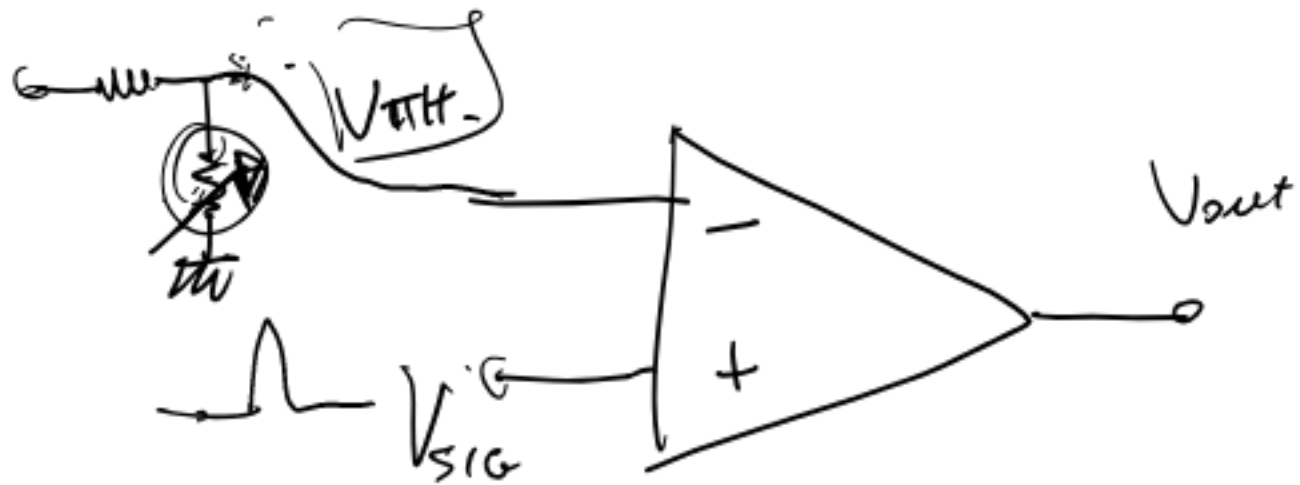
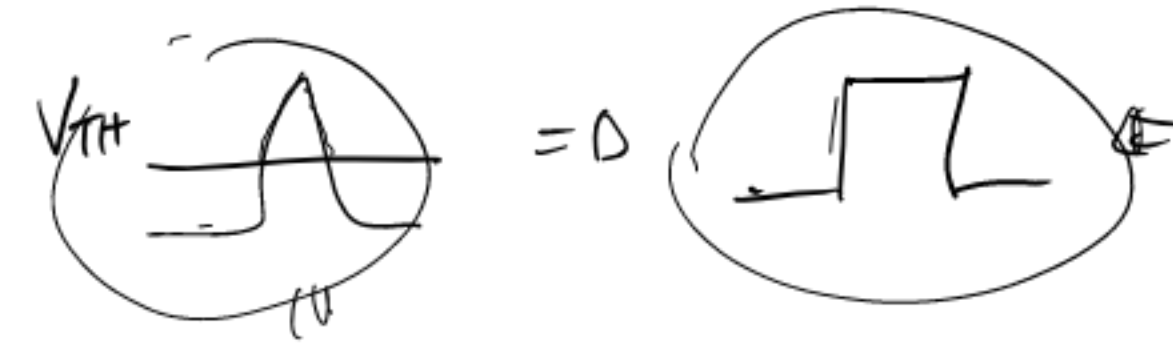


$$V_{out} = A (V_{SIG} - V_{TH})$$


$$V_{SIG} > V_{TH} \Rightarrow V_{out} = +V_{SAT}$$

$$V_{SIG} < V_{TH} \Rightarrow V_{out} = -V_{SAT}$$

Separate DIGITALS

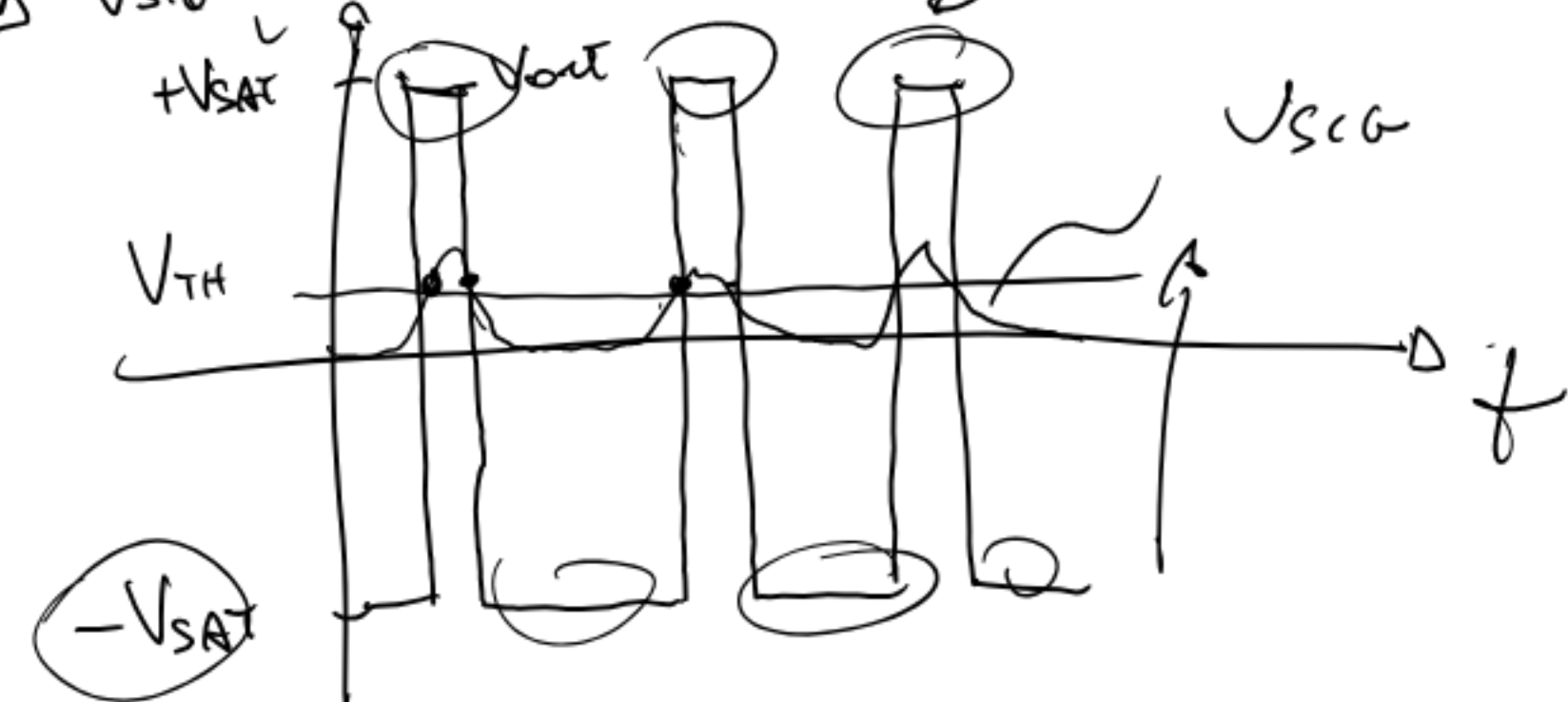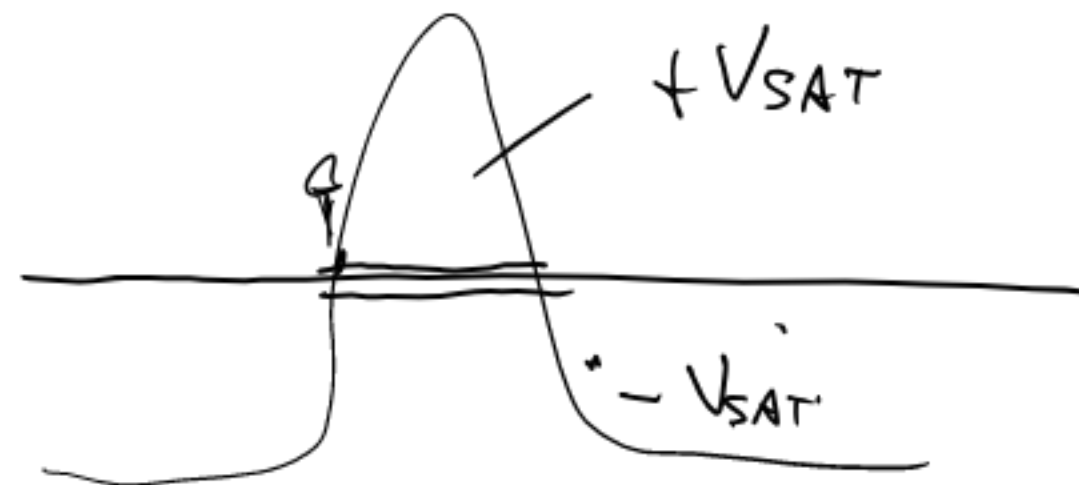

REAZIONE (RETROAZIONE) AMPLI

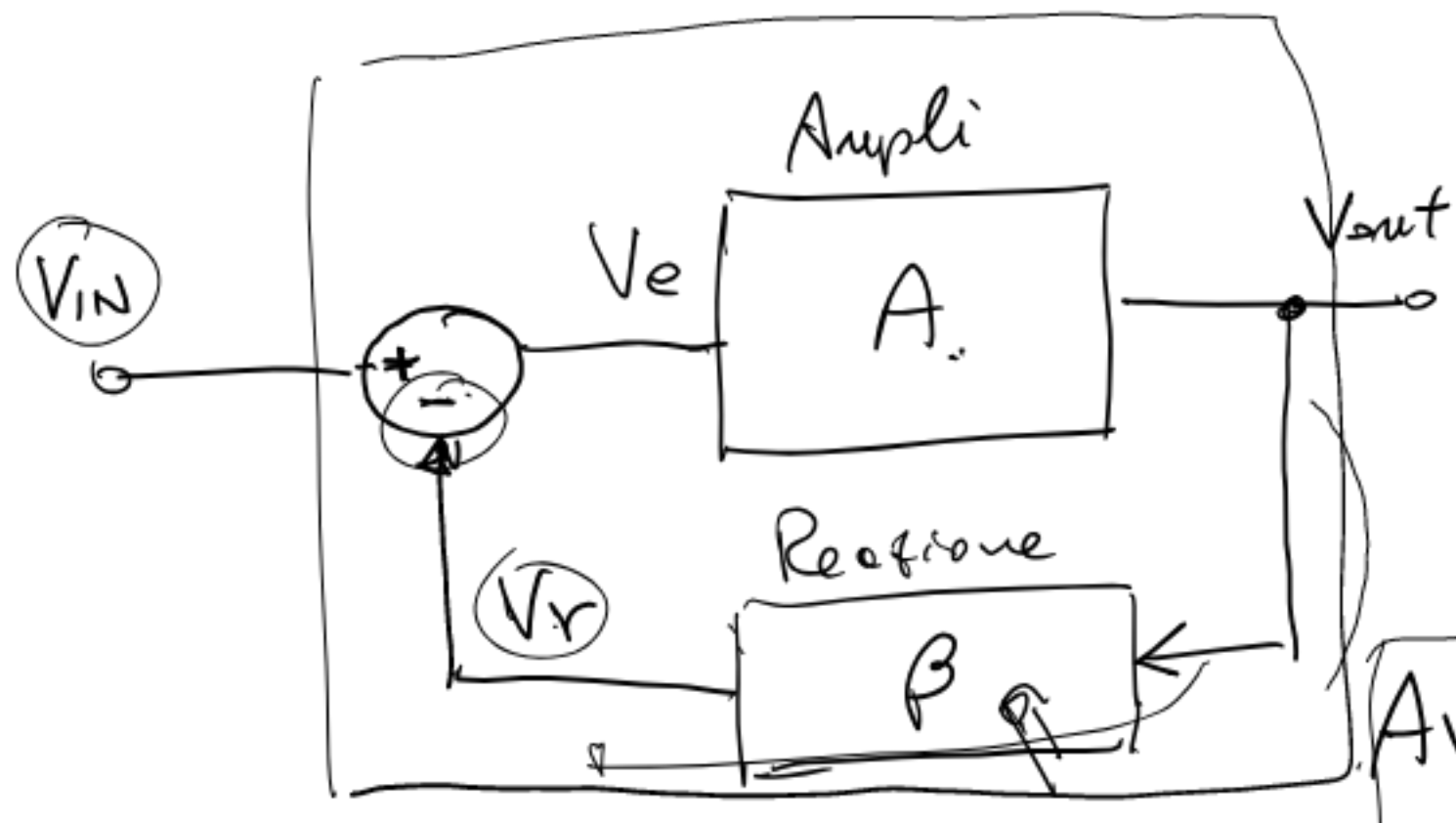

$$V_e = V_{IN} - V_r$$

$$V_{IN} = V_e + V_r$$

$$A = \frac{V_{out}}{V_e}$$

$$A_r = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$\beta = \frac{V_r}{V_{out}}$$

$$A_r = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_e + V_r} = \frac{V_{out}/V_e}{1 + \frac{V_r}{V_e}} = \frac{\frac{V_{out}}{V_e} \cdot A}{1 + \frac{V_r}{V_{out}} \cdot \frac{V_{out}}{V_e} \cdot A} = \frac{A}{1 + \beta A}$$




$$A_r = \frac{A}{1 + \beta A}$$

$$1 + \beta A > 1 \Rightarrow A_r < A$$

$$1 + \beta A < 1 \Rightarrow A_r > A$$

$$\beta A = -1 \Rightarrow A_r = +\infty \quad \text{OSCILLATORE}$$

$$A_r = \frac{A}{1 + \beta A}$$

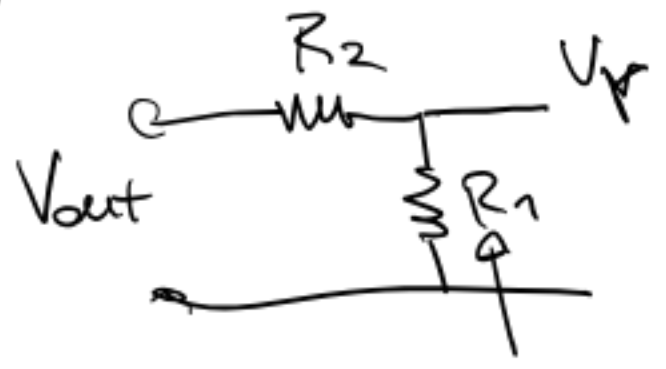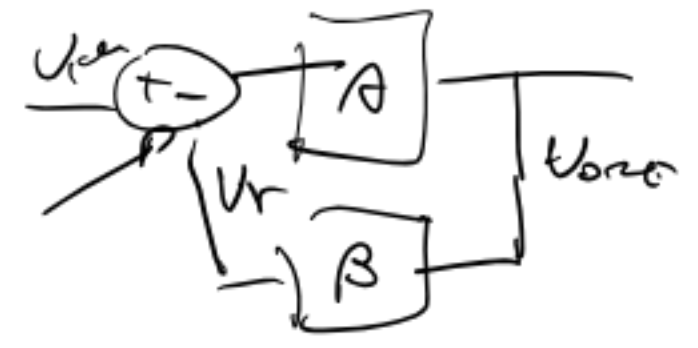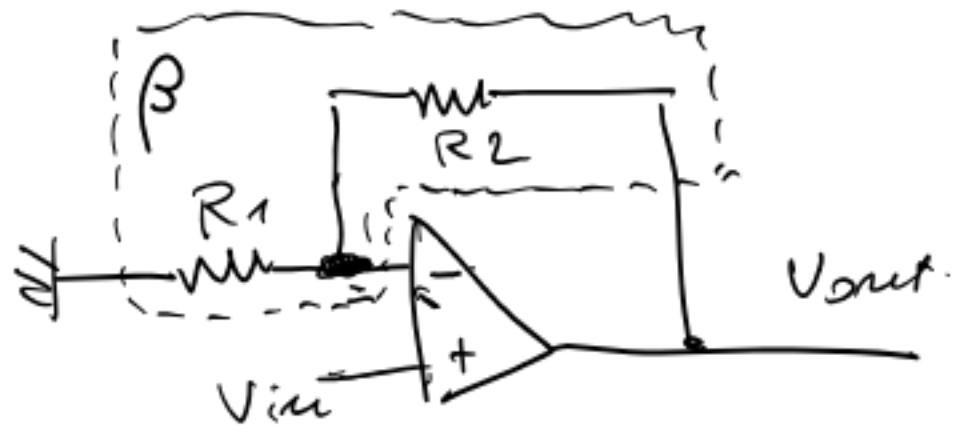

$$\beta = \frac{V_r}{V_{out}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$A_r = \frac{1}{\frac{1}{A} + \beta} \approx \frac{1}{\beta} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = \boxed{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

$A \approx 10^5$

Ampl. Op.

Stesso risultato ottenuto
 con P.C.C.V. + $Z_{in} = +\infty$

